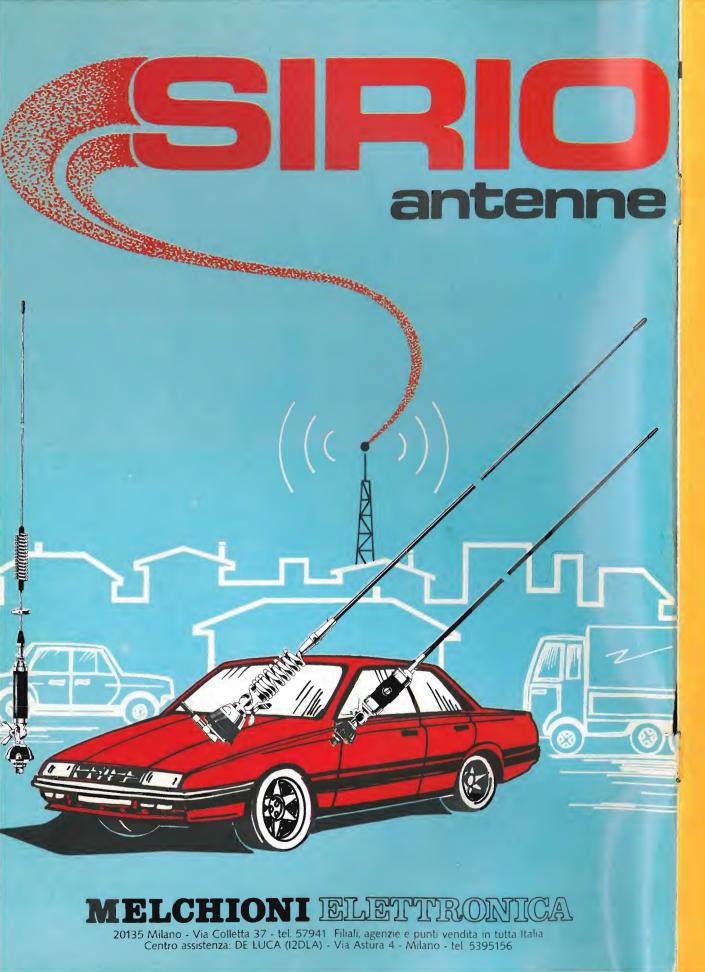




C T E INTERNATIONAL®



Editore: Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. Via Fattori 3 - 40133 Bologna Tel. 051-384097

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti

Fotocomposizione F&B - Via Cipriani 2 - Bologna

Stampa Ellebi - Funo (Bologna)

Distributore per l'Italia

Rusconi Distribuzione s.r.l. Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano

© Copyright 1983 Elettronica FLASH | Iscritta al Reg. Naz. Stampa Registrata al Tribunale di Bologna N° 5112 il 4.10.83

N. 01396 Vol. 14 fog. 761 1 21-11-84

Pubblicità inferiore al 70%

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo III

Direzione - Amministrazione - Pubblicità Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.

Via Fattori 3 - 40133 Bologna - Tel. 051-384097

Costi	Italia	Estero
Una copia	L. 3.000	Lit.
Arretrato	» 3.500	» 6.000
Abbonamento 6 mesi	» 17.000	»
Abbonamento annuo	» 33.000	» 65.000
Cambio indirizzo	» 1.000	» 1.000

Pagamenti: a mezzo C/C Postale n. 14878409 BO, oppure Assegno Circ., personale o francobolli.

ESTERO: Mandat de Poste International payable à Soc. Editoriale FELSINEA.

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono riservati a temine di legge per tutti i Paesi.

I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi,



INDICE INSERZIONISTI

40				
-	C.G.F. elettro	nica	pagina	9
Pa	☐ CTE internation		pagina	_
N.	CTE internation			copertina
9	DAICOM elet		pagina	4
ž	DOLEATTO CO			8 - 31 - 40
E	☐ ELETTRONICA		pagina	32
,č		SESTINESE	pagina	76
S	G.P.E. tecnolo	ngia Kit	pagina	60
-	GRIFO	2310 IVIC	pagina	6
Ö		ino Radioamatoi		O
0	Ferrovieri	ino Radiodinatoi	pagina	66
Pu	☐ I.L. elettronic	a	pagina	54
eta Eta	☐ I.S.T Istituto		bagina	54
di	di Tecnologia		pagina	5
Ö	☐ La CE		pagina	5
8	MARCUCCI		pagina	
23	☐ MEGA elettro	nica	pagina	53
Ö	MELCHIONI R		pagina	33-77
8	☐ MELCHIONI R		2ª cop	
ijo	☐ MELCHIONI K		pagina	39
37	MOSTRA AMI		pagina	76
Ü	MOSTRA EMP		pagina	24
Ŭ,	☐ MOSTRA EMP		pagina	• 57
lar	MOSTRA POR		pagina	22
O	MOSTRA SCA		pagina	71
ž	PANELETTRON		pagina	71
8	RUC elettroni		pagina	61
10	☐ SANTINI Gian		pagina	21
do	SIGMA anten		pagina	23
Ö	Soc. Editorial		pagina	3
fot	☐ TRONIK'S	0 1 == 0.11 1= 1	4ª cop	
agliare o fotocopiare e incollare su cartolina postale completandola del Vs/indirizzo e spedirla	VECCHIETTI G	VH	pagina	62
10	(Fare la crocetta nella ca			
16			(C)	deside(ate)
103	Decidero ricevere.		0)	

Desidero ricevere:

☐ Vs/CATALOGO

☐ Vs/LISTINO

☐ Informazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs/pubblicità.

Anno 5 Rivista 41ª **SOMMARIO**

Aprile 1987

Varie		
Sommario Indice Inserzionisti Mercatino Postelefonico Modulo Mercatino Postelefonico Tutti i c.s. della Rivista	pag. pag. pag. pag. pag.	1 5 7 79
Carlo BIANCONI Convertitore 0,5÷30 MHz per Scanners	pag.	9
G.W. HORN I4MK Compressor limiter	pag.	13
Maurizio LANERA Meter-Wattmetro RF	pag.	25
Piero ERRA Bobina per AF su circuito stampato	pag.	29
Luciano BURZACCA Moltiplicatore di frequenza a PLL per chitarra elettrica	pag.	35
Umberto BIANCHI Oscilloscopio AN/USM-117 (A-B-C)	pag.	41
Giuseppe LONGOBARDO Computo Ergo Sum	pag.	51
Pino CASTAGNARO Morse Computer per VIC 20 e C 64	pag.	55
Redazione Telefax 1	pag.	59
Enzo GIARDINA II processore 8088	pag.	63
Germano - Falco 2 CB Radio Flash	pag.	67
Club Elettronica Flash Chiedere è lecito rispondere è cortesia Proporre è pubblicabile — Protezione per alimentatori in CC — Alimentatore stabilizzato 12/24V - 20A — Interruttore elettronico silenzioso — Modifica per ICOM ICZ 90D	pag.	73



Ricetrasmettitore portatile HF LAFAYETTE EXPLORER 3 CANALI IN AM-2W

Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. Il ricevitore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a singola conversione con un circuito AGC di vasta dinamica. Comprende pure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i caratteristici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. Il trasmettitore ha una potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora l'antenna telescopica ed è anche completato da una presa per la connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite la classica presa per l'accendino.


IDEALE PER LA CACCIA

Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e nei boschi, per la caccia e per tutte le attività sportive ed agonistiche che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. Per una maggior funzionalità del lavoro industriale, commerciale, artigianale ed agricolo.



Lafayette marcucci §

due punti di riferimento per l'esperto

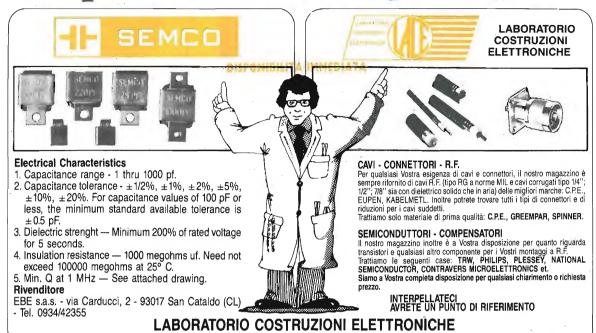

Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle / Bari - Tel. (080) 62527

Continua il successo e la consegna di questo volume unico nel suo genere di R. Mancosu

Anche la Soc Edit. FELSINEA s.r.I. entra a pieno diritto nel giro librario editando il volume «SEMPLICI INTERFACCE E ROUTINE HARDWARE PER COMMODORE 64»

Si tratta di un libro in sintonia con i modi e le necessità dell'attuale mercato, che vede il lettore non più come sprovveduto scopritore di misteriosi segreti computeristici, bensì attento analizzatore dei contenuti e delle proposte.

Libro più disco dunque per un'abbinata all'insegna dell'utilità.

È facile farne diretta richiesta servendosi del presente tagliando.



«Soc. Edit. FELSINEA - via Fattori, 3 - 40133 BOLOGNA.

Nome	
Cognome	
via	
cap	città
Desidero	ricevere il Vs/volume. SEMPLICI INTERFACCIE E CIRCUITI HARDWARE PER COMMODORE 64 di R. Mancosu
	. 20.000 al ricevimento di detto riori spese.
_	firma

KENWOOD YAESL



ICOM IC 735

Ricetrasmettitore HF in SSB/CW/AM/FM, 12 memorie, 0,1-30 MHz, completo di filtro FL 35 (500 Hz) potenza 100 watts rf.

ICOM IC 28E



Ricetrasmettitore VHF-25W - 24 memorie. Gamma 138÷174 MHz - Apparato veicolare. Visore a cristalli liquidi con accensione automatica

ICOM IC 271 (25 W) ICOM IC 271 (100 W)

Ricetrasmettitore VHF-SSB-CW-FM, 144 ÷ 148 MHz, sintonizzatore a PLL, 32 memorie, potenza RF 25 W regolata da 1 W al valore max.



ICOM IC 02E 140-150 MHz, 5 W ICOM IC 04E 430-440 MHz, 5 W ICOM IC 2E 144-148 MHz, 1,5 W ICOM IC M2 FM uso nautico



ICOM ICR 7000

Ricevitore-scanner 25 ± 2000 MHz



TS 904S

Ricetrasmettitore HF SSB-CW-FSK-AM 100W-CW/200W PEP SSB

TS 930S

Ricetrasmettitore HF, 160-80-40-30-20-17-15-12-10 mt, RX da 150 kHz a 30 MHz.



TS 711 E/DCS VHF 144-146 MHz TS 811 E/DCS UHF 430-440 MHz 2 m, 25 W, All Mode base. 70 cm, 25 W. All Mode base.



TR 2600E 2 metri

TR 3600E 70 cm

10 memorie, scanner program

mabile, chiamata selettiva

YAESU FT 757

YAESU FT767

Alim. 220V entrocontenuta

YAESU FT 726R

Nuovissima linea gestita da μP. Ricetrasmettitore HF - Copertura continua 100

kHz÷29.999 MHz con accordatore automatico.

Ricetrasmettitore HF, FM-SSB-CW, copertura continua da 1.6 a 30 MHz, 200 W PeP.

Ricetrasmettitore VHF/UHF per emissioni contemporanee in duplex, USB-LSB-CW-FM, potenza



YAESU FRG 9600

Ricevitore-scanner a copertura continua AM-FM, da 60 a 905 MHz. All Mode.

. .

PAKRATT™ PK-232

TNC AX. 25 versione 2 - Packet /RTTY/AMTOR/ASCII/CW 8S-232/TLL compatibile - autobaud 300/1200 - modem interno espandibile - full duplex - multiconnessione - controllo funzionale - microprocessore 280A - HDLC hardware SCC Zilog 8530.

OFFERTA SPECIALE
KENWOOD TR 9130 Lit. 950.000
Ricetrasmettitore VHF - 6 memorie - 25W.



HENRY LINEAR RADIO AMPLIFIERS



JRC NRD525



Ricevitore tipo μP conversion. Copertura 90 kHz÷456 MHz. RTTY - CW - USB - LSB - AM FM - FAX

LABORATORIO ASSISTENZA ATTREZZATO PER RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO




CONTRÀ MURE PORTA NOVA, 34 36100 VICENZA - Tel, 0444/239548-547077 CHIEDETE LE NOSTRE QUOTAZIONI, SARANNO SEMPRE LE PIU CONVENIENTI VENDITA PER CORRISPONDENZA

NON SCRIVETECI · TELEFONATECI!!!

ATTENZIONE:

ci siamo trasferiti nei nuovi locali:

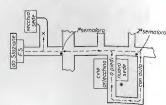



mercatino postelefonico

occasione di vendita, acquisto e scambio fra persone private

CERCO materiale vario per autocostruz. R/TX a valvole. Condensatori variabili 1-2-3-4-5-6 sezioni; freq. interm. 80 ÷ 300 kHZ; gruppi R.F.; VFO; schermi Octal G e GT; libri ante 50 Montu, Ravalico, schemari, curve caratt. valvole; valvole riscaldam. diretto non miniatura ecc. ecc. Giancarlo Chiovatero - Via Torre Maridon, 1 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 0125/230067.

SONO interessato ad apparecchiatura nautica di sicurezza in mare. Montaggio su natante, navigazione fino 6 miglia. Prego indicarmi i tipi più logici ed idonei. Grazie. Mario Plaino - Via Montasio, 16 - 33010 Cavalicco (UD).

VENDO oscilloscopio Tek-Sony 335 portatile. Alimentatori Switch Farnell da 5 a 28V. 10 amp. regolabili L. 100 KL. Lineari VHF 45W 130-175 MHz. Professionali 100 KL. Scanner SX200 - AR2001. Generatore digitale 10 KHz ÷ 50 MHz. SG1041-URM 191. Trombe con bomboletta ricambio L. 2.500. TX UHF Darack. RX-TX facsimile a rullo rotante. Ottimi prezzi permute.

Giuseppe Revelant - Via Caneva, 5 - 33013 Gemona (UD) - Tel. 0432/981176.

CAMBIO QL vers. MGI + accessori per Drive 1571 Commodore, oppure M10 Olivetti (24 Kram), oppure oscilloscopio 15 ÷ 20 Mhz due tracce. Oppure vendo QL per L. 550.000 trattabili.

Ernesto Libonati - Via Entella, 203/1 - 16043 Chiavari (GE) - Tel. 0185/304407.

VENDO VIC20 + esp. 3-6-19K + modem RTTY autocostruito + cavetti di collegamento RTX e comp. + programma RTTY per VIC 20 su cass. L. 300.000. Cerco VFO esterno e altop. esterno per FT101E tipo FV101B e SP101B

IK8DQM Andrea Ferraioli - Via M. Caputo. 23 - 84012 Angri (SA) - Tel. 081/946510.

SURPLUS cerco ricevitore Aircraft Radio Receiver - Bendix RA1B, anche non funzionante o demolito, anche documentazione. Vendo oscilloscopio Tektronic mod. 561B doppia traccia doppia base tempi, valvole e transistors. Cerco RTX. BC654A.

Roberto Burdese - Loc. Colle Farnese - 01036 Nepi (VT) - Tel. 0761/520075.

VENDO L. 250.000 C.B. Polmar Oregon 280 canali AM-FM-SSB come nuovo ed in imballo originale, compreso libretto uso.

Lorenzo Magi - Via Luigi Magi, 20 - 53041 Asciano (SI) - Tel. 0577/718184.

VENDO apparato CB semiprofessionale modello Exalibur President da base originale americano. Potenza da 0 a 30 watt. Attacco due antenne, rosmetro, wattmetro, sintonia continua, trasmissione e ricezione e molte altre cose. Prezzo attuale L. 1.250.000 vendo L. 800.000 (sei mesi di vita).

Marco Antonio Martinelli - Via Dei Guami, 32 - 55100 Lucca - Tel. 0583/53571.


VENDO RTX omologato Delta 34 + 34 CA AM/FM 5W 2 mesi di vita L. 160.000. Lineare ELbex 70W AM, 140W SSB, 12V L. 60.000. Mattoncino digitale 40 ch 5W alimentazione 12V attacco accendisigari antenna a calamita. Tutto riponibile in un piccolo contenitore L. 150.000.

Albano Elizari, Borro Miriam, 61, 63035 Officia (AP)- Tel

Albano Filiaci - Borgo Miriam, 61 - 63035 Offida (AP) - Tel. 0736/80144.

Questo tagliando cambierà la Sua vita. Lo spedisca subito.

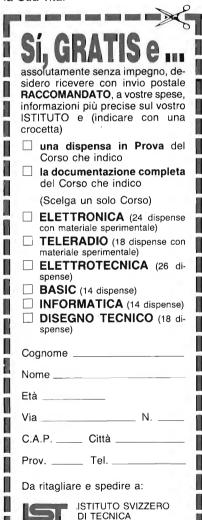Il mondo di oggi ha sempre più bisogno di "specialisti" in ogni settore. Un CORSO TECNICO IST Le permetterà di affrontare la vita con maggior tranquillità e sicurezza. Colga questa occasione. Ritagli e spedisca questo tagliando. Non La impegna a nulla, ma Le consente di esaminare più a fondo la possibilità di cambiare in meglio la Sua vita.



Via S. Pietro 49 21016 LUINO (VA)

Tel. 0332 - 53 04 69



108 A

VENDO cataloghi surplus RX, TX, strumentazione, cataloghi manuali tecnici, manuali tecnici (TM) per RX, TX, ecc. Vendo cabinet per RX R390, R390A, SP600 e simili. Ricambi per R-278/GR, BC610, Sympson, vendo Fluke 893A, HP620, HP403B, Sierra 128A, GR1862, GR741 (1034), e altro surplus USA cedo anche in permuta RX surplus.

Tullio Flebus - Via Mestre, 16 - 33100 Udine - Tel. 0432/600547.

GELOSO RX e TX compro, cerco anche convertitori e parti staccate Geloso, cerco RX AR18 e strumenti scuole per corrispondenza anni 60. Vendo riviste, chiedere elenco. Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 41049 Sassuolo (MO).

VENDO stazione completa CB L. 600.000; RTX Intek 34 CH AM omologato L. 150.000; materiale e attrezzatura per sviluppo e stampa bn colore per foto L. 500.000; Enciclopedia pratica della fotografia Fabbri Editori L. 200.000. O cambio con materiale per modellismo tipo radiocomando motori aerei o elicottero.

Massimo Dalla Guda - Via Apuana, 9/A - 54033 Carrara - Tel. 0585/76535.

VENDO o cambio calcolatrice Logos 43PD Olivetti con RTX: Multimode II; Alan CX 450; Hy-Gain V; Superstar 3600; Lafayette LMS 120. Contatto con acquirentii Campania - Lazio, eventuale conguaglio da parte mia; offerta sempre valida. Telefonare per accordi di acquisto-vendita. Giovanni Della Valle - Via G. Amendola, 9 - 81055 S. Maria C. Vetere (CE) - Tel. 0823/848369 (21,30 ± 22,30).

VENDO antenna verticale PKW GP5B 80/40 nuova solo L. 80.000 e verticale Ere bande Warc con radiali nuova L. 90.000.

I1SRG Sergio Musante - Via Priv. Mimosa, 2/8 - 16036 Recco - Tel. 0185/731868.

TELEFONIA, radiotelefoni eseguo amplificazioni e modifiche su modelli commerciali di piccola e media potenza, massima serietà e garanzia. Inoltre modelli nuovi, filtri duplexer, lineari, quarzi (telefonare in ore ufficio). Alvaro Barbierato - Via Crimea, 14 - 10090 Cascine Vica (TO) - Tel. 011/9597280

COMPRO parte pratica corso T.V. B.M. Scuola Radio Elettra, in originale o fotocopia. Inviare richieste a: Giuseppe Lombardo - Via Maggiore Toselli, 110 - 90143 Palermo - Tel. 091/305967.

VENDO dipolo caricato 11 ÷ 45 mt filare a v invertita 11/45 ecc. MA50R ECO 200 + freq. RTX BVI31 premicro ant. Cerco schemari New RTX ECB e di alimentatore 13V 40A con trasf da 15V e stabilizzazione con 3055.

Antonio Marchetti - Via F. Filelfo, 22 - 62100 Macerata - Tel. 0733/45213.

VENDO traliccio in acciaio verniciato, 2 pezzi: m. 6 + m. 3, base 0,4 x 0,4, punta 0,15 x 0,15. Tratto possibilmente in zona. Telefonare sabato/domenica ore pasti. Fabrizio Nadalutti - Via I. Nievo, 22 - 33050 Pavia di Udine - Tel. 0432/675426

VENDO RTX CB Zodiac I15034 omologato + TM 1000 Zetagi + ant. Ringo 27 + mt. 5 di RG8 intestato + RTX Great GT 213 + diversi kit elettronici montati + diverso materiale elettronico, riviste di elettronica, radio, computer, etc... Scrivete e richiedete lista, prezzi eccezionali, vendo anche separatamente. Sconti per quantitativi. Calogero Bonasia - Via Pergusa, 218 - 94100 Enna.

CAMBIO RTX VHF Yaesu FT-207-R con accessori come nuovo, con analogo RTX VHF veicolare ottimo stato. Giovanni Lubreglia - Via Cad. sul Lavoro, 3 - 81100 Caserta - Tel. 0823/320133.

VENDO per ZX Spectrum: n. 11 cassette profess. + 4 libri programmi, G1FTU RTTY, altri programmi per OM e autocostruttori. Carico fittizio 30W fino a 150 MHz (L. 20 K). Misuratore a ponte per resistenze, induttanze e capacità, precisione 5% (L. 60 K). Cerco IC 202 S, IC 402, interfaccia RS 232 per Spectrum con programmi di gestione, frequenzimetro 1,3 GHz S.S.

Gian Maria Canaparo - Corso Acqui T., 178 - 14049 Nizza M. (AT) - Tel. 0141/721347 (sab. dom.).

VENDO CB Lafayette LMS 200 + ant. direttiva 5 elem. 27 MHz della PKW. Rosmetro wattmetro PM 50 Ham. Microfono Turner + 3B. Microfono da tavolo Ham Master 4500. Tutto in ottimo stato. Grazie.

Silvano Bertolini - Via G. Marconi, 54 - 38077 Ponte Arche (TN) - Tel. 0465/71228.

VENDO trasmettitore TV o eventuale scambio con materiale radio antistico non CB caratteristiche trasmettitore BN/PAL, banda 3. 2W controllo audio video esterni alim. 20V

Erminio Fignon - Via Dell'Omo, 8 - 33086 Montereale (PN) - Tel. 0427/798924.

OSCILLOSCOPIO Tektronix Storage Type 549 (DC-35 Mc) vendo L. 1.100.000 non trattabili. È un modello altamente professionale a memoria completo di manuale tecnico (valore L. 100.000), che cedo solo per motivi di spazio. Tratto solo di persona previo accordo, non spedisco. Alberto Guglielmini - Via Tiziano, 24 - 37060 S. Giorgio Salici - Tel. 045/6095052.

VENDO una vasta varietà di componneti elettronici, tra cui potenziometri a L. 500 cadauno di vari valori. Vendo anche giornali riguardanti l'elettronica. Vendo anche infine componenti elettromeccanici, temporizzatori, teleruttori, rele e altri. Prezzi molto bassi.

Nicola Loro - Via Baroni, 109 - 31037 Loria (TV) - Tel. 0423/485831.

SPECIALE vendo n. 2 EL32 corredate suo trasformatore c/fase 15 watt schema L. 25.000 (nuovi) n. 21 EL32 più due trasformatori speciali tre secondari Ω Z 7000 + 2000 + 8 Ω 7 watt. Marca Mallory U.S.A. adatti per costruire in classe A e A1. Altissima fedeltà L. 30.000. A richiesta schemi e tutto il resto per il montaggio di amplificatori BF. A richiesta abbiamo amplificatori nuovi con 6L6 25 watt, 6V6 11 watt.

Silvano Giannoni - Via Valdinievole, 27 - 56031 Bientina - Tel. 05/277 - 3006.

VENDO TS930/AT + SP930 L. 2.450.000 come nuovi, TS 130S L. 850.000, RTX HF National RJX 1011D 160 ÷ 10 + VFO est + alt. est. finale a valvole digitale L. 950.000. Gradite prove mio domicilio.

IK0EIM Sante Pirillo - Via Degli Orti, 9 - 04023 Formia - Tel. 0771/270062.

VENDO materiale per antenne V-USHF, supporti modulari CKC/2m raccordi meccanici, morsetti, tondino ⊘5, etc. Accordi telefonici per spedizioni c/assegno. Moduli CKC/2 Lit. 1.000 cad. (min. 50 pezzi). Raccordi Lit. 100 × 2, min. 50 pezzi. Morsetti antenna Lit. 5.000.

Tommaso Carnacina - Via Rondinelli, 7 - 44011 Argenta - Tel. 0532/804896.

DISPONGO programmi per RTX di RTTY, CW, SSTV con Spectrum non necessitano di interfaccia alcuna. Garantiti. Originali inglesi (G1FTU). Istruzioni in italiano. Mario Bartuccio - Via Mercato S. Antonio, 1 - 94100 Enna Tel. 0935/21759.

VENDO stampante Seikosha GP/80, parallela, adatta per fax. carta e nastri Lit. 250 K. Moduli per antenne VHF, ti-po CKC/2 Lit. 1.000 cad., minimo 50 pezzi. Moduli tipo CKC/3 per antenne SHF, foro ⊘12 mm., Lit. 1.000 cad., minimo 100 pezzi. Per accordi tel. ore 20/21.
Tommaso Carnacina - Via Rondinelli, 7 - 44011 Argenta

(FE) - Tel. 0532/804896.

VENDO tutti i tipi valvole da collezione fatte a mano, A409 - B409 - ecc. 36 - 56 - 77 - 78 - 6A8 - 6A7 - 6B7 - 6F7 - 41 - 42 - 43 - 45 - 80 - 6L6 - 807 - 1624 - 1625 - 2C43 - 2C39 - 100 TH - Magnetron - Clajston - Cavita - Zoccoli. Qualunque tipo, condensatori aria e mica per montaggi professionali, diodi miniatura a colori diversi, trasformatori nuovi Prim/frio 220/Sec/dari 15 + 25 I/ampere 15 + 15 3 + 3 ampere, provavalvole I/177 nuovi, strumenti USA cm 4,5 × 4,5 microampere USA.

Silvano Giannoni - C.P. N. 52 - 56031 Bientina (PI) - Tel. 0587/714006.

VENDO camera Eco mod. EC980, marca Sadelta indicatore a led regolazione ritardo presa per auricolare in perfette condizioni L. 100.000 non trattabili. Annuncio sempre valido.


Angelo Trisolini - Via 47^a Strada, 10 - 64010 Villarosa (TE) - Tel. 0861/72133.

CAMBIO pocket computer Sharp PC-1246 + stampantemicroregistratore, il tutto in ottime condizioni, compresa 1 microcassetta sfotware + manuali istruzioni. Cambio con RTX Multimode 3 o Alan omologato con frequenza in AM-FM-SSB, il tutto deve essere in buonissime e ottime condizionil


Graziano Veronesi - Via Albero, 5 - 41035 Massa Finalese - Tel. 0535/99206.

VENDO accordatore automatico d'antenna decametrico modello CNA 2002 2,5 KW P.E.P. Daiwa. Cerco FC700 accoppiatore d'antenna della Yaesu pago bene. Grazie. Grassi Luigi - Località Polin, 14 - 38079 Tione (TN) - Tel. 0465/22709.

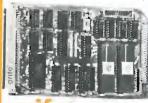
HIO - Ø 1 Formato EUROPA Interfaccia per Hard Disk tipo SASI Quattro linee RS232 Bus Abaco®



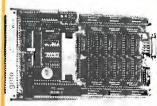40016 S. Giorgio v. Dante, 1 (BO) Tel. (051) 892052 **GDU- Ø 1 Formato EUROPA** Grafic Display Unit Bus Abaco®



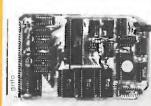Scheda grafica per bianco e nero ed a colori con 7220 Mappa video min. 32 KRAM, max 384 KRAM. Uscita RGB e composito. **VDU- © 1 Formato EUROPA** Video Display Unit Bus Abaco®



Scheda di terminale non intelligente con 2K o 6 KRAM - Video alfanumerico e pseudo grafico.
Uscita segnale composito.



Programmatore di Eprom PE200 Programma dalla 2508 alla 27512

Adattatore per famiglia 8748 Adattatore per famiglia 8751



occasione di vendita, acquisto e scambio fra persone private

VENDO Enciclopedia «Basic» già rilegata, mai sfogliata L. 150,000. Vendo inoltre allo stesso prezzo Enciclopedia elettronica e informatica completa di copertine da rilegare oppure scambio il tutto con un piccolo oscilloscopio anche monotraccia.

Francesco Vittiello - Via Morosini, 25 - 07024 La Maddalena - Tel. 0789/737204.

VENDO giradisco Europhon con casse mod. TN1600S9 nuovo (imballato) con garanzia per sole lire 150.000. Chiedere di Ciro.

Ciro Esposito - Via C/mmare, 99 - 80054 Gragnano (NA) - Tel. 081/8717124.

VENDO equalizzatore HI-FI 12 + 12 bande, grafico, marca rotel + mixer professionale marca Power, 3 phono, 4 tape, 5 mic, controlli di tono B-M-A, equalizzatore voce e livello voce di: rispettivamente L. 250.000 e L. 400.000. Tel. 051/426618 ore pasti.

VENDO, cambio programmi giochi, utility e materiale utile per TI 99/4A.

Marco Polloni - Via S. Carlo, 5 - 27100 Pavia - Tel. 0382/29144 (ore pasti).

TECNICO alta frequenza costruisce su richiesta stazioni FM, eccitatori, lineari, antenne ed ogni tipo di alimentatore. Costruisco su vs dimensioni ogni tipo di contenitore in alluminio. Per informaz. allegare francobollo per rispo-

Pasquale Alfieri - Via S. Barbara, 6 - 81030 Nocelleto (Caserta).

CERCO RX HX2000 oppure Polmar SC4000, o altro simile palmare. Vendo antenna verticale Fritzel modello GPA40, per 10-15-20-40 metri. Lire 100.000.

Pietro Bernardoni - Via Spadini, 31 - 40133 Bologna - Tel. 051/6391508.

VALVÓLE in miniatura mai usate tipo 1A3, 1L4, 1S5, 3A4 ecc. a L. 3.000 cad. (min. 10 pz) + valvole UHF tipo 2C39, 7815 ecc.; 2E22. Valvole 1624 a L. 5.000 cad. Vendo quarzi per frequenzimetro BC-221 e provavalvole IC-17/B a L. 65.000 e TV-7 a L. 80.000. Telefonare ore serali. Antonio Vicentini - Via Caravaggio, 6 - 35020 Albignasego - Tel. 0533/680294.

RX Hammarlund SP600 vendo da 450 KHz a 54 MHz continui in sei bande, doppia conversione, 20 valvole. Vendo anche CB Tenko 6 canali 5 watt mobile L. 65.000. Trattabili, perfettamente funzionante.

Ettore Bilinski - c.p. 59 - 18039 Ventimiglia - Tel. 0184/292620.

VENDO linea Sommerkamp FL50-FR50-FV50 funzionante non modificata ottimo stato con manuali schemi e valvo-lame scorta.

Pietro Mengarelli - Via G.Q. Bertone, 8/B - 12084 Mondovi - Tel. 0174/40685 (pasti).

VENDO contatore SD mod. 6241A; analizzatore HP 3581A 15 Hz/50 KHz alta dinamica traking incorporato; power meter Hp 432A completo di 2 testine; generatore sweep. Hp 8620A con cassetto 100 MHz/6.5 GHz. Corsini Antonio - Via Ciserano, 23 - 00125 Roma - Tel. 06/6057277

BARATTO con RX Surplus o vendo 2 lineari della CTE Galaxi 500 AM 1000 SSB Spidi 70 AM 140SSB. N. 2 baracchini uno Innohit base mod. 294 con VFO separato l'altro da BM marca S.B.E. con bande laterali + Oser 2000 tutto in buone condizioni. Telef. ore uff.

Emilio Torgani - Via Lungotanaro Solferino, 7 - 15100 Alessandria - Tel. 0131/446874.

VENDO Scanner SX400 L. 750.000, Icom IC745 + PS15, Icom IC 271E + PS25, Standard SCR800 L. 280.000. Lineare microwave MML 144/30 LS L. 240.000, VFO + freq. digitale (50 MHz) out 17 MHz L. 80.000. Interfaccia telefonica Hotline 007 L. 600.000. Ponte radio 30W, DTMF, 220 V.

Michele Giovenco - Via Bassano del Grappa, 18 - 21015 Lonate P. - Tel. 0331/661158.

CERCO Converter Geloso a valvole o a nuvistor. Cerco RX G/208, G/218, TX G/212 e parti staccate Geloso. Cerco ricevitore AR18 e Corso radio carriere in 78 fascicoli, 2ª edizione 1964, anche solo fotocopia. Vendo riviste varie chiedere elenco.

Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 41049 Sassuolo (MO).

CERCO Racal 1217 o 6217; cerco componenti linea Racal: convertitore per O.L. RA37, adattatore per SSB RA121 o 128 e altri ev. disponibili. Cerco preamplificatore di antenna del Collins 390A/URR. Cedo strumentazione. Federico Baldi - Via Solferino, 4 - 28100 Novara - Tel. 0321/27625 (20-22).

VENDO o scambio ricevitore BC 683, BC 342 più telescrivente portatile della Olivetti costruita nel 1976 mai usata, tutto in blocco a lire 200 mila. Tutto perfettamente funzionante, ottima estetica. Conguaglio con manuali tecnici originali. Se interessati prego gentilmente scrivere perché non ho il telefono.

Pierluigi Turrini - Via Tintoretto, 7 - 40133 Bologna.

CEDO in scambio con materiale surplus di mio gradimento: diversi telefoni da campo tedeschi; 2 ondametri SAR; diversi BC1000; varie 19MK3; RT70; RT68; R108; valvole subminiatura e altro. Cerco in particolare: surplus tedesco-italiano, stazioni miniatura a valvole, frequenzimetri.

Giovanni Longhi - Via Gries, 80 - 39043 Chiusa (BZ) - Tel. 0472/47627.

VENDO copia di minidiffusori + subwoofer, ottima pulizia timbrica, bow rms, 32 Hz ÷ 20.000 Hz, il sub sfrutta il principio del push-pull acustico con due woofer da 32 cm. Tel. 051/426618 ore pasti.

VENDO programmi per ricetrasm. di RTTY, CW, SSTV, con ZX Spectrum. Garantiti, non necessitano di interfaccia alcuna. Originali inglesi (G1FTU) istruzioni in italiano. Annuncio sempre valido.

Mario Bartuccio - Via Mercato S. Antonio, 1 - 94100 Enna - Tel. 0935/21759.

VENDO microfono preamplificato da tavolo MB + 4 della ZG microfono preamplificato da palmo Intek rispettivamente a lit. 45.000 e 35.000. Vendo antenna Sigma PLC 800 e preamplificatore d'antenna. Cerco schema elettrico per Alan 88S e frequenzimetro.

Andrea Gibellini - Via Bellavista, 28 - 16018 Mignanego (GE).

VENDO lineare per 144 ÷ 146 MHz 1.000 W PeP garantiti tipo Gonsed originale americano, adattato per 220V 50 Hz valvola nuova input 10W L. 1.200.000 + Braun LT 702 Trasverter 144 ÷ 146 MHz input 5 ÷ 30W output 430 ÷ 440 MHz 10 ÷ 16 W L. 500.000. Tratto di persona inviare n. di telefono

IW4AJR Loris Bollina - Via della Resistenza, 42 - 40053 Bazzano (BO) - p.s.k. scrivere.

Vengono accettati solo i moduli scritti a macchina o in stampatello. Si ricorda che la «prima», solo la prima parola, va scritta tutta in maiuscolo ed è bene che si inizi il testo con «VENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.». La Rivista non si assume alcuna responsabilità sulla realità e contenuto degli annunci stessi così dicasi per gli eventuali errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Lettori, sono escluse le Ditte. Per esse vige il servizio «Pubblicità».

				>5
Spedire in busta chiusa a:	Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - via	Fattori 3 - 40133 Bologna		. 4/87
Nome	Cognome		HOBBY	Riv.
Via	n cap (città	ER - □ H TELLITI porgo s.	9
Tel. n	TESTO:		I COMPUTER - □ HOBE US - □ SATELLITI NNE condizioni porgo saluti. (firma)	
			CB - □ C SURPLUS TAZIONE	□ S
			nteressato a: □ OM - □ CB - □ COMPUTER - □ HOBBY □ HI-FI - □ SURPLUS - □ SATELLITI □ STRUMENTAZIONE Preso visione delle condizioni porgo saluti.	Abbonato
			Pres C	Abc

VENDO ant, direttiva 5 elem, 27 MHz della PKW, Transverter 11-40-45 mt, tutto in ottimo stato. Cerco ant. direttiva 3 elementi per i 15 ÷ 20 mt. in buono

Silvano Bertolini - Via G. Marconi, 54 - 38077 Ponte Arche (TN) - Tel. 0465/71228.

VENDO per CBM 64: programmi L.M. L. 1.000 cd. tra i quali Rambo II impossible mission, Summer games II ecc.; simulatore Spectrum L. 3.000; copiatore per prog. protetti e non modello DRC L. 20.000; interfaccia RS-232 L. 30.000; penna ottica L. 9.000.

Giampaolo Cavallaro - Via S. Maria dell'Arco, 36 - 98100 Messima - Tel. 090/45536.

VENDO apparecchiatura HF composta da RTX Kenwood TS 430S + alimentatore PS 430 + accordatore di antenna Dajwa CNW 419. il tutto a L. 1.700.000 poco trattabili. Telefonare ore pasti.

Ernesto Angelosante - Via Stazione, 37 - 67043 Celano (AQ) - Tel. 0863/791108.

DISPONGO di un grande quantitativo di vetronite di ottima qualità, per fare circuiti stampati, che posso vendere a prezzo molto conveniente, in piccoli o grandi quantitativi. Vendo inoltre riviste di eletetronica, dispositivi per spionaggio, accessori vari per elettronica.

Enrico Giangeri - Via Giotto, 31 - 52100 Arezzo - Tel.

MAIL-BOX per C64 veramente ottimo cerco. Vorrei informazioni su come connettere RX FRG 8800 con il C64 usando il sistema «CAT». Telefonate o scrivete, ci metteremo d'accordo. Cerco anche PRG. MBA-TOR, Kantro-

Pietro Pezzino - Via Papa Luciani, 17 - 92100 Agrigento - Tel. 0922/55041.

COMMODORE 64 vendo ultime novità utility, programma per giocare al casinò, alla rulette, televideo, dischi, vuoti, d.d. telefonare la sera

Giuseppe Borracci - Via Mameli, 15 - 33100 Udine - Tel.

VENDO organo elettronico portatile Farfisa Mod. VIP 233 a 2 tastiere + registri 2 pedali da abbinare ad amplificatore. Ottimo per studio L. 300,000 trattabili

Daniele Galantina - Via Castello, 3 - 21016 Luino (VA) Tel. 0332/535342 ore serali.

VENDO base in legno per giradischi completa di coperchio in flexiglass fumè.

Adriano Cagnolati - Via Ferrarese, 151/5 - 40128 Bologna - Tel. 372682.

VENDO dipolo caricato 11/45 mt lung, 10.5 m c.a. Inverted V pcz 11/45/88 o OM dipolo 45/88. Stazione completa Major 200 con freq. RxTx 11 45. BV 131, preampli RF e micro cerco schema alimentatore da 13 V. 35/40A per

Antonio Marchetti- Via F. Filelfo. 22 - 62100 Macerata Tel. 0733/45213.

VENDO Concorde II 1 anno di vita + 80 canali aggiunti, perfetto L. 250.000.

Guido Guidani- Divisione Cremona, 28 - 48011 Alfonsine (RA) - Tel. 82315.

CERCO apparato RTX HF con 11 e 45 m, oppure baracchino minimo 200 ch AM, FM, SSB volendo con 45 m. + alimentatore, antenna, rosmetro e vari accessori. Cambierei con organo elettronico valore di nuovo 1.300.000. Luca ore pasti, in caso lasciare recapito.

Luca Fiocchi - Via Della Collina Volpi, 27 - 00145 Roma - Tel. 5112241.

IL COMMODORE Computer Club Mazara mette a disposizione dei soci 4.000 programmi «gratis». Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: Commodore Computer Club - Via Calatafimi, 5 - 91026 Mazara del Vallo (TP). Antonino Asano - Via Alcamo, 20 - 91026 Mazara.

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA USATA

AIRMEC	248A	Analizzatore d'onda 5÷300 MC
BARKER WILLIAMSON		Distorsiometro 20 Hz ÷ 20 KHz
BOONTON	170	Q-metro
BOONTON	202H	Generatore di segnali 54 MC ÷
		216 MC
BOONTON	207H	Univerter per 202H 100 KC ÷ 55 MC
DANA	8110	Frequenzimetro 8 digit DC 50 MC
FLUKE	6160	Sintetizzatore di frequenza 1 MC
OFNEDAL MISDOWNIE		÷ 160 MC
GENERAL MICROWAVE	: 454A	Misuratore di potenza
11.0		termoelettrico 10 MC ÷ 40 GHz
H.P.	250A/B	RX-Meter 500 KC ÷ 250 MC
H.P.	331A	Distorsiometro
H.P.	410B	VTVM
H.P.	410C	Volmetro multifunzione
H.P.	431C	Misuratore di potenza
H.P.	612A	Generatore segnali AM - 450 ÷
11.5		1230 MC
H.P.	620A	Generatore segnali AM - 7 ÷ 11 GHz
H.P.	608E	Generatore segnali AM-10 ÷ 480 MC
H.P.	8551/851B	Analizzatore Spettro 10 MC ÷
11.0	00004	12.4 GHz
H.P.	9862A	X-Y Plotter
POLARAD	1108M4	Generatore segnali 7 ÷ 11 GHz
R.C.A.	WV98C	Voltohmyst
TEKTRONIX	491A	Analizzatore spettro 1,5 GHz ÷
TENTOONIN	CC4 A	12.4 GHz
TEKTRONIX TEKTRONIX	561A	Oscilloscopio a cassetti
TEKTRONIX	564	Oscilloscopio memoria a cassetti
MARCONI	575A TF1041B	Prova transistor tracciacurve
MANCON	1710410	Vacuum tube voltmeter - 300 Mv
MARCONI	TF1066B	÷ 300 V. fs
MAITOON	11 10000	Generatore segnali AM/FM - 10 MC ÷ 470 MC
MARCONI	TF1245/1247	
MICRODOT	408B	Oscillatore di potenza 200 MC ÷
illion to bot	4000	500 MC
MILITARI	TS418/U	Generatore segnali AM - 400 MC
	10110/0	÷ 1000 MC
SINGER	FM10CS	Generatore segnali a moduli con
		oscilloscopio - misuratore di
		modulazione frequenza - fa da
		generatore campione e ricevitore -
		sensibilità 2 μV
SINGER	FM10	Idem come sopra - senza
		oscilloscopio
H.P.	3300	Generatore di funzione
E.N.I.		Amplificatore RF 100 KC ÷ 250
		MC - 5 W
H.P.	7100B	X-Y Recorder
TEKTRONIX	1L20	Cassetto analizzatore spettro 10
ANI IZA DE	110144-	MC ÷ 4.2 GHz
MILITARE	USM117	Oscilloscopio stato solido -
		compatto - CRT rettangolare -
NADDA		doppia traccia - DC 10 MC
NARDA	500/500	Accoppiatori direzionali vari
H.P.	532/536	Frequenzimetri a microonde vari

In alcuni casi anche un buon usato, ricondizionato, può essere utile: Hewlett Packard - Tektronix - Marconi - Boonton - Telonic - Singer - Panoramic - Avo - Kay - Ailtech - Wayne Kerr - Leader - R.C.A. - Sprague - General Radio - Quan-Tech Lab. - Rohde Schwarz - Microdot - Ballantine - Jerrold - Polarad Narda - Esi - etc.

Non abbiamo catalogo generale, fateci richieste dettagliate!

DOLEATTO

Componenti Elettronici s.n.c.

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 Via M. Macchi 70 - 20124 MILANO Tel. 669.33.88



Carlo Bianconi

Con questo convertitore, è possibile ascoltare la gamma da 0,5 a 30 MHz con ricevitori muniti di scanner che normalmente ricevono oltre i 30 MHz.

L'industria giapponese, ha prodotto in questi ultimi tempi un paio di ricevitori a banda continua VHF-UHF piuttosto interessanti.

Uno di questi è lo Yaesu FRG 9600. Le differenze fondamentali rispetto ad altri apparati di questo tipo sono le seguenti:

- 1) possibilità di diversi modi di ricezione (AM FM USB LSB);
- 2) incrementi (steps) di sintonia variabili (fino a 100 Hz).

Tralascio volutamente altre caratteristiche (memorie, funzioni di scansione ecc.) in quanto oramai diffuse e simili in tutti gli apparati di questa categoria.

Da qualche tempo, è reperibile sul mercato un convertitore da applicare esternamente all'apparato per estendere la gamma ricevibile (in origine 60-900 MHz) al segmento di spettro (0.5-60 MHz).

Questo convertitore costa parecchio, ed inoltre non offre grosse possibilità di essere installato all'interno del ricevitore a meno di radicali modifiche meccaniche; a mio parere invece è interessantissimo il fatto di poterlo montare internamente (lo spazio come vedremo non manca) in quanto in questo modo si ottiene una unità veramente compat-

mettere» il proprio ricevitore potrà comunque costruire il convertitore come unità aggiuntiva esterna.

Principio di funzionamento

Tenendo d'occhio figura 1 cerchiamo di capire il funzionamento del dispositivo.

Il segnale da convertire, entra su i1, viene tosato dalla coppia di diodi in antiparallelo nel caso il suo livello superi i 600 mV, e tro di ingresso. viene filtrato dalla rete passabasso L1-L2-L3 per poi giungere all'ingresso IF del doppio mixer bi-

lanciato (d'ora in poi lo chiameremo DBM).

La funzione di questo filtro è duplice; la prima è quella di limitare la banda passante del convertitore a 30 MHz evitando così che forti segnali in gamme adiacenti possano giungere all'ingresso del DBM, la seconda è quella di far «vedere» al DBM una impedenza costante su tutta la gamma di funzionamento, cosa questa assai importante per il corretto funzionamento del medesimo.

A questo scopo concorre anche la rete L3-R1-C1 che ha la funzione di adattare l'ingresso del DBM per le frequenze al di fuori della banda passante del filtro passa basso.

Qualcuno si chiederà perché il segnale da convertire viene applicato al terminale FI anziché al terminale RF come apparirebbe più logico.

La spiegazione risiede nel fatto che i DBM hanno normalmente dei trasformatori sui terminali ta assai utile anche per usi por- RF e LO che ne limitano la minima frequenza di ingresso a qual-Chi non se la sente di «mano- che MHz, mentre noi vogliamo partire da almeno 500 kHz. Il terminale Fl. non ha trasformatori di accoppiamento e così è in grado di funzionare dalla CC in poi, perciò è la scelta più ovvia per la nostra applicazione.

> Non ho previsto preamplificatori in ingresso in quanto non lo ritengo necessario. La soglia di sensibilità di un simile dispositivo è determinata principalmente dalla cifra di rumore del ricevitore impiegato sommato alla perdita di conversione del mixer e alla perdita di inserzione del fil-

Non ho misurato la cifra di rumore dell'FRG 9600, ma prove pratiche mi hanno convinto che





Ø 6 mm lungh, 25 mm

L3 = 6 spire filo AG Ø 1 mm avvolte su Ø 6 mm

L2 = 15 spire filo AG Ø 1 mm avvolte su

Ø 6 mm lungh. 25 mm

= 7 spire filo smaltato 0.8 mm su supporto 4÷5 mm con nucleo

L5 = 7 spire filo smaltato 0,8 mm su

supporto 4+5 mm con nucleo

TR1 = TR2 = 2N914 - 2N708 - BSX26 - BFY90

la NF globale del convertitore si mantiene al disotto dei valori di rumore riscontrabili su queste gamme.

L'oscillatore locale è piuttosto semplice, le due induttanze e i due compensatori andranno regolati per la massima uscita su 50 Ω o per i frettolosi per il miglior risultato in termini di prestazioni del convertitore.

Come si vede, il nostro DBM necessita di un livello del segnale di oscillatore locale piuttosto robusto (solitamente +7 Dbm) pena come minimo un aumento della perdita di conversione.

Siccome immagino che ognuno utilizzerà il mixer che riesce a reperire, sarà bene che si accerti del corretto valore di iniezione dell'oscillatore locale, ed eventualmente provveda aggiungendo un altro stadio di amplificazione.

Accade così che il nostro segnale ricevuto, viene sommato ai 60 MHz dell'oscillatore locale trasferendo quindi la banda 0,5-30 MHz nel segmento di spettro 60,5-90 MHz putacaso perfettamente ricevibile dal nostro Yaesu.

In teoria sarebbe possibile convertire la gamma in altri segmenti di spettro per utilizzare quarzi di frequenza diversa eventualmente disponibili. L'unica avvertenza penso sia quella di evitare di cadere in gamme dove sono presenti segnali molto forti (vedi FM) in quanto l'FRG 9600 non brilla certo per ottima schermatura, sicché detti segnali entrerebbero direttamente disturbando non poco la ricezione delle onde corte.

Per il montaggio non esistono particolari problemi; io ho montato il tutto dentro ad una piccola scatolina di lamiera stagna-

ta della TEKO adottando un cablaggio punto a punto molto pratico quando si lavora con circuiti a RF in quanto concilia l'esigenza di avere buoni ritorni di massa con la possibilità di eseguire modifiche in modo molto semplice. Andrà comunque bene anche un montaggio su una basetta preforata a bollini (di vetronite per favore!).

Le uniche cose importanti sono le schermature tra una bobina e l'altra e il fatto di racchiudere il convertitore in un contenitore schermato. Lavorando un po' di fino si riesce ad ottenere un oggetto facilmente inseribile all'interno del ricevitore stesso; ma questo lo vedremo un po' più avanti.

Ed ora, due parole sulla reperibilità dei componenti.

Senza dubbio, il componente di più difficile reperibilità è il

doppio mixer bilanciato; nel mio esemplare ho utilizzato un vecchio modello IE500 che mi ritrovavo in casa, comunque in Italia sono reperibili abbastanza facilmente i mixers prodotti dalla MI-NICIRCUITS americana presso gli indirizzi che fornirò a fine articolo.

Questi dispositivi hanno prestazioni ottime unite ad un ingombro piuttosto ridotto, particolare non trascurabile da parte di chi come me deciderà di profanare il costoso apparato inserendo il tutto all'interno.

Un altro mixer che voglio citare è il modello TM4 prodotto dall'italianissima (anzi Bolognesissima) TEKO TELECOM, il quale ha anch'esso prestazioni più che sufficienti per l'uso, costo moderato, ma dimensioni senz'altro più sconvenienti se si decide di miniaturizzare il tutto.

Detto mixer non è direttamente disponibile presso la TEKO medesima che non è burocraticamente organizzata per fornire il pezzo singolo, ma potrà immagino essere ordinato presso qualunque rivenditore di materiale TEKO (praticamente qualunque, o quasi, rivenditore di materiale per antennisti).

Per ciò che riguarda il quarzo come ho detto precedentemente. la frequenza non è strettamente vincolante, comunque chi volesse riprodurre fedelmente il dispositivo può ordinarlo presso qualche costruttore di cui come al solito fornirò l'indirizzo più avanti.

tistica è assolutamente convenzionale perciò penso sia superfluo parlarne.

Collaudo e installazione

te il dispositivo e avendo verificato che non vi siano errori di cablaggio si può procedere al collaudo, che tutto sommato, consiste nel verificare il funzionamento dell'oscillatore tramite frequenzimetro o perché no sintonizzando il multidotato ricevitore, posto nelle vicinanze, sui 60 MHz. I volonterosi ottimizzeranno l'uscita dell'oscillatore servendosi di una sonda RF e tarando con cura induttanze e condensatori; anche qui può tornare di una certa utilità lo S-METER del nostro YAESU.

Giunti a tal punto colleghiamo il converter al ricevitore, dotiamolo di una qualche antenna e sintonizziamo una stazione sicuramente conosciuta (magari la

RAI locale in onde medie). Se tutto è stato fatto a puntino la stazione prescelta deve essere ricevibile.

Attenzione prego a fare i conti bene con le frequenze da impostare. la frequenza di 500 kHz Il rimanente della componen- diventa 60,500 MHz, una frequenza di 10 MHz diventa 70 MHz e così via sommando sempre 60 MHz alla frequenza che desideriamo ricevere.

Lo so, è un po' macchinoso, ma ci si abitua, io che sono uno sconsiderato che non ha rispet-Avendo montato ordinatamen- to per le raffinate tecnologie giapponesi, sono già a buon punto nell'elaborazione di un circuito che permetterà di leggere la vera frequenza ricevuta sul display del ricevitore: ne farò menzione comunque in un prossimo articolo.

> Per ciò che riguarda l'installazione le possibilità sono due.

In caso di montaggio esterno non ci sono problemi di sorta, basterà, collegare converter e RX tramite uno spezzone di cavo coassiale murato di connettori, e utilizzare per l'alimentazione del converter l'uscita a 8 volt già presente sul retro del ricevitore.

Chi vorrà installare il converter internamente avrà un poco più da fare ma il risultato dal punto di vista della funzionalità globale sarà grandemente superiore.

Si inizi aggiungendo sul retro un altro connettore coassiale di ingresso (SO239). Fortunatamente l'FRG 9600 è già predisposto all'uopo, infatti a fianco del connettore originale vi è un altro foro coperto dalla plastica del pannello. Necessiterà anche eseguire un foro per il deviatore OC/VHF sempre su retro (e dove sennò?). Spazio all'interno per alloggiare il convertitore ce ne è da vendere ognuno scelga la so-

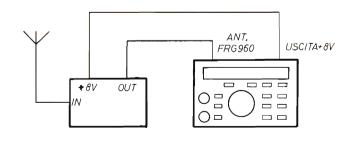


figura 2a





figura 2b

luzione che preferisce anche in rapporto alle dimensioni ottenute dal converter. Ricordiamoci che oltre al converter dovremo trovar spazio anche per un piccolo relé coassiale per eseguire le commutazioni a RF riportate in figura 2B.

Non mi dilungo troppo nel montaggio interno al ricevitore perché credo che chi deciderà a favore di questa soluzione abbia quel minimo di pratica necessaria per portare a termine l'opera seguendo lo schema esposto nella suddetta figura.

Considerazioni finali

Al termine del lavoro, ci ritroviamo in possesso di un apparato che per prestazioni non può certo competere con ricevitori appositamente costruiti per le Onde Corte, ma tutto sommato assai onorevole e dalla flessibilità molto elevata.

Non felice di occuparmi di elettronica una dozzina di ore al giorno, ho la bieca abitudine di portarmi qualche radio anche in vacanza; chi come me ha rag-

giunto questo ultimo stadio di dissolutezza troverà grande giovamento nel possedere alla fine delle fatiche un apparato in grado di coprire una vastissima fetta di spettro con dimensioni invero contenute. I difetti principali che ho riscontrato nell'uso in onde corte sono:

Carente schermatura degli stadi di ingresso dello Yaesu con consequente possibilità (anzi, garantita certezza) che qualche forte segnale in gamma VHF entri direttamente.

Selettività non esattamente spinta.

Tendenza a saturare in presenza di forti segnali (a tal proposito è sempre necessario fare un buon uso dell'attenuatore di ingresso dell'FRG 9600 anche se a volte è un poco eccessivo: cir-

Migliorie se ne possono senza dubbio fare diverse, la prima che suggerisco è l'inserzione di un attenuatore variabile allo stato solido tra converter e ricevitore da utilizzare come una sorta di RF GAIN, dove il problema non consiste nel realizzare l'attenuatore quanto nel trovare acconcia sistemazione per il potenziometro di comando.

Comunaue nonostante i difetti che è inutile nascondere credo che la spesa esigua che si va ad affrontare sia ampiamente ripagata dalle soddisfazioni ottenibili dall'uso di questo poliedrico apparato. Rimane comunque il dato di fatto che questo converter costa circa un terzo di quello commerciale ed ha prestazioni leggermente superiori verificate su banco di misura.

Indirizzi utili per la reperibilità dei componenti

Mixer Minicircuits:

Modelli consigliati: SBL-1., SBL-1-1,

Sistrel Elettronica via L. Chiarelli, 19 - Roma.

Sistrel Elettronica via A. Doria. 17

Ham Center di Pizzirani via Cartiera Borgonuovo di Pontecchio

Mixer TEKO Modello consigliato: TM4 Radioricambi via del Piombo -Altri rivenditori materiale TEKO

Quarzi da 60 MHz MEC srl via Piave, 11/L - Bologna - Tel. 051/434569 2B Elettronica - Roma

Queste due ditté eseguono quarzi di qualsiasi frequenza anche in singoli esemplari.

Bibliografia

VHF Communication volume N. 8 3-1976. Bollettino tecnico TEKO. Minicircuits components infor-



G.W. Horn, I4MK

La compressione-limitazione del segnale audio mediante l'attenuatore controllato in tensione.

La grande dinamica dei segnali sia di parola che musicali impone quasi sempre di processarli. prima della loro trasmissione o registrazione, in modo tale che quelli di livello più basso non siano oscurati dal rumore e. insieme, che i segnali più ampi non sovraccarichino il dispositivo cui sono applicati. Processi atti allo scopo sono la compressione e la limitazione; questi vengono attuati con la disposizione circuitale illustrata a figura 1.

In regime di limitazione, il sistema opera in modo da mantenere approssimativamente costante l'ampiezza del segnale quando il suo livello oltrepassa una determinata soglia (SI). In regime di compressione, invece, superata la relativa soglia (Sc), al segnale viene consentito di aumentare ancora, ma più lentamente di quanto lo farebbe se non fosse così processato.

Il comportamento del segnale in regime di limitazione, rispettivamente compressione, è illustrato del grafico di figura 2. Da questo si osservi che, in limitazione, la maggior pendenza della caratteristica di trasferimento assicura che il livello massimo del

segnale non possa eccedere un della sola parola, sono tecnicapredeterminato valore (Amax); si noti altresì che la «soglia» di limi- a 35÷40 dB, valore guesto che tazione (SI) è posta più in basso di quella di compressione (Sc). L'efficacia di un sistema di compressione o limitazione si misura in dB/dB, cioè in variazione d'ampiezza da apportare al segnale originale (in dB) affinché quello processato vari di 1 dB.

Un altro parametro da considerare è il tempo di intervento (o di attacco) e di decadimento (o di stacco): entrambi questi «ritardi» derivano dal fatto che i dispositivi in oggetto, in particolare quello di compressione, monitorando il livello del segnale processato attraverso un rettificatore (vedi figura 1), non possono operare in tempo strettamente more. Quanto al rumore di fon-

reale ma sono condizionati dalle costanti di tempo del filtro a valle del rettificatore medesimo. Tale problema non si pone, invece, quando la limitazione viene ottenuta per brutale tosatura (clipping) del segnale.

Ovviamente l'ammontare di compressione o limitazione accettabile è strettamente legato alla natura, caratteristiche e destinazione ultima del sistema cui il procedimento va applicato: infatti questo tende a «snaturare» il segnale e vi introduce, inevitabilmente, una certa distorsione.

In genere, nella trasmissione mente fattibili compressioni fino corrisponde, circa, alla dinamica della parlata umana (Rif. 1). In pratica, però, il «rumore di fondo» (back-ground noise) limita il livello minimo di segnale trasmissione. Inoltre, in Telecom, una compressione maggiore di 21 dB non offre alcun ulteriore vantaggio (Rif. 2). Vi si adottano, perciò. compressori da 20÷25 dB per adattare l'apparato al tipo di parlata dei suoi possibili utenti.

Per la compressione di programmi musicali valgono le medesime considerazioni, aggravate però dal fatto che detti programmi vanno trasmessi (o registrati) col minimo di distorsione e ru-

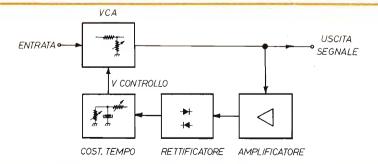


figura 1 - Schema a blocchi del compressore/limitatore di dinamica.





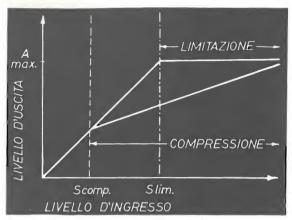


figura 2 - Caratteristica di trasferimento in regime di limitazione e compressione. SI ed Sc sono le relative «soglie» d'intervento.

do, lo si riscontra tipicamente nei che se tecnicamente fattibile, i registratori a cassette muniti di controllo automatico di volume che è, appunto, un compressore di particolare efficacia.

Sull'ammontare massimo accettabile della distorsione, in particolare di seconda armonica*. ritiene, per lo più, che lo 0.1% (alla compressione massima) rappresenti un limite ancora pienamente accettabile, soprattutto in considerazione del fatto che, nel programma musicale, i «picchi» di volume massimo sono quasi sempre di breve durata, oltre che radi e statisticamente distribuiti; a parte che la distorsione di seconda armonica, tipica dei compressori, rappresenta un fattore soggettivamente obiezionabile di relativamente scarsa entità.

Nella trasmissione della parola si adotta una compressione di tipo «sillabico», cioè con tempi di attacco e stacco di 10, rispettivamente 100 msec (Rif. 3). In effetti, specie per la musica, sarebbe desiderabile ridurre questi valori almeno di un fattore 10. An-

Si è adottata, qui, la definizione usuale ma assai poco corretta di 2ª armonica per la componente a frequenza 2 f. anche se, in realtà, è questa la 1ª «armonica» del segnale di frequenza «fondamentale» f.

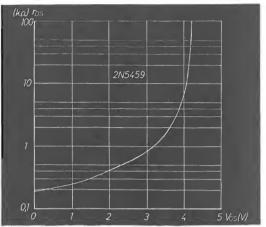


figura 3 - Andamento di rps in funzione di VGS per il J-FET 2N5459.

problemi che ciò comporta sono però notevoli. Infatti, con costanti di tempo così brevi, il rettificatore che monitora il segnale processato (vedi figura 1) dà luogo ad una «ondulazione» (ripple) responsabile di due fenomenon vi è un generale accordo: si ni concomitanti. Anzitutto l'ondulazione della tensione controllo si sovrappone, per somma, al segnale processato; nel contempo, dato che il dispositivo attenuatore presenta sempre una

> Come vedremo più avanti, con determinati artifizi circuitali, il primo inconveniente è in buona parte evitabile mentre non lo è assolutamente il secondo. Da qui la necessità di scegliere, come attenuatore, un dispositivo il più lineare possibile (Rif. 4).

certa non-linearità, da questa si

origina una modulazione del se-

gnale colla conseguente forma-

zione di prodotti di intermodu-

lazione (IM).

Da quanto fin qui sommariamente esposto, è chiaro che due sono gli elementi chiave del circuito compressore/limitatore: sione ed il rettificatore che la fornisce proporzionatamente all'ampiezza attuale del segnale processato. Per inciso, la loro

agli oscillatori di audiofrequenza (a ponte di Wien, sfasamento, ecc.) che, come ben noto, vengono linearizzati mediante il controllo automatico d'ampiezza (ALC) che è, in definitiva, un compressore di dinamica.

In passato, la compressione/limitazione dei segnali audio, come pure l'ALC degli oscillatori per bassa frequenza, venivano ottenuti mediante lampadine ad încandescenza o termistori la cui resistenza diminuisce all'aumentare della corrente, oppue anche con fotoresistenze illuminate più o meno da lampadine o LED. A parte la loro costante di tempo fissa e generalmente grande, tutti questi dispositivi, essendo intrinsecamente non-lineari, danno luogo ad una rilevante distorsione, segnatamente di seconda armonica (Rif. 5).

Attualmente, come attenuatore controllato in tensione o VCA (voltage controlled attenuator) si adopera un transistore ad effetto di campo (J-FET), opportunamente polarizzato.

Se VDS < 0.1 V e VGS = cost.l'attenuatore controllato in ten- il J-FET presenta una caratteristica bilaterale ad offset nullo: si comporta, cioè, come una resistenza ohmica fissa (Rif. 6). Però, se VGS > 0.1 V. la sua caratteriproblematica è comune anche stica VD/ID si incurva sensibilmente. Pertanto il J-FET è utilizzabile da attenuatore solo se il segnale da processare con esso è di basso livello (Rif. 7),

Quando VDS è alternata (vDS) il punto di lavoro del J-FET oscilla ritmicamente intorno al VDS = 0. Nel primo quadrante, la distorsione dipende da quanto la caratteristica d'uscita del FET si scosta dalla rettilineità. Nel terzo quadrante, a parte il problema della distorsione, quando VGS è pressapoco zero e VDS > 0.5 Veff. la giunzione del canale gate si autopolarizza positivamente provocando, di conseguenza, una ulteriore curvatura della caratteristica d'uscita. Ciò sempre e comunque avviene se, per una certa combinazione di VGS e VDS, il gate diviene positivo: in tal caso questo cessa d'essere un reoforo di controllo ad alta impedenza.

Il range dinamico della resistenza rDS (rDS e non RDS in quanto riferita a segnali alternati) offerta dal J-FET al variare di VGS, è molto grande (1:100 o più) (Rif. 8). Per un buon controllo è bene però che sia 0 < VGS < 0.8 Vp. essendo Vp il valore di VGS per ID/IDSS = 0.001. Quando VGS tende a Vp. rDS aumenta con tale rapidità che la sua regolazione diviene estremamente critica.

Il grafico di figura 3 illustra l'andamento di rDS in funzione di VGS (Vp = 4 V) rilevato sperimentalmente su di un J-FET 9N5459. Per il J-FET di canale P. il coefficiente di temperatura di rDS è dello 0,7% C°, dello 0,3% Co per quello di canale N e tende a zero quando VGS tende al punto 0 TC (VGS \cong 2 V).

Dato che rDS è in grado di assumere valori nel rapporto di 1.100 o più (ad es. 200 - 40000

 Ω , vedi figura 3) è chiaro che applicando al J-FET l'opportuna VGS, è possibile sottoporre il segnale alternato e; ad un'attenuazione variabile, compresa tra 0 figura 4a mostra lo schema di e 40 dB, circa.

FET è pur sempre un elemento circuitale caratterizzato da una

legge quadratica e, come tale, tende a generare della distorsione di seconda armonica che cresce all'aumentare del segnale. La principio dell'attenuatore a J-FET; Purtroppo anche il migliore dei il partitore resistivo R2 R3 polarizza il source ad un potenziale tale che la tensione controllo Vc.

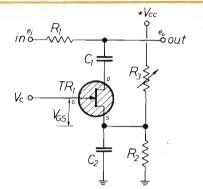


figura 4a - VCA - schema di principio.

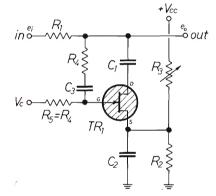


figura 4b - VCA - cancellazione della distorsione di 2ª armonica.

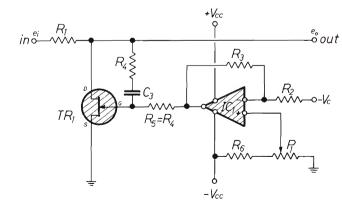


figura 4c - VCA - circuito che consente di terminare a massa il source del FET.





applicata al gate, abbia da variare solo in un range positivo rispetto massa.

Chiaramente R3 va regolata in modo che a Vc = 0 l'attenuazione sia nulla, cioè sia Eo = Ei (rDS $\cong \infty$). Per il segnale alternato, il source è operativamente a massa attraverso C2, mentre C1 isola il drain da eventuali componenti continue del segnale da attenuare.

Per quanto detto più sopra è infatti essenziale che tra source e drain non vi sia alcuna ddp continua; è essenziale, cioè che sia VDS = 0. Il rapporto di compressione, in dB, è ovviamente ATT. = 20 log [(R1 + rDS)/rDS].


La distorsione introdotta da questo circuito diviene massima in corrispondenza all'attenuazione di 6 dB. Questo perché, in tale condizione, rDS = R1 per cui la potenza dissipata del FET risulta massima (condizione di carico adattato e, quindi, di massi-

figura 5 - Attenuazione in funzione dell'effettiva VGS per il VCA di figura 4b equipaggiato con il 2N5459.

presi con la dovuta cautela. In ogni caso i soprariportati livelli di distorsione sono assolutamente inaccettabili.

Fortunatamente esiste una tecnica adatta a ridurre in modo sostanziale la distorsione generata dai J-FET (Rif. 9).

Se alla tensione controllo Vc, applicata al gate, viene sommato metà del segnale alternato presente tra drain e source, la distorsione si riduce in modo che non esiteremmo a definire drammatico. Un circuito così concepito è schematizzato a figura 4b. La frazione di segnale controreazionata al gate non è critica per cui R4 = R5 possono essere dei normali resistori al 5% di tolleranza, sempreché sia Rs « R5, essendo Rs la resistenza di sorgen-

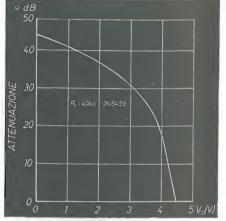

to dell'attenuazione in funzione dell'effettiva VGS, è stato ottenuto col circuito di figura 4b equipaggiato con un 2N5459.

Nella Tavola 2 sono riportati, per gli stessi semiconduttori di tavola 1, i valori di distorsione di 2ª armonica massima, ancora relativi al segnale d'ingresso e_i di 100 mVeff.

Si osservi che il massimo della distorsione non si instaura più a –6 dB, come invece avveniva col circuito di figura 4a, bensì ad un nuovo valore di attenuazione, valore che dipende dal tipo di J-FET testato. Poiché il 2N5459 è risultato superiore a tutti gli altri, questo J-FET è stato adottato per ogni altra ulteriore verifica.

ogni altra ulteriore verifica.
È importante, infatti, determinare il livello massimo di segnale applicabile al VCA. Pertanto, una volta regolata la Vc per i 2 dB di attenuazione (cioè quella alla quale corrisponde il massi-

Tavola 1

J-FET tipo 2N3819 2N5248 2N5457 2N5458 2N5459 2ª armonica a -6 dB 13% 11% 10% 9% 8.5%

mo trasferimento energetico).

Nella Tavola 1 sono riportati i valori di distorsione di seconda armonica, all'attenuazione di 6 dB, che si ottengono con diversi tipi di J-FET, quando all'ingresso del VCA è applicato un segnale alternato da 100 mVeff.

Il livello delle armoniche d'ordine superiore è invece trascurabile. I valori riportati in tavola 1 sono stati ricavati testando dei singoli campioni di FET di ciascun tipo; dato che le caratteristiche intrinseche dei transistor ad effetto di campo sono affette da una grandissima dispersione di valori, detti risultati vanno te del dispositivo che fornisce al VCA la relativa tensione di controllo Vc.

È interessante notare che il processo di cancellazione della distorsione non altera praticamente la caratteristica di trasferimento (attenuazione - tensione controllo) del VCA. Il grafico di figura 5, che mostra l'andamen-

Tavola 2

J-FET tipo max distorsione	2N3819	2N5248	2N5457	2N5458	2N5459
di 2ª armonica	0.39%	0.14%	0.12%	0.11%	0.10%
all'attenuazione	2 dB	10 dB	10 dB	3 dB	2 dB



figura 6 - Distorsione di 2ª armonica in funzione dell'ampiezza del segnale applicato al VCA di figura 4b equipaggiato col 2N5459.


mo di distorsione per il 2N5459 - vedi tavola 2), si è misurata la distorsione di 2ª armonica in funzione dell'ampiezza del segnale e_i, ottenendo i risultati illustrati dal grafico di figura 5.

È ora da considerare se tali livelli di distorsione da 2ª armonica siano accettabili o meno per una compressione di qualità professionale. Anche se al riguardo non esiste uno standard vero e proprio, si può però dire che, fino allo 0.1%, la distorsione di 2° armonica non è uditivamente avvertibile. Accettato questo limite, il livello massimo del segnale applicabile al VCA si riduce a 100 mVeff. In pratica, però, l'ammontare dell'attenuazione è soggetto a continue variazioni e, dato che il massimo ammissibile di distorsione si presenta solo in corrispondenza ai picchi di segnale — che sono radi e di breve durata — il relativo valore di distorsione si instaura solo entro una piccola percentuale del tempo di programma. Tali considerazioni ci portano perciò a fissare il limite d'ampiezza del segnale applicabile al VCA in 200 mVeff massimi.

Il circuito di figura 4b è suscettibile di varie modifiche e migliorie, la principale delle quali consiste nel terminare il source del FET direttamente a massa e nel sommare alla tensione controllo Vc (positiva), la VGS di polarizzazione del gate (negativa). Ciò può farsi, assai agevolmente, con un amplificatore operazionale, come di fatto mostra la figura 4c. In questa si è presupposto che la linea di segnale sia a 0 V DC, per cui il drain del FET vi può venir collegato galvanicamente a valle di R1. Il fatto che il VCA agisca su di una linea a potenziale DC nullo è assai vantaggioso: in caso contrario, infatti, la carica/scarica repentina del condensatore C1 (vedi figura 4a e 4b) può dare origine a fastidiosi e spiacevoli transitori (bumps).

Un altro perfezionametno (figura 7) consiste nel controreazionare il gate del FET sommando la richiesta frazione di segnale alternato alla tensione controllo Vc ed a quella di polarizzazione in un unico amplificatore operazionale. Tale disposizione circuitale consente così di «dosare» con precisione e continuità il tasso di controreazione: in tal modo sarà possibile, regolando P2, di minimizzare la distorsione di 2ª armonica

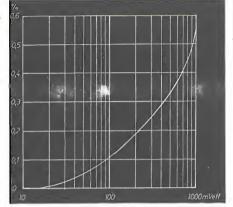
Come si è detto più sopra, la problematica del VCA concerne non solo il suo FET ma anche, ed in misura determinante, l'anello controllo del sistema ed in particolare il rettificatore. È quest'ultimo, infatti, che lo «informa», momento per momento, circa l'ampiezza del segnale processato e le sue variazioni.



A tale scopo, il rettificatore dev'essere necessariamente del tipo ad onda intera. Infatti nel segnale sia di parola che musicale si manifestano picchi, positivi e negativi, che possono differire, tra loro, anche di ben 8 dB: un'incertezza siffatta, in uscita, sarebbe del tutto inaccettabile.

Inoltre al rettificatore si richiede linearità, velocità e minima ondulazione, caratteristiche queste ultime due contrastanti tra loro. I soliti rettificatori di picco a due diodi sono quindi assolutamente inadeguati allo scopo.

Rettificatore adatto è invece quello servito ad un diodo inse-

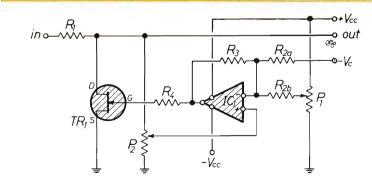

figuta 7 - VCA con source a massa e regolazione del tasso di controreazione per l'esatta cancellazione della distorsione di 2ª armonica.



rito nel circuito di controreazione di un amplificatore operazionale (figura 8). Questo rettificatore, detto «di precisione» ha anzitutto il vantaggio della linearità anche a bassi livelli di segnale, dato che la caduta di potenziale intrinseca del diodo in con-

duzione risulta così divisa per il guadagno ad anello aperto dell'amplificatore.

Il più semplice di tali dispositivi è quello di figura 8a. In corrispondenza ai semiperiodi positivi del segnale d'ingresso e. se la loro ampiezza è maggiore

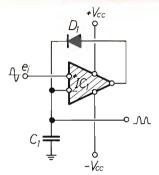


figura 8a - Rettificatore di precisione a semionda - schema di principio.

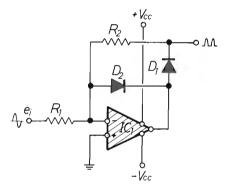


figura 8b - Rettificatore di precisione a semionda non saturabile.


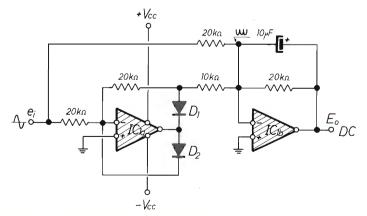


figura 8c - Rettificatore di precisione ad onda intera.

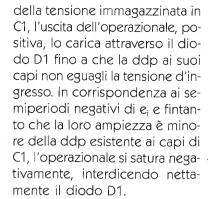

Il circuito di figura 8b. analogo al precedente, è completato dal diodo D2; questo fa sì che. in corrispondenza ai semiperiodi positivi di ei, l'ingresso noninvertente dell'operazionale sia virtualmente a zero in modo da evitarne la saturazione.

Per ottenere la rettificazione ad onda intera si può far uso o di due rettificatori del tipo suddetto, pilotati in opposizione, oppure del convertitore AC/DC (Rif. 10) schematizzato a figura 8c. Questo è costituito da un rettificatore a semionda (IC1a) analogo a quello di figura 8b, seguito a un amplificatore sommatore (IC1b). In corrispondenza ai semiperiodi positivi di ei conduce il diodo D1 sicché all'ingresso invertente di IC1b vanno a sommarsi il picco positivo di ei, proveniente dall'ingresso, di valore unitario (+E) e quello negativo, proveniente da IC1a, per il quale detto valore è pari a (-2E): pertanto, la loro somma sarà -E. Di contro, in corrispondenza ai semiperiodi negativi, D1 è interdetto e, all'ingresso del sommatore agisce unicamente il picco — E proveniente dall'ingresso. La capacità tra uscita ed ingresso non invertente di IC1b, cioè del sommatore (forward compensation), a parità di frequenza, riduce drasticamente l'ondulazione di Eo.



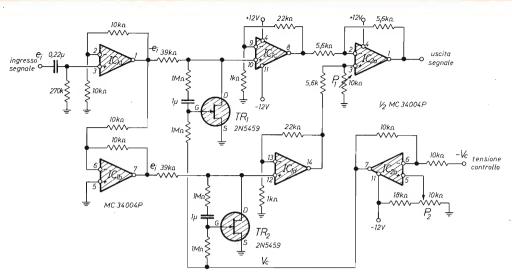


figura 9 - VCA in controfase per la cancellazione dell'ondulazione della tensione di con-

I rettificatori suesposti sono intrinsecamente veloci e, all'occorrenza, la loro prontezza d'intervento (che in definitiva determina il tempo d'attacco) può venir ancora aumentata facendo caricare il condensatore attraverso un transistor capace di erogare forte corrente.

Comunque sia configurato il rettificatore, il segnale DC da questo erogato è pur sempre affetto da una certa ondulazione (ripple) la cui entità aumenta, ovviamente, al diminuire della frequenza. Se il tempo d'attacco venisse ridotto, come sarebbe desiderabile, ad 1 msec, le componenti a frequenza più bassa del segnale rettificato passerebbero inalterate, o quasi, attraverso il filtro; pertanto l'ondulazione (a frequenza doppia del segnale ei, per effetto della rettificazione ad onda intera) andrebbero a sommarsi al segnale attenuato in modo ri- o de-generativo a seconda delle caratteristiche di fase dell'anello di controllo: comunque sia, detta ondulazione apparirebbe all'uscita del l'ondulazione.

Ciò può venir evitato, teoricamente del tutto, ricorrendo ad un sistema comprendente due VCA identici che processino il segnale in opposizione, ma siano controllati in parallelo (Rif. 11). Un circuito siffatto è riportato a figura 9. Gli amplificatori operazionali IC1a, IC1b forniscono i due segnali in controfase

 $e1 = 2 e_i, -e1 = -2 e_i$ che sono applicati ai due VCA serviti da J-FET TR1, rispettivamente TR2. La tensione controllo Vc, comune ad entrambi, viene fornita dall'operazionale IC2b che la somma a quella di polarizzazione dei gate. I due segnali di fase opposta, attenuati dai due VCA, sono applicati agli ingressi non-invertenti degli operazionali IC1c. IC1d che li amplificano di 27 dB, dopodiché vengono ricombinati nell'amplificatore differenziale IC2a. Il potenziometro P2 provvede alla loro esatta equalizzazione, necessaria all'effettiva cancellazione del-

Ammesso che i due VCA siano perfettamente identici, le componenti di ondulazioni, cancellandosi a vicenda, non appaiono più all'uscita del sistema. È però da tener presente che l'ondulazione della tensione controllo Vc, se presente, fa variare l'attenuazione anche durante e dentro il singolo periodo del segnale audio: ciò inevitabilmente dà origine ad un processo di modulazione, colla conseguente formazione di indesiderati prodotti di intermodulazione. Da questo fenomeno deriva un ulteriore contributo di distorsione che va a sommarsi a quello dovuto alla non-linearità del J-FET.

Ai suddetti problemi c'è poi da aggiungere quello relativo alla stabilità dell'anello di controllo: è questo un problema classico, comune e tipico di tutti i servosistemi. Un eccesso di guadagno dell'amplificatore che monitora il segnale processato può provocare l'auto-oscillazione del sistema, fenomeno, questo, che si



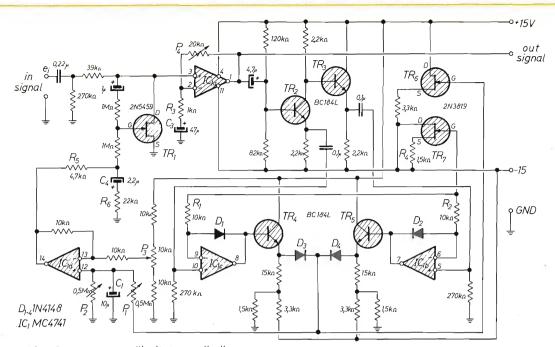


figura 10 - Compressore/limitatore di dinamica di qualità professionale.

manifesta nella fattispecie di «bloccaggio» periodico (blocking) o di «pompaggio» (pumping). D'altro canto, l'efficacia del VCA è determinata proprio dal guadagno di anello per cui sarebbe conveniente che questo fosse il più elevato possibile.

L'auto-oscillazione è dovuta talora al fatto che, per eccesso di guadagno del circuito, l'amplificatore monitore si satura in corrispondenza ai picchi di segnale il che, ovviamente, va assolutamente evitato. In ogni caso, per contrastare l'innesco di oscillazioni, è bene conformare la risposta in frequenza di detto amplificatore e dei rettificatori a valle di questo in base alla natura e peculiarità del segnale da attenuare (banda passante 0.3-3 kHz per la parola e 0.1-12 kHz per la musica) ed inserire nell'anello di controllo una rete RC di stabilizzazione. Quest'ultima, di tipo proporzionale-integrale

(proportional plus integral or lagnetwork) sarà del tutto simile a quella dei PLL a RF per la sintesi di frequenza (Rif. 12): le frequenze in gioco, nell'anello, sono infatti pressapoco le stesse in entrambi i casi.

C'è infine da ricordare che un anello di controllo a guadagno troppo elevato genera del rumore (noise) che va a deteriorare il rapporto S/N del segnale processato. Rumore può derivare anche dai diodi del rettificatore se cità richiesta da un tempo d'atnon di tipo adatto.

dinamica concepito in base ai canoni fin qui esposti è schematizzato a figura 10. Si osservi che, in questo, la tensione controllo Vc viene ottenuta con due rettificatori a semionda (IC1b, IC1c) pilotati in controfase dai transistor TR2, TR3. Il guadagno dell'operazionale monitore IC1a va regolato, con P4, a 20 dB ad 1 kHz; la rete costituita da R3 e C3 prov-

vede a ridurlo alle frequenze più basse fino a renderlo unitario alla

Ai due rettificatori a semionda sono qui state apportate alcune migliorie. Anzitutto i relativi operazionali IC1b, IC1c caricano il condensatore C1 tramite gli amplificatori di corrente TR4, TR5: in loro assenza, la limitata corrente fornibile dagli operazionali non sarebbe in grado di caricare il condensatore C1 colla velotacco molto breve (1 msec). Se-Un compressore/limitatore di condariamente, il circuito di controreazione tra C1 e gli ingressi invertenti di IC1b, IC1c si chiude attraverso l'inseguitore di source TR6: ciò ha lo scopo di poter allungare a piacere il tempo di

> II J-FET R7, operando da generatore di corrente costante, controbilancia l'offset di tensione di TR6; questo, determinato dal valore attuale di R4, va impostato


a +0.3 V, in modo che a $e_i=0$ nel range 2.5÷50 dB per livelli (cioè in assenza di segnale), ai capi del condensatore C1 si stabilisca una ddp di +0,25 V. La terza miglioria sta nelle combinazioni di D1 R1, rispettivamente D2 R2. Queste due reti prevengono la possibilità che gli operazionali IC1b, IC1c si saturino in corrispondenza ai semiperiodi negativi dei loro segnali d'ingresso. Detta controreazione, attraverso D1. D2 limita a circa 2 V l'escursione della tensione d'uscita di IC1b. IC1c: la loro saturazione va evitata perché il tempo di riassetto (recovery time) dei due operazionali provocherebbe una sensibile caduta di guadagno dei rettificatori a partire già a 1 kHz. Con il citato artifizio si è ottenuta, invece, una risposta in frequenza piatta fino a 12 kHz, come appunto richiesto dalla natura dei segnali musicali. La rete formata da C4, R5, R6 costituisce il filtro proporzionale-integrale che assicura la stabilità dell'anello di controllo.

I tempi di attacco e stacco vanno impostati con la regolazione dei potenziometri P1, rispettivamente P2. La regolazione di P4 determina, invece, il rapporto di compressione (variazione in dB del segnale d'entrata che fa sì che quello d'uscita vari di 1 dB) d'ingresso compresi tra 10 e 500

Bibliografia

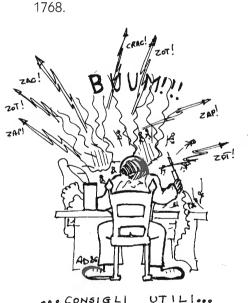- 1. J.L. Flanagan «Speech analysis, synthesis and perception» Springer Verlag, Berlin 1965, pg. 45.
- 2. E.W. Pappenfuss, W.B. Bruene. E.O. Schonike «Singlesideband principles and circuits», McGraw Hill, 1964, pg. 329.
- 3. H. Fletcher «Speech and hearing in communications», Van Nostrand, Princeton 1953. pg. 112.
- 4. P.A. Lamming «Oscillatori a bassa frequenza» in «Informazione Elettronica» n. 5/1984.
- 5. B.M. Oliver «The effect of circuit non-linearity on the amplitude stability of RC oscillators» in «HP Journal» Vol. 11 n. 8-10 June 1960.
- 6. L.J. Sevin «Field effect transistors» Mc Graw Hill, 1965 pg. 75.
- 7. Siliconix Co. «Field effect transistors Data-book» 1974 pg. 4-45.
- 8. P. Rapizzi «II transistor ad effetto di campo come resisto-

- re variabile» in «CQ-Elettronica» Genn. 1970 pg. 33.
- 9. D.R.G. Self «High quality compressor/limiter» in «Wireless World» Dec. 1975 pg. 586.
- 10. National Co. «Linear Databook» 1982, pg. 3-134.
- 11. E.W. Pappenfuss, W.B. Bruene. E.O. Schoenike «Singlesideband principles and circuits» McGraw Hill, 1964, pg. 330.
- 12. id.id. pg. 135. T.J. Rey «Automatic phase control: theory and design» in Proc. IRE Oct. 1960, pg.



... CONSIGLI ... CAMBIARE HOBBY ...



IMPIANTI COMPLETI PER LA RICEZIONE DEI SATELLITI METEOROLOGICI, IN VERSIONE CIVILE E PROFESSIONALE AD ALTISSIMA DEFINIZIONE IMPIANTI PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE

13 D X Z GIANNI SANTINI

Battaglia Terme (PD) Tel. (049) 525158-525532



una qualità!


MANTOVA 1







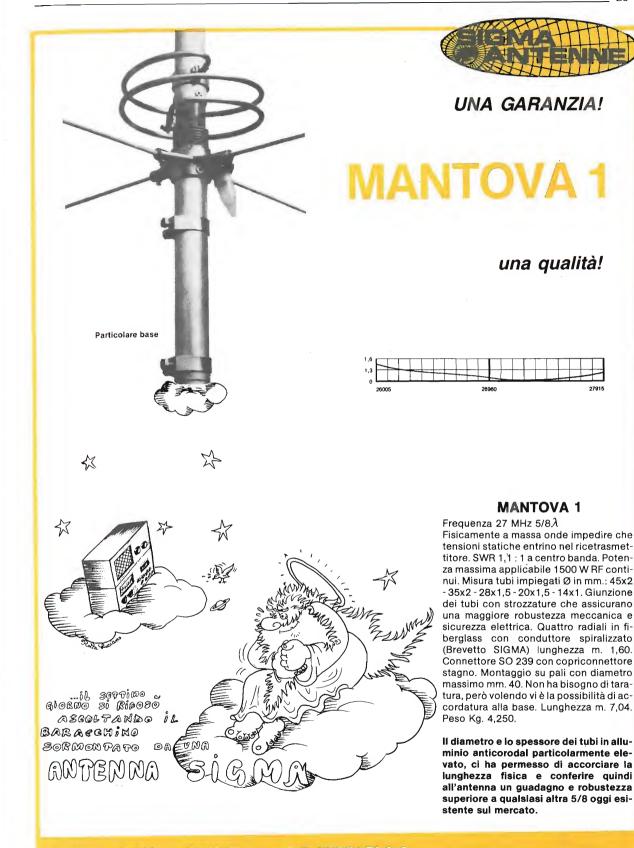1-2-3 MAGGIO 1987 Orario: 9/12.30 - 14.30/19.30



Con il Patrocinio del COMUNE DI EMPOLI e dell'Associazione Turistica PRO EMPOLI



M.R.E.

MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE

EMPOLI (FIRENZE)

9-10 MAGGIO 1987

AMPIO PARCHEGGIO - POSTO DI RISTORO ALL'INTERNO

Segreteria della MOSTRA:

Mostra Radiantistica casella postale 111 - 46100 MANTOVA

Con la collaborazione della



METER-WATTMETRO RF

Maurizio Lanera

Strumento passivo per frequenze sino a 300 MHz con range da 10 mW a 20W e doppia possibilità di impedenza a 52 o 75 ohm, completo di RF Meter.

In radio, la possibilità di con- bili all'uscita. trollare se un oscillatore funziona, o sapere con precisione quaimportanza, sia per una corretta messa a punto, che per migliorarne successivamente le prestazioni.

te misurazioni è però indispensabile che lo strumento presenti un elevato grado di sensibilidai primi stadi, ovvero dall'oscilpropria misura dei watt disponi-

Il wattmetro qui descritto ofle sia la potenza erogata da un fre la possibilità di misurazione amplificatore è di fondamentale della potenza da qualche milliwatt sino a 0,1W con il primo ingresso (meter) utilizzante un connettore di tipo BNC, mentre con Per ottenere valide e comple- tipo PL) il range di misura inizia 20W, per ogni ingresso.

Si sono usati due ingressi setà, cosicché si possano effettuare parati per due diverse impedeni controlli di un trasmettitore sin ze, 52 e 75 ohm, perché ai capi interni di ognuna delle due prelatore, separatore, buffer ecc., se PL sono connesse le resistenper poi passare ad una vera e ze fittizie di carico RA = 52Ω $20W e RB = 75 \Omega 20W.$

Note tecniche

Le resistenze di carico fittizio RA 52 Ω 20W e RB 75 Ω 20W non trovandole già pronte, possono, come in questo caso, venir costruite nel seguente modo: RA = 9 resistenze in parallelo da 470 Ω 3W e RB = 9 resistenze in parallelo da 680 Ω 3W.

Ogni carico costruito potrà dissipare $9 \times 3W = 27W$, sarà inoltre opportuno selezionare le resistenze per ottenere i valori più prossimi a 52 o 75.

Dette resistenze andranno fisicamente saldate tra il centrale e la massa dei PL. e devono essere di tipo antiinduttivo cioè non a filo, ma a strato.

L'ingresso Meter (BNC) fa capo ad un condensatore CA del valore di 10 nF. la scelta di questo valore si è rivelata ottimale per gli altri due ingressi (connettore tutte le frequenze, ma non volendo «caricare» troppo il circuito da 10 mW e si estende sino a sotto misura tale valore può essere ridotto ad 1 nF.


> l diodi D1-2-3-4 sono al germanio, per la loro alta conduttività ai piccoli segnali.

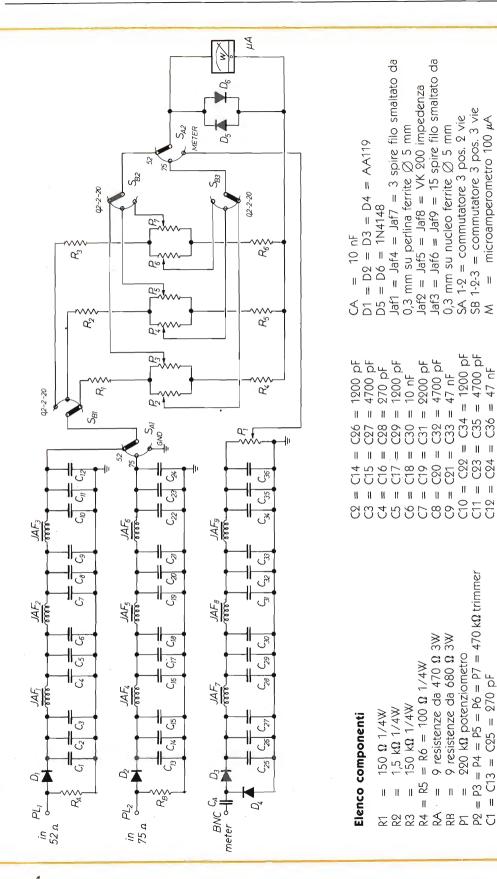Seguono per i tre ingressi, tre filtri RF tutti identici tra loro, con imponente filtraggio della tensione cc diretta al microamperome-









52 ohm ESEMPIO DI SONDA DA USARSI CON L'INGRESSO METER PER IL CONTROLLO DEGLI OSCILLATORI (VA BENE UNA OUALSIASI CON RAPPORTO 1:1) S_{B3} R_{5} JAF, 02-2-20 P P 0,2-2-20 0,2-2-20 P₁ 투 S_{B1} S_{B2} 75 METER 52 S_{A2}

Disposizione componenti

Schema elettrico



La disposizione delle impedenze, come la loro diversità di induttanza non è casuale, ma atta so. ad eliminare ogni residuo RF alle diverse frequenze.

Il potenziometro P1 regola la sensibilità del meter, che può essere usato anche come misuratore di campo elettromagnetico. mentre con il doppio deviatore SA1-2 si potranno selezionare i si può affermare il contrario. 3 ingressi.

Il triplo deviatore SB 1-2-3 seleziona il fondo scala per gli ingressi a 52 e 75 Ω in tre diverse portate: 200 mW, 2W, 20W.

La coppia di diodi D5-D6 collegati in antiparallelo allo strumento, proteggono il medesimo da eccessive sovratensioni derivanti da un errato cambio di por-

I circuiti stampati sono a doppio rame, incisi solamente da un lato, nel quale verranno saldati direttamente i componenti, mentre l'altro sottostante è usato come schermo e può servire anche per il fissaggio al contenitore a mezzo saldatura.

Descrizione

Con le resistenze di carico RA ed RB collocate all'interno, lo strumento acquista una enorme praticità d'uso, a spese però della massima portata di misura, che in questo caso è di 20W.

L'idea di aumentare la portata dello strumento e raggiungere quindi 200W non è stata considerata in quanto le resistenze di carico si sarebbero dovute dimensionare per tale potenza, ed avrebbero irraggiato all'interno del contenitore una notevole quantità di calore e radiofre-

quenza e. non ultimo, si sarebbero rivelate inopportune per piccoli segnali applicati in ingres-

La mancata presenza di transistori, integrati, e di conseguente alimentazione, non deve trarre in inganno, facendo considerare l'insieme poco professionale o di medio livello, anzi per questo tipo di applicazioni semmai

Operazioni di taratura

Nella sezione di taratura sono presenti 6 trimmer, di cui P3, P5, P7 per l'ingresso a 52 Ω e P2, P4, P6 per l'ingresso a 75 Ω .

Le operazioni di regolazione nel ramo a 52 Ω da eseguire sono le seguenti: si commuta SA 1-2 nella posizione 52 Ω , e SB 1-2-3 nella posizione 0,2W, si scollega da RA il diodo D1 e si applica tra il suo ingresso e la massa una tensione continua di


4.5V: si regolerà poi P3 fino ad un perfetto raggiungimento della lancetta al fondo scala.

Successivamente si commuta SB 1-2-3 nella posizione 2W applicando 14.5V a D1 e regolando P5 per il f.s. dello strumento.

Infine si commuta SB 1-2-3 nella posizione 20W applicando 45,5V a D1 e regolando P7 per il f.s. dello strumento.

Analogo procedimento va eseguito per il ramo a 75 Ω , commutando SA 1-2 nella posizione 75 Ω ed applicando la tensione a D2 di rispettivamente 5,5V, 17,5V, 55V e regolando P2, P4, P6 di volta in volta per il f.s.

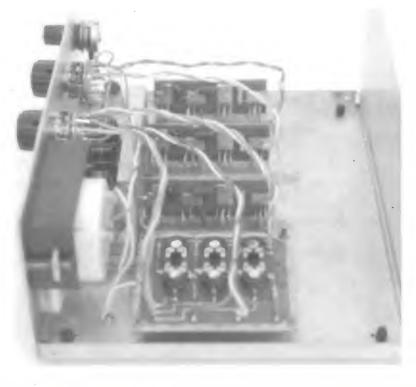L'ingresso Meter non necessita di taratura, in quanto sarà sufficente regolare il potenziometro esterno P1 per ridurre o aumentare la sensibilità di misura. Questo ingresso consente misure di estrema sensibilità, ed il valore indicato dallo strumento deve ritenersi indicativo.





BOBINE PER «AF» SU CIRCUITO **STAMPATO**

Piero Erra

Le bobine usate nei circuiti oscillanti per Alta Frequenza, escluse quelle impiegate nelle medie frequenze dei circuiti supereterodina, non sono normalmente in commercio. Ognuno si deve progettare e realizzare le proprie induttanze in funzione delle necessità. Al massimo in commercio si trovano i supporti cilindrici ed i nuclei in ferrite. E non sempre.

Un metodo poco usato, anche perché poco conosciuto, dai dilettanti per realizzare induttanze di AF per VHF e UHF in particolare, è quello che consiste nel ricavarle direttamente sulla basetta stampata.

Si ottiene una bobina «piatta» a spirale quadrata che mi ricorda l'antica «fondo di paniere». Con questo metodo si realizzano induttanze impiegabili per frequenze a partire da un minimo di 20 MHz fino alle UHF, con valori che vanno da una decina di nH a qualche μ H. Questa tecnica è particolarmente adatta alla produzione in serie, io comun- d que l'ho trovata molto comoda anche per singole realizzazioni; bobine intercambiabili per griddip meter, microtrasmettitori FM, converter TV, ecc.

In figura 1 una bobina schematizzata. La formula che ne determina l'induttanza è la seguente:

$$L = \sqrt{2} \cdot (D + a) \cdot N^{5/3} \cdot \log \left(4 \cdot \frac{D+a}{D-a}\right)$$

figura 1


A = interno della prima spira D = esterno dell'ultima spira

d = larghezza della pista

a = distanza tra le spire

N = numero di spireTutte le misure in millimetri.

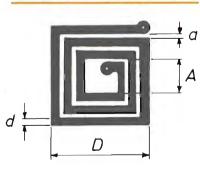La formula detta di BRYAN, è derivata da un'altra formula dovuta ad un grande fisico giapponese, HANTARO NAGAOKA scomparso quarant'anni fa. È di



considerata precisa entro il 5÷7%; quindi buona, tenuto conto delle normali tolleranze dei circuiti LC. Qualcuno, lo so, vista la formu-

formulazione empirica, ma viene

la ha gità voltato pagina!

Chissà perché le formule con i log, i delta, i sigma, non piacciono, ... e nemmeno a me! Forse sono ataviche paure scolsatiche, professoresse racchie, chi lo

Vediamo come semplificare il tutto. In primo luogo dobbiamo scegliere il metodo col quale vogliamo realizzare il disegno delle bobine: con l'impiego dei «trasferibili», in scala 1:1 quindi, o con il metodo fotografico che prevede ad esempio un disegno quattro volte più grande della bobina finita e successiva riduzione fotografica.

Chiaramente il metodo fotografico permette un lavoro più preciso e ci dà la possibilità di ottenere bobine piccole con molte spire e quindi induttanze più alte e più precise.

Tenendo presente che il D max è bene non superi i 30 mm, alti valori di induttanza si possono ottenere solo con questo sistema. La maggior parte dei casi pratici, critici, è comunque risolvibile anche col metodo dei «trasferibili».

Per esperienza mia personale, e di altri prima di me, la distanza minima tra le spire realizzabile con i trasferibili per un lavoro, non facilissimo, che richiede molta pazienza ed un po' d'esperienza, anche senza la vista dell'aquila reale delle nostre montagne è di 0,3 mm, mentre la larghezza della pista minima dei trasferibili normalmente reperibili, utilizzabile per un lavoro pulito è di 0,3÷0,5 mm.



La dimensione dell'interno della prima spira, per poter metterci una piazzola di collegamento deve essere minimo di 2 mm., meglio se 4 mm.

Fissiamo allora a titolo di esempio:

d = 0.5a = 0.4A = 4e determiniamo il valore di D per diversi valori di N fino ad arrivare ad un D di circa 30 mm.

Tenendo conto che:

 $D = (N - 1) \cdot 2(a + d) + 2d + A$ per un n. di spire uguale a 1 avre-

 $-1) \cdot 2 (0.5 + 0.5) +$ D = (1) $+ 2 \cdot 0.5 + 4 = 5 \text{ mm}$ similmente per un n. di spire uquale a 2:

 $D = (2 - 1) \cdot 2(0.5 + 0.5) +$ $+ 2 \cdot 0.5 + 4 = 7 \text{ mm}$ per N = 3

 $D = 2 \cdot 2 + 1 + 4 = 9 \text{ mm}$ ecc. e per N = 13

 $D = 19 \cdot 9 + 1 + 4 = 99 \text{ mm}$

Avendo ora tutti gli elementi calcoliamo l'induttanza per ogni numero di spire. Possiamo così disegnare il diagramma corrispondente. Si divertano i possessori di calcolatrice scientifica, io vi fornisco i diagrammi già pronti per le più comuni necessità.

In ordinata il valore d'induttanza, in ascissa il valore di D. I punti sulle curve indicano il n. di spire (figura 2 e figura 3).

Per finire, velocemente, due osservazioni.

Più una bobina è grande più perde in qualità, occorre quindi fare il possibile per concentrare il massimo numero di spire sulla superficie minore possibile.

Non superare come detto un D di 30 mm e non scendere con d sotto i 0,2 mm pena la distruzione della pista da parte dell'acido corrosivo.

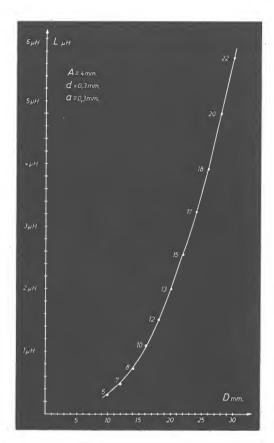


figura 2


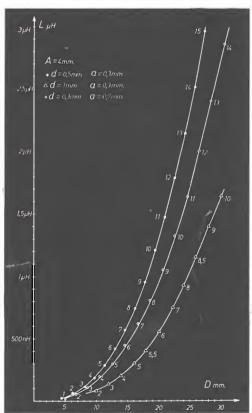


figura 3

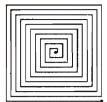



1,2µH



1,2 µH

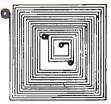




figura 4

figura 5

Su una basetta a doppia faccia ramata si può realizzare un avvolgimento di accoppiamento. I due assi delle spirali devono coincidere esattamente, nel qual caso possiamo ritenere che il coefficiente di accoppiamento = 100

Per piccole induttanze si può realizzare un'avvolgimento di accoppiamento anche su basetta a singola faccia tenendo conto naturalmente della distanza tra le

due esempi di bobina realizzate industrialmente.

A destra una induttanza accordabile attorno ai 100 MHz, a sisia attorno al 80% con un Q = nistra una induttanza per una Fl a 10,7 MHz realizzata con il metodo fotografico. Notare negli esempi la possibilità delle prese intermedie. La deformazione della spirale nell'esempio di destra. effettuata per realizzare le pre-

spire. In figura 4 due bobine con se intermedie, modifica insignimedesimo valore d'induttanza e ficantemente il valore di indutdimensioni diverse. In figura 5 tanza della bobina e può quindi essere tranquillamente tollera-

> I pregi delle bobine stampate sono abbastanza logici; precisione, ripetibilità elevata, stabilità meccanica, basso costo, ecc.

> Con la presunzione di avervi descritto qualcosa da fotocopiare e «mettere via», perché potrebbe servire, un arrisentirci.

> > RG 213

• PL 259 cad. L. 5400





Super low loss

 50Ω coaxial cable

(MIL-spec) 28 MHz 2.2 dB 3.6 dB 8.5 dB 144 MHz 5.5 dB 432 MHz 9,1 dB 15,8 dB 1296 MHz 15. dB 31. dB 28 MHz 1700 W 2100 W 800 W 144 MHz 1000 W 432 MHz 530 W 400 W 220 W 1296 MHz 300 W 122 g/m 152 g/m Peso

H 100

PREZZO SPECIALE H 100: CONNETTORI per H 100:

- Rotolo 200 mtr. L. 1.550 il mtr.
- Rotolo 100 mtr. L. 1.750 il mtr. • UG21/U cad. L. 7500
- Rotolo 50 mtr. L. 1.950 il mtr.

CONNETTORI: N - BNC - UHF - TERMINAZIONI BNC e N. etc. CAVI: RG34 - RG59/U - RG11/U - RG213/U - ecc.

AGENTE PER L'ITALIA:

DOLEATTO

Sede TORINO - via S. Quintino 40 - tel. 011/511271 Filiale MILANO - via M. Macchi 70 - tel. 02/6693383

ALTRI MODELLI DISPONIBILI

Materiali pronti a magazzino Cataloghi a richiesta

PREZZI NETTI + IVA 18%

RICEVITORE A REAZIONE PER ONDE MEDIE

È un ricevitore didattico che è caratterizzato da una notevole sensibilità e selettività adit o a frevere le emissioni radiofoniche trasmesse nella gamma delle DNDE MEDIE (500 + 1500 KHz) e quindi modulate in ampiezza. Il dispositivo è completo di amplificatore di bassa frequenza e quindi fascolo può avvenire in altoparlante con impedanza di 8 Ohm. non fornito nel KIT. Il ricevitore è inoltre completo di condensatore variabile nor la sintonia notonziometro nor controllo reazione e

S 189 TERMOSTATO ELETTRONICO

Ogni volta che la temperatura rivelata da un annosito sensore (NTC presente nella Ugan Vota che la temperatura rivetata da un apposato sensore (MI C presente nelle confericione) suppara il valorie impostato scatta un rele i cui contatti gossono sopportare correnti fino a 10 A. Quando la temperatura torna al di satto del valore impostato il rele di sideccata. La gomma di temperatura irvelata dalla sondia incui il dispositivo può operare va di circa 0º C a circa 135º C. Per l'alimentazione de prevista una tensione confinua campresa tra 8 a 24 y per cui il sua impigna (offer a quello in normali ambienti) può assere esteso ad autovetture o autocarri senza diver apportare alicina ambienti può sistemi

S 190 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V (reg. 10 ÷ 15 V) 5 A

È un ottimo alimentatore con tensione di uscita regolabile tra 10 e 15 V in grado di e un armino ammentatore con rensistrato di uschia regonamie (la 10 e 10 vini grado di erogare una corrente di 5 A. Oispone di limitatore automatico di corrente che provvede anche a proteggerlo contro i corto circuiti e, grazie ad un accurato progetto e all'impiego di particolari componenti, la tensione di uscità è perfettamente stabilizzata e praticamente esente de RIPPLE. Per il suo corretto funzionamento occurre applicare all'impresso un trasformatore che fornisse una tensione di circa $16\,\div\,17$ V ed in grado di erogare una corrente di almeno 5 A. Le eccezionali caratteristiche di questo alimentatore lo rendono adatto ai più sveriati usi.

S 186 SCACCIATORI A ILITRASILONI

IS 187 DISTORSORE FUZZ PER CHITARRA

Kits elettronici

È un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock al cervello dei topi determinando il loro allontanamento. È dotato di regolazione per la velocità di variazione della frequenza degli ULTRASUONI e di un nulsante TEST per controllare il corretto funzionamento di tutto il sistema. Al nostro pursante l'EST per controlare il corretto funzionamento di futto il sistema. Ai nostrio dispositivo ccino e collegare un TWEETER PIEZDELETTRICO in grado di riprodurre frequenze fino a circa 40 KHz e che abbie una tensione nominale continua di ingrasso di almeno 20 V RSM. Molto adatto è il TWEETER MOTUROLA KSN 1025 A. La tensione di alimentazione deve essere di 12 Vcc stabilizzata e il essimo assorbimento è di circa 300 mA.

È un moderno distorsore a circuito integrato che crea l'effetto FUZZ dosandoil

191 AMPLIFICATORE STERED HI - FI 6 + 6 W

tecanice riterite ad ogni canele sono:
Alimentazione
Alimentazione
Potenza Uscita
Italy Cc
Impedenza Uscita
Impedenza lingresso
Impedenza lingress

AVVISATORE AUTOMATICO PER LUCI DI POSIZIONE AUTO

Può essere installato indifferentemente su autovetture o autocarri grazie ad un particolare stabilizzatore di tensione che gli permette di funzionare con tensione di participate Statistica de la considera en la considera de la considera de la considera de la considera en la c periodizamente intermittante di un diodo LED. Appena le luci di posizione vengono accese oppi segnalazione cessa. La sua installazione è semplicissima, basta infatti effettuare il collegamento di soltanto 3 fili. Il KIT è completo di sensore di luce e

> CE 1610-1613618-1182762 DANGET LINES ISSUES OF



TAMARZO



MELCHIONI PRESENTA

IN ESCLUSIVA

SOMMERKAMP FT-757GX

o una banda ristretta. Filtro di 600 Hz

(CW), keyer elettronico, calibratore 25 Hz, regolatore delle IF e della banda

passante, VOX completano il quadro delle caratteristiche dell'apparecchio, a cui

Sommerkamp aggiunge una costruzione

accurata, di vero prestigio.

È un ricetrasmettitore interamente

CW) che funziona su tutte le bande

transistorizzato allmode (AM, SSB, FM e

comprese tra 10 e 160 m (comprese le WARC) con una potenza di 200 W PEP. Doppio VFO, 8 memorie, possibilità di esplorare l'intera gamma delle frequenze

SOMMERKAMP

Centro assistenza: DE LUCA (12 DLA) - Via Astura, 4 - Milano - tel. 5696797

DC 9 **Amplificatore HF completamente** allo state solido, CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB" - "C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB CW - 220 V / 150 W 767 **Amplificatore HF completamente allo** stato solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB" - "C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW 13,8 V / 80 W 757 Amplificatore HF completamente allo stato solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB" "C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW 13,8 V / 150 W

MOLTIPLICATORE DI FREQUENZA A PLL PER CHITARRA ELETTRICA

Luciano Burzacca

Col progetto qui presentato si può estendere l'escursione in frequenza di una chitarra elettrica fino a due ottave sotto e due ottave sopra alle minime e massime frequenze ammesse dallo strumento «al naturale», nonché la 3ª e la 5ª della nota suonata, sempre a diverse ottave sopra e sotto. Viene utilizzato un sistema molto collaudato nei prescaler impiegati nei frequenzimetri per aumentare la risoluzione alle basse portate: la moltiplicazione di frequenza con sistema PLL (Phase Locked Loop).

Disporre dell'estensione delle note sia in basso che in alto col proprio strumento è certamente un desiderio di molti musicisti. Solo, però, gli organi elettronici e i sintetizzatori permettono di ottenere in pratica tutte, o quasi, le frequenze udibili, mentre con strumenti tipo chitarra l'estensione resta limitata a due o tre ottave al massimo.

Ottenere l'ottava più bassa della nota fondamentale emessa da una corda vibrante non è difficile: il segnale dello strumento viene trasformato in onda quadra facilmente divisibile in frequenza per numeri interi dai contatori digitali.

Per ottenere ottave più alte il problema è più difficile da risolvere. Un metodo può essere l'impiego di raddrizzatori di precisione che, invertendo una semionda del segnale, possono duplicare la frequenza. Personalmente ho sempre trovato scadenti i risultati ottenuti con questo metodo, anche se di facile costruzione, data la semplicità. circuitale. Infatti si ottiene una dinamica limitata dell'effetto, con l'introduzione di una distorsione indesiderata. Col sistema qui proposto si può dividere e moltiplicare la frequenza per numeri interi e frazionari con buona dinamica su tutta la tastiera dello strumento.

Musicalmente solo alcuni rapporti di divisione e moltiplicazione sono validi per ottenere diverse soluzioni timbriche. L'effetto presenta un paio di limitazioni che è bene chiarire subito: innanzitutto è tassativamente monofonico, quindi accetta all'ingresso solamente una nota alla volta; inoltre produce segnali ad onda quadra. Quest'ultima in fondo non è una vera e propria limitazione, dato che nella musica moderna l'onda quadra è spesso usata (vedi fuzz o distorsori).

Il funzionamento del circuito è il sequente: il segnale della chitarra è trasformato in onda quadra dal trigger IC1C dopo essere stato amplificato da IC1A e IC1B. Tale segnale è inviato sia al mixer d'uscita IC1D sia all'ingresso (piedino 14) di IC2, un CD 4046, circuito integrato PLL che ha un VCO interno pilotabile da un segnale esterno. Tale VCO può oscillare a diverse frequenze, all'unisono col segnale di ingresso oppure a frequenze maggiori sfruttando il piedono 3 (comparator input). La moltiplicazione avviene in questo modo: inviata una frequenza Fall'ingresso, dal piedino 4 è prelevata un'onda quadra inviata all'ingresso del contatore IC3 (CD 4017) predisposto per dividere per 2, per 3, per 4, per 5. Collegata l'uscita del contatore all'ingresso 3 del CD 4046 il VCO di questo integrato è costretto ad oscillare ad una frequenza tale che al piedino 3 sia sempre presente un'onda quadra alla stessa frequenza F del segnale di pilotaggio esterno. Quindi, se impostiamo una divisione per 2, il VCO oscilla ad una frequenza 2F in modo che, dopo la divisione, sul piedino 3 di IC2 sia ancora pre-



sente la frequenza F.

Sul piedino 4 di IC2 avremo perciò F moltiplicato per lo stesso numero con cui il contatore divide. Con i rapporti di divisione proposti si ottiene la moltiplicazione per 2, per 3, per 4 e per 5.

Le frequenze così ottenute vengono inviate sia al mixer che al contatore/divisore CD 4024 per un ulteriore elaborazione. Tale integrato è predisposto per dividere per 2, per 4 e per 8 in modo da ottenere vari rapporti di frequenza col segnale di ingresso e musicalmente utili.

La tabella seguente mostra tutte le possibili combinazioni ottenibili:

pulsante PS azionabile col piede. Il vibrato, cioè la modulazione di frequenza, è ottenuto mediante l'oscillatore IC5 che fornisce un'onda quadra di pochi Hz trasformata in triangolare da R16 e C15. Tale effetto è regolabile in profondità con P3.

Consigli per la costruzione

Gli integrati IC2, IC3, IC4 sono dei CMOS, pertanto vanno maneggiati con cautela e applicati allo stampato con adatti zoccoli.

Per tutti i collegamenti in cui passano segnali, originale e sintetizzati, deve essere usato ca-

vetto schermato con calza col-
legata a massa. Il contenitore,
preferibilmente da pavimento,
deve essere metallico.

L'alimentazione indicata è di 12 volt ma può benissimo andare da 9 a 15, quindi ottenibile anche con pile. S1A può essere sostituito in questo caso con l'interruttore compreso in alcuni tipi di presa jack. In questo caso ricordarsi di disinserire il jack quando non si usa l'effetto, pena la scarica inutile della pila.

Volendo variare la frequenza del vibrato si dovrà aumentare o diminuire R15 (la diminuzione aumenta la frequenza e viceversa). Si può anche usare un potenziometro da 4,7 k Ω in serie ad una resistenza da un 1 k Ω tra il piedino 2 e il piedino 6 di IC5.

L'integrato IC1 può essere un economico LM 324 o il migliore, ma più costoso, TL 084.

Ricordo che le forme d'onda di uscita sono quadre, quindi ricche di armoniche, dal timbro aspro ma musicalmente accettabile. Si può anche inserire a valle dell'effetto un controllo toni o, meglio, un equalizzatore per filtrare un po' di armoniche.

Piedino di IC 4	2F	3F	4F	5F	Piedino 4 di IC2
12 (%2)	F	1,5F (5ª di F)	2F	2,5F (3ª di F 1 ottava sopra)	
11 (%4)	F/2	0,75F (5° di F 1 ottava sotto)	F	1,25F (3° di F)	
9 (%8)	F/4	0,375F (5ª di F 2 ottave sotto)	F/2	0,625F (3ª di F 1 ottava sotto)	

Faccio presente che la 3ª e la 5ª così ottenute non sono perfettamente accordate ma l'errore è del tutto trascurabile e non avvertibile durante l'esecuzione di un brano musicale.


Il circuito permette quindi di miscelare tre voci, di cui una è quella originale della chitarra e le altre sono sintetizzate dal VCO di IC2.

Infine, sono aggiunti due ulteriori effetti che rendono il circuito simile ad un minisintetizzatore: il glissato e il vibrato. Il glissato si ottiene collegando a massa il condensatore C11 mediante il




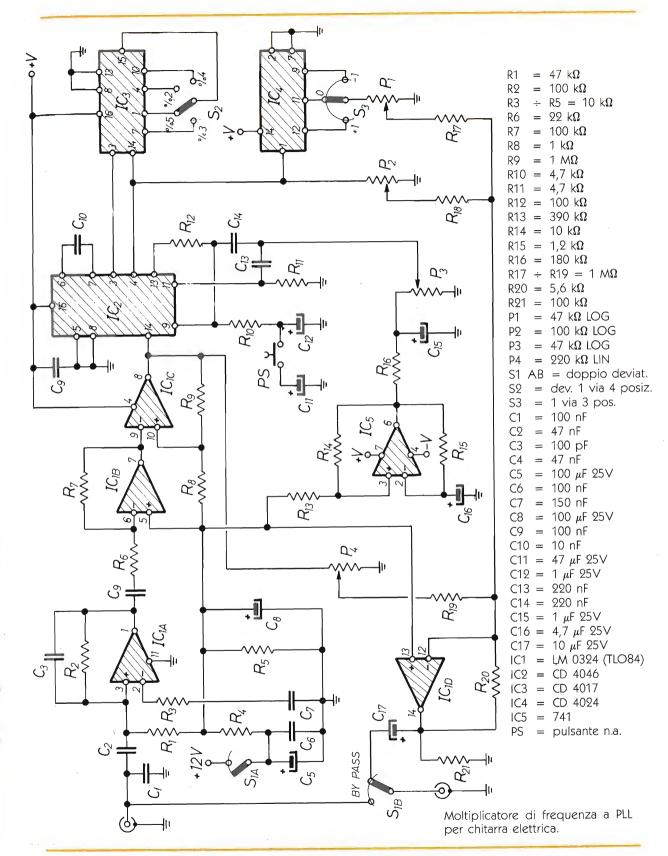Ipotesi di pannello frontale per contenitori da pavimento.







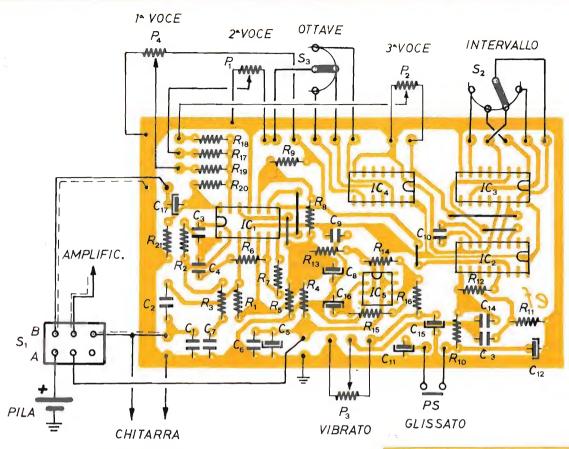

Disposizione componenti e relativi collegamenti esterni.

bene che le corde della chitarra siano pulite o nuove. Inoltre queforte, meglio se con i toni alti at- effetto.

Per ottenere una buona resa tenuati, altrimenti si possono avedell'effetto su tutta la tastiera è re, soprattutto con le corde a vuoto, salti di ottava indesiderati.

Per concludere, auguro a tutti ste vanno pizzicate vicino al ma- la riuscita della costruzione e amplificatori operaz, con espenico, dove la fondamentale è più buona esecuzione con questo

Bibliografia H.M. Berlin:

- Guida ai CMOS, fondamenti, circuiti ed esperimenti.
- La progettazione dei circuiti PLL con esperimenti.
- La progettazione dei circuiti rimenti (tutti della Jacson Editrice Italiana).





Ecco l'elenco completo e aggiornatissimo delle scatole di montaggio Mkit

Apparati per alta frequenza 304 - Minitrasmettitore FM 88 ÷ 108 MHz 358 - Trasmettitore FM 75 ÷ 120 MHz 321 - Miniricevitore FM 88 ÷ 108 MHz	L. 17.500 L. 25.000 L. 15.000 L. 25.000	Varie bassa frequenza 323 - VU meter a 12 LED 309 - VU meter a 16 LED 329 - Interfonico per moto 307 - Distorsore per chitarra	L. 23.000 L. 27.000 L. 26.500 L. 14.000	Accessori per auto - Antifurt 368 - Antifurto casa-auto 316 - Indicatore di tensione per batterie 337 - Segnalatore di luci accese	L. 39.000
366 - Sintonizzatore FM 88 ÷ 108 MHz 359 - Lineare FM 1 W	L. 16.000 L. 18.000	331 - Sirena italiana	L. 14.000	Apparecchiature varie	L. 13.000
360 - Decoder stereo		Effetti luminosi		301 - Scacciazanzare 332 - Esposimetro per camera oscura	L. 33.000 L. 29.000
Apparati per bassa frequenza 362 - Amplificatore 2 W 306 - Amplificatore 8 W	L. 15.000 L. 16.000 L. 23.000	312 - Luci psichedeliche a 3 vie 303 - Luce stroboscopica 339 - Richiamo luminoso	L. 43.000 L. 15.500 L. 17.000	338 - Timer per ingranditori 335 - Dado elettronico 340 - Totocalcio elettronico 336 - Metronomo	L. 23.000 L. 17.000 L. 9.500
334 - Amplificatore 12 W 319 - Amplificatore 40 W 354 - Amplificatore stereo 8+8 W 344 - Amplificatore stereo 12+12 W 364 - Booster per autoradio 12+12 W	L. 23.000 L. 29.000 L. 36.000 L. 45.000 L. 42.000 L. 22.000	Alimentatori 345 - Stabilizzato 12V - 2A 347 - Variabile 3 ÷ 24V - 2A 341 - Variabile in tens. e corr 2A	L. 17.000 L. 33.000 L. 35.000	361 - Provatransistor - provadiodi 370 - Carica batterie Ni-Cd 371 - Gioco di riflessi 372 - Fruscio rilassante Prezzi IVA esclusa	L. 18.000 L. 17.000 L. 17.500 L. 17.000
 305 - Preamplific. con controllo toni 308 - Preamplificatore per microfoni 369 - Preamplificatore universale 322 - Preampl. stereo equalizz. RIAA 367 - Mixer mono 4 ingressi 	L. 22.000 L. 11.500 L. 11.500 L. 16.000 L. 23.000	Apparecchiature per C.A. 302 - Variatore di luce (1 KW) 363 - Variatore 0 ÷ 220 V - 1 KW 310 - Interruttore azionato dalla luce 333 - Interruttore azionato dal buio	L. 10.000 L. 17.000 L. 23.500 L. 23.500	Prezzity A esclusa	ulle scatole

MELCHIONI ELETTRONICA

Via Colletta, 35 - 20135 Milano - tel. 57941

Componenti Elettronici s.n.c.

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343 Via M. Macchi 70 - 20124 MILANO Tel. 669.33.88



COAXIAL DYNAMICS, INC.

- O Wattmetri/Rosmetri passanti anche con misura di picco
- Wattmetri digitali
- Wattmetri Terminazione
 - Elementi di misura per detti da 0.1W÷50 KW -Frequenze da 2÷1000 MHz. intercambiabili con altre marche

HELPER

MISURATORI DI CAMPO RELATIVO - ALTRI CARICHI DA 5W÷5 KW - LINEE 7/8", 1-5/8", 3-1/8" TUTTO PER LE MISURE DI POTENZA



SM512 - TEST SETS

STRUMENTI PER TELECOMUNICAZIONI

Generatore di segnali digitale 30÷50, 136÷174, 406÷512 MC FM, Livello 0.1 uV ÷01V

- Uscita calibrata, controllo con counter Ricevitore stesse gamme Sensibilità 2 uV
- Misura deviazione
- Misura Sinad
- Misura Errore
- Alimentazione 220V e batteria interna

L. 4.950.000 + IVA 18%





RF801 - MILLIVOLMETRO

- 1 millivolts ÷3V f.s.
- 20 kC÷1600 MC usabile fino a 3000 MC
- Rete 220V
- Completo di sonde ed accessori

L. 1.150.000 + IVA 18%

CATALOGHI E DETTAGLI A RICHIESTA



OSCILLOSCOPIO **AN/USM-117** Umberto Bianchi

Siamo in grado, questo mese, di anticipare una ghiotta novità: l'arrivo sul mercato surplus italiano di un buon quantitativo di oscilloscopi a stato solido, con caratteristiche che nulla hanno da invidiare rispetto a quelli analoghi che il mercato del «nuovo» offre e con in più una robustezza eccezionale unita a un costo interessante.

L'oscilloscopio rappresenta, senza ombra di dubbio, uno degli strumenti più utili e più versatili per il tecnico evoluto.

Se questo strumento non è presente nel «laboratorio» di ogni radiodilettante, ciò è determinato dal costo relativamente elevato degli apparati nuovi e dalla difficoltà di reperire esemplari relativamente moderni e in buono stato nel mercato dell'usato o del surplus militare.

Fino a oggi nel mercato surplus venivano esitati oscilloscopi tipo OS8 C/U che se anche avevano un aspetto piacevole e un limitato ingombro, presentavano caratteristiche alquanto limitate e costi abbastanza elevati. Modelli più interessanti, quali l'AN/USM 50 non sono comparsi che in modo sporadico sul mercato italiano.

Sono quindi particolarmente lieto di segnalare ai lettori di E.F. la presenza di un oscilloscopio a 2 ingressi, l'AN/USM-117, di buona qualità proposto a un prezzo vantaggioso.

È uno strumento eccezionalmente robusto, costruito negli anni '70 per la marina americana.

Esaminandolo, anche solo in modo sommario, risulta evidente la cura realizzata e la solidità raggiunta specie se confrontate con quelle di strumenti recenti, costruiti in Estremo Oriente per il mercato civile.

Inoltre risultando l'AN/USM 117 completamente a stato solido, tranne il tubo RC, viene garantita una costanza di funzionamento molto superiore a quella offerta dal prima citato AN/USM 50 che impiega ben 42 valvole e presenta un ingombro

Vediamone ora le caratteristiche tecniche.

Oscilloscopio AN/USM 117

È costituito da un'unità base denominata OS-106/USM-117 e da un cassetto innestabile. contenente il preamplificatore denominato MX-2996/USM-117.

Nella tabella 1 vengono elencati gli accessori che possono corredare l'oscilloscopio AN/USM-117 nelle diverse configurazioni.

A. Caratteristiche dell'amplificatore orizzon-

1) Larghezza di banda: da 0 a 500 kHz entro 3 dB. 2) Sensibilità: tre campi forniscono valori di sensibilità rispettivamente da 0,5V-1,0V e 2,5V per divisione. Il comando «HORIZ GAIN» permette una regolazione variabile della sensibilità ed estende il campo di 2.5V fino a 5.0V per divisione.



3) Impedenza d'ingresso: minima di 100 k Ω , parallelati da 30 pF massimi (capacità tipica minore di 20 pF).

B. Caratteristiche del generatore di scansione (sweep)

- 1) Campo di scansione: regolabile con 19 scatti calibrati in sequenza di 1-2-5-10, da 0,1 μ s a 0,1s per divisione, con precisione migliore del 3%. Il comando «VARIABLE TIME/DIV» assicura una regolazione continua del tempo di scansione all'interno di ogni scatto.
- 2) Amplificazione della scansione: la scansione può essere espansa cinque volte mantenendo la precisione entro il 3% per la velocità di scansione di 0,1 µs per divisione o per una velocità minore.
- 3) Impulso in uscita: è presente un segnale con ampiezza di circa 20Vpp il cui tratto positivo (ascendente) inizia con la partenza del segnale di scansione e di durata pari a quella della scansione.

C. Caratteristiche del circuito di comando (trigger)

- 1) Possibilità di comando: possono essere selezionati i segnali, con polarità negativa o positiva, da una sorgente esterna, interna o dalla rete. Può inoltre essere selezionato, dall'ingresso di comando esterno (EXT TRIGGER INPUT), l'accoppiamento in c.a. o c.c.
- 2) Funzionamento col trigger: il comando della stabilità (STABILITY) seleziona la condizione di lavoro del generatore di scansione. Il comando «STA-BILITY» può essere posizionato su TRIGGER, PRE-SET o FREE RUN fornendo il comando o la ripetizione della scansione.
- 3) Livello per la scansione:
- a) Interna: almeno mezza divisione di deflessione sul reticolo.
 - b) Esterna: Superiore a 0.5V.

D. Caratteristiche dei cassetti inseribili MX-2996 2996 A, 2996 B

- 1) Larghezza di banda: da 0 a 5 MHz entro 3 dB con accoppiamento diretto; da 2 Hz a 5 MHz entro 3 dB con accoppiamento capacitivo.
- 2) Sensibilità: regolabile con 11 scatti nella seguenza di 1-2-5-10, da 0,01 V a 20V per divisione, con una precisione migliore del 5%. Il comando «VA-RIABLE VOLT/DIV» fornisce una regolazione continua all'interno di ogni scatto ed estende il campo di 20V/DIV a circa 50V/DIV.

- 3) Impedenza d'ingresso: 1 M Ω parallelati da 47 pF massimi.
- 4) Isolamento d'ingresso: 50 dB minimi fra gli ingressi A e B.
- 5) Tempo di salita: minore di 0,07 µs fra il 10% e il 90% dell'ampiezza massima.

E. Caratteristiche dell'amplificatore verticale di base

1) Larghezza di banda: superiore a 5 MHz, entro 3 dB, per l'oscilloscopio AN/USM-117 e 10 MHz. entro 3 dB, per i modelli AN/USM-117 A. 117 B. 2) Sensibilità: fissata a 0,1 V p.p. per divisione.

F. Sonda MX-2817/U o MX-4073/U

- 2) Impedenza d'ingresso: 10 M Ω (\pm 10%) parallelati da 13 pF massimi.
- 2) Tensione applicabile: 600V (c.c. oltre al picco c.a.).


G. Caratteristiche del calibratore


1) Forma d'onda: onda quadra di 1 kHz ($\pm 10\%$) con tempi di salita e discesa di 1,5 µs massimi. 2) Ampiezza della tensione: sono disponibili due tensioni di calibrazione, rispettivamente di 0,04 e 0,4 V p.p., con una precisione migliore del 2%.

H. Caratteristiche del tubo R.C.

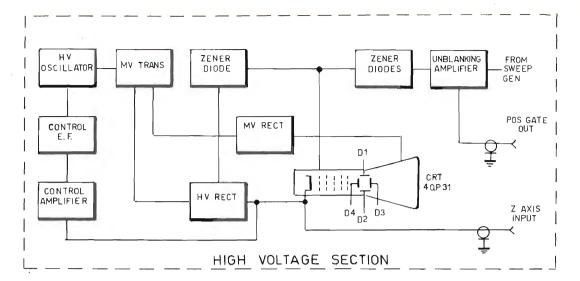- 1) Schermo piatto di cm 5,7×8,3 con tensione di post-accelerazione pari a 3 kV, tipo 4QP, con schermo a fosforo tipo P31. Nei modelli di oscilloscopio con suffisso A (AN/USM 117/A) viene utilizzato un tubo analogo ma con fosfori tipo P2.
- 2) Reticolo: di tipo con illuminazione anteriore, realizzato con 10 divisioni in lunghezza e con 8 divisioni in altezza (1 divisione ogni quarto di pollice). Viene inoltre dotato di un filtro verde, compatibile con il fosforo P31.
- 3) Fattore di deflessione:
- a) fattore di deflessione delle placche verticali (D3-D4). Approssimativamente 4V per divisione.
- b) Fattore di deflessione delle placche orizzontali (D1-D2). Approssimativamente 6,8V per divisione.
- 4) Intensità di modulazione: è necessario un segnale superiore a 40V per saturare lo schermo.
- I. Alimentazione: viene richiesta una tensione di rete di 115V $\pm 10\%$ - 50÷60 Hz $\pm 5\%$ o 400 Hz ± 10%. La potenza richiesta è di circa 25W.
- L. Ingombro e peso: altezza cm 18, larghezza cm 27, profondità cm 45. Peso kg. 10 circa.





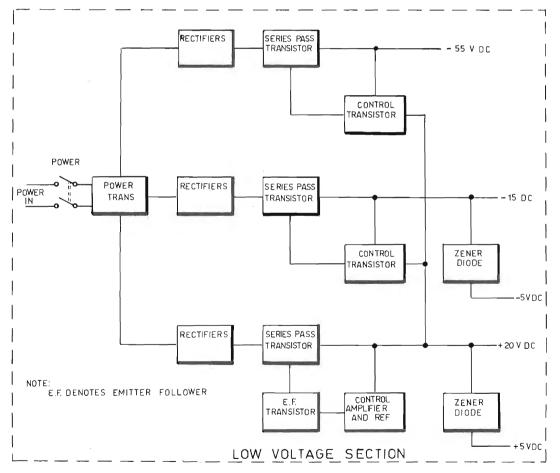

OSCILLOSCOPIO AN/USM-117(): STENOGRAMMA 1



Q.tà	Nome	AN/USM-117	DESIGNAZIONE AN/USM-117A	AN/USM-117B
1	Set oscilloscopio	AN/USM-117	AN/USM-117A	AN/USM-117B
1	Oscilloscopio	OS-106/USM-117	OS-106A/USM-117	OS-106B/USM 117
1	Vertical. plug-in	MX-2996/USM-117	MX-2996A/USM-117	MX-2996B/USM-117
2	Sonde	MX-2817/U oppure MX-4073/U	MX-2817/U oppure MX-4073/U	MX-2817/U oppure MX-4073/U
1	Coperchio anteriore	CW-541/USM-117 opp. CW-541A/USM-117	CW-541B/USM 117	CW-541B/USM 117
1	Cavo di alimentaz.	CX-4704/U	CX-4704/U	CX-4704/U
2	Cavo radio freq.	CG-409 E/U	CG-409 E/U	CG-409 E/U
2	Connettori adattam.	UG-1035/U	UG-1035/U	UG-1035/U
2	Connettori adattam.	UG-255/U	UG-255/U	UG-255/U
2	Connettori adattam.	UG-273/U	UG-273/U	UG-273/U
2	Connettori adattam.	UG-274/U	UG-274/U	UG-274/U
1	Cavo multiplo per prova preamplif.	Si	si	si
2	Manuali tecnici	si	si	si

Tabella 2 - Oscilloscopio AN/USM-117. Transistori e semiconduttori utilizzati

Sezione		Numero dei semiconduttori dei tipi indicati																											
	2N388	2N780	2N705*	2N965	2N1225	2N337	2N1304	2N1226	2N706	2N338	2N1309	2N863	2N1307	2N1546	2N1305	2N1547	1N643	1N751A	1N3031B	1N752A	1N756A	1N538	1N1914	1N1734*	1N1731*	1N3051B	1N989B	1N992B	TOTALE
Alimentatore bassa tensione														3	5			2	1	2	1	12	/**\					/** [']	26
Alimentazione alta tensione Vertical Plug-in MX-2996 Amplificatore verticale		2	4 4	1	5		1	2						1	1	2	2						1	2	1	1	3	1	15 9 9
Amplificatore orizzontale Sweep Trigger Sweep Generatore Calibratore	1		2 2		2		2	2	1	1	1	2	1				3			1			2			:	-	! !	13
Numero totale per tipo	1	2	12	1	8	1	3	4	1	1	1	2	1	4	6	2	5	2	1	3	1	12	3	2	1	1	3	1	85

^(*) Il transistore 2N705 può essere sostituito dal tipo 2N711. I diodi zener (n. 4) SZ 540 presenti in alcuni modelli sono rimpiazzati da (3) 1N989B

^(**) Solo su modelli AN/USM-117A e 117B, mentre nel modello AN/USM-117 il diodo 1N989B è presente in quattro esemplari.



Funzionamento dell'oscilloscopio AN/USM-117, 117A, 117B

Generalità

Malgrado sia stato costruito per un impiego universale, il limitato ingombro e il peso contenuto rendono l'oscilloscopio AN/USM-117 particolarmente idoneo a svolgere controlli in lavori di manutenzione campali o comunque volanti. Una grande quantità di livelli di segnali possono essere rapidamente visualizzati con l'impiego del cassetto inseribile contenente l'amplificatore verticale a elevato guadagno, della serie MX 2996, che presenta una sensibilità base di 10 mV per divisione e una larghezza di banda di 5 MHz. È anche possibile trasformare l'oscilloscopio a doppia traccia utilizzando il cassetto della serie MX-2995/USM-117.


Sono possibili accurate misure dei segnali in gue, con riferimento alla figura 1.

entrata utilizzando i tempi calibrati di scansione e il selettore dell'ampiezza verticale. Sono presenti comandi sul funzionamento del circuito di scansione sia con la sorgente interna di comando (TRIG-GER), sia operando su «FREE RUN».

Funzionamento

Poiché il buon funzionamento dello strumento dipende dalla corretta interpretazione e dall'uso dei comandi e dei connettori, la localizzazione, la denominazione e la funzione di queste parti viene descritta prima di illustrare le procedure di la-

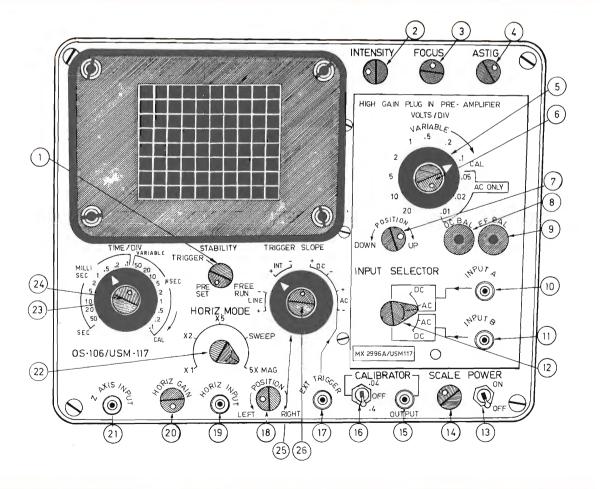a) Descrizione dei comandi. Tutti i comandi sui quali si deve agire per un corretto funzionamento dello strumento, sono collocati sul pannello frontale dell'oscilloscopio. La funzione di questi controlli e dei connettori viene descritta nella tabella 3 che se-





I diodi 1N1734 possono essere sostituiti dal tipo KX1140 e quelli del tipo 1N1731 possono essere sostituiti dal tipo KX1139.

46

Tabella 3 - Funzione dei comandi e dei connettori

COMANDO	Riferim. figura 1	
Commuttore POWER	13	Ruotare POWER su ON o OFF
COMAN	NDI E CON	NETTORI DEL TUBO A R.C.
Controllo INTENSITY	2	Rigola il grado di luminosità del punto o della traccia.
Controllo FOCUS	3	Regola la dimensione e l'accuratezza del punto sullo schermo.
Controllo ASTIG.	4	Regola la forma della traccia sullo schermo.
Controllo SCALE	14	Agisce sulla luminosità delle linee del reticolo.
Connettore Z-AXIS INPUT	21	Accetta segnali per modulare l'intensità della traccia sul tubo.
COMANDI E CO	NNETTORI	SUL CASSETTO MX-2996 USM-117
Commutatore VOLT/DIV	5	Seleziona il valore della sensibilità della deflessione da 0,01V a 20V picco-picco per divisione. In c.a. collegato al di sotto di 0,1V per divisione.
Controllo VARIABLE	6	Manopola rossa concentrica con il commutatore VOLT/DIV fornisce una sensibilità variabile, non calibrata fra gli scatti posti sul commutatore VOLT/DIV. Serve anche a estendere la sensibilità del campo 20V/DIV a 50V/DIV.
Controllo POSITION	7	Posiziona la traccia su un piano verticale.
Commut. INPUT SELECTOR	12	Seleziona l'ingresso A o quello B con l'accoppiamento A.C. o C.C.
Controllo DC BAL	8	Regola il bilanciamento del preamplificatore verticale evitando così lo spostamento della traccia quando si ruota il comando VARIABLE.
Controllo EF BAL	9	Regola l'impedenza dello stadio di ingresso e previene lo spostamento della traccia quando si ruota il comando VARIABLE.
Connettore INPUT A	10	Ingresso al preamplificatore verticale.
Connettore INPUT B	11	Ingresso al preamplificatore verticale.
COMANDI E COI	NETTORI I	DELL'AMPLIFICATORE ORIZZONTALE
Controllo POSITION	18	Posiziona la traccia su un piano orizzontale.
Commut. HORIZ MODE	22	Serve ad attenuare la forma d'onda orizzontale esterna sulle posizioni X1, X2 e X5. Fornisce oltre la scansione normale anche quella 5X MAG.



COMANDO	Riferim. figura 1	
Controllo HORIZ GAIN	20	Consente di avere una sensibilità variabile, nor calibrata, fra le portate X1, X2 e X5. Estende anche la sensibilità sulla portata X5 al di sopra di 5V per divisione.
Connettore HORIZ. INPUT	19	Riceve i segnali per la deflessione orizzontale quando il commutatore HORIZ. MODE viene posizionato su X1, X2 e X5.
COMANDI E CON	NETTORI	DELLA SCANSIONE E PILOTAGGIO
Commutatore TIME/DIV	23	Seleziona la velocità di scansione su 19 scatti calibrati nella sequenza da 0,1 μ s a 0,1 s per divisione.
Controllo VARIABLE	24	Manopola rossa concentrica con il commutatore TIME/DIV, fornisce una regolazione fra gli scatti del commutatore TIME/DIV. Quando viene ruotato rispetto la posizione di massimo, in senso orario, la scansione non risulta calibrata.
Controllo STABILITY	1	Regola il generatore della base dei tempi per funzionamento TRIGGER (pilotato) o FREE RUN (periodico). La posizione PRESET fornisce il punto ottimale di pilotaggio che viene determinato da un controllo interno di stabilit
Commutatore TRIGGER SLOPE	25	Seleziona il tipo di segnale di pilotaggio: LINE INT e EXT su entrambe le pendenze, + o -: L'accoppiamento AC o CC può essere selezionato su EXT TRIGGER.
Controllo LEVEL	26	Manopola rossa concentrica con il commutatore TRIGGER SLOPE agendo sulla quale si determina il livello sull'ampiezza del segnale di pilotaggio per la partenza della scansione.
Connettore EXT TRIGGER INPUT	17	Riceve i segnali per pilotare la scansione quando il commutatore TRIGGER SLOPE viene posizionato sul lato destro della escursione della manopola.
Connettore GATE OUT (*)		Fornisce un segnale positivo il cui inizio coincide con la partenza della scansione e la cui durata corrisponde a quella della scansione.



(*) Posto sulla faccia superiore dello strumento e accessibile attraverso uno sportello.

b) Regolazione del bilanciamento. Si rendono necessarie due regolazioni di bilanciamento quando si utilizza il cassetto della serie MX-2996. Queste regolazioni servono a evitare lo spostamento della traccia sullo schermo quando si agisce sul commutatore VOLT/DIV e sul comando VARIABLE.

Senza segnali di ingresso e con il comando STA-BILITY posizionato su FREE RUN, ruotare il commutatore VOLT/DIN alternativamente fra le posizioni 0,1 e 0,2.

Se vengono notati spostamenti della traccia sullo schermo, agire sul comando EF BAL fino a far cessare ogni deflessione. Portare ora il commutatore VOLT/DIV sulla posizione 0,1 e ruotare il comando VARIABLE avanti e indietro sull'intiera corsa. Se viene notata una deflessione della traccia sullo schermo, agire sul controllo DC BAL fino a far cessare lo spostamento della traccia in questione. Ripetere la procedura per affinare il bilanciamento. Per questa operazione usare un cacciavite con larghezza di lama non superiore a 2,5 mm.

c) Accoppiamento AC-DC. L'accoppiamento in corrente alternata (A.C.) estende le possibilità di utilizzo dello strumento. Il livello della componente continua di un segnale (se presente) può essere eliminato e frequenze di valore inferiore a 2 Hz possono essere drasticamente attenuate. Queste condizioni, comunque, possono essere una piccola conseguenza, rendendo l'accoppiamento in alternata maggiormente utilizzabile. Si deve rilevare che l'accoppiamento in alternata è necessa-


rio quando segnali variabili di piccola intensità presentano un'elevata componente continua. Per esempio osservando l'ondulazione di un segnale presente su una tensione continua di valore elevato, in uscita da un alimentatore. Rammentare che l'accoppiamento su tutte le portate al di sotto di 0,1 VOLT/DIV sul cassetto preamplificatore avviene solamente in alternata.

d) Posizionamento stabilità di scansione. L'impiego della posizione PRESET sul comando STABILI-TY fornisce la condizione di migliore pilotaggio per la maggior parte delle applicazioni. Portando questo comando verso la zona marcata TRIGGER si ottiene il funzionamento manuale per il pilotaggio della scansione.

Ruotando questo comando ancora oltre, nella zona contrassegnata FREE RUN, si porta il circuito di scansione a oscillare in correlazione con la posizione imposta al commutatore TIME/DIV. Segnali ripetitivi possono così essere sincronizzati nella condizione di «FREE RUNNING». Comunque, la maggior parte delle misure di prova richiedono quelle operazioni di pilotaggio che vengono fornite dalle posizioni di PRESET o TRIGGER del comando di STABILITY.

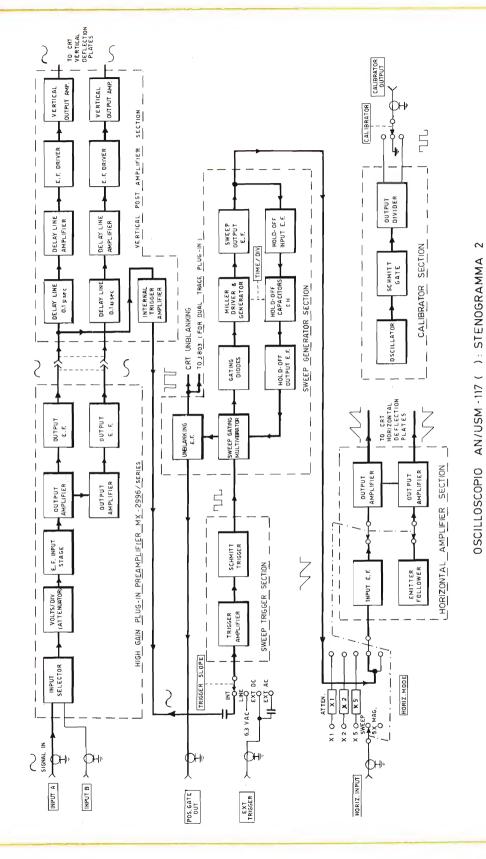e) Posizionamento del livello di pilotaggio. Una volta che la scansione sia nella condizione di pilotaggio, il suo punto di partenza, in relazione al segnale di comando che viene applicato, può essere stabilito dalla posizione del comando del LEVEL di pilotaggio. Per esempio, se si sta osservan-







do un'onda sinusoidale, la rotazione del comando LEVEL può determinare l'inclinazione del segnale che si sposta sopra o sotto rispetto al punto di partenza della traccia.

Segnali di pilotaggio elevati (25V o più) applicati al connettore di pilotaggio esterno rendono necessario un'ampia rotazione di questo comando. Segnali di pilotaggio di limitata ampiezza possono richiedere solo un piccolo angolo di rotazione per esaminare l'intera curva del segnale.

f) Applicazione di segnali orizzontali esterni. L'ap- commutatore TIME/DIV su 0,2 ms. plicazione di un segnale esterno di deflessione orizzontale può essere ottenuta tramite il connettore posto sul pannello frontale, contrassegnato HORIZ INPUT.

Siffatti segnali possono essere utilizzati rispettivamente per sostituire la base interna dei tempi, per visualizzare figure di Lissajous a frequenze al di sotto del valore di taglio della larghezza di banda orizzontale, e per ottenere altri tipi di controllo che richiedono particolari segnali di ingresso sull'asse X.

g) Modulazione dell'intensità. Attraverso il connettore Z AXIS INPUT posto sul pannello frontale, possono essere applicati dei segnali esterni, come impulsi di marker, che agendo sul catodo del tubo r.c. intensificano o schiariscono il pennello luminoso. La costante di tempo di accoppiamento è di 0,22 ms. Segnali positivi applicati determinano l'oscuramento del fascio mentre segnali negativi intensificano la luminosità. Per ottenere una buona intensità di modulazione con una elevata luminosità di uscita del tubo r.c. sono necessari segnali di circa 40÷50 V p.p.

h) Sonde ad alta impedenza. Con l'oscilloscopio vengono fornite, di norma, due sonde di misura del tipo MX-2817/U oppure MX-4073/U. Quando gli effetti del carico presentato dalla normale impedenza d'ingresso verticale possono alterare la misura, può essere utilizzata una sonda.

Usando la sonda si ottiene un'impedenza dieci volte più grande del normale valore di 1 M Ω ol-

tre a un valore molto inferiore della capacità in parallelo (13 pF max). La figura di sensibilità letta sul bordo del commutatore VOLT/DIV deve essere moltiplicata per 10 quando si usa la sonda.

Per esempio, 0,1 VOLT/DIV corrisponde a 1 VOLT/DIV.

Prima dell'uso deve essere controllata la compensazione di frequenza della sonda.

Per questo controllo può essere utilizzata l'onda quadra di 0.4 V del calibratore.

Portare il commutatore VOLTS/DIV su 0,01 e il

Portare a contatto la punta della sonda con il connettore CALIBRATOR OUTPUT.

Agire sui comandi STABILITY e LEVEL per ottenere un andamento stabile del segnale.

Togliere la protezione ad anello sulla parte posteriore della sonda e ruotare il condensatore che è posto all'interno.

Regolare la sonda per il migliore responso all'onda quadra in modo da non avere sovraoscillazioni o sottoscillazioni.

Rimettere la copertura; in questo modo la sonda risulta correttamente compensata in frequenza.

Conclusioni. Quando ci si trova di fronte a un apparato compatto, solido, funzionale e attuale quale è l'oscilloscopio AN/USM-117 risulta difficile sottrarsi a una sorta di desiderio di comunicare e convincere i Lettori che lo strumento testè descritto rappresenta sicuramente un acquisto vantaggioso e il rapporto qualità/prezzo è molto ele-

Devo quindi fermare la mia penna che vorrebbe ancora sottoporre alla vostra attenzione altre cose, quali il funzionamento di ogni stadio, la costituzione dei vari telai ecc. però la consapevolezza di rivolgermi a tecnici e lettori evoluti, in grado quindi di integrare quanto non detto e la certezza che le lunghe forbici del Direttore già si stanno agitando minacciose nei miei confronti, vi saluto e vi do appuntamento a presto, precisandovi però ancora che il T.M. (manuale tecnico) di questo oscilloscopio porta la seguente indicazione: NAVSHIPS 0969-092-0010.



COMPUTO ERGO SUM

NOI E IL NOSTRO SIMBIOTE

Giuseppe Longobardo

AL SILICIO

via Acqua Salsa, 3/A2 - 80045 Pompei (NA) tel. 081 - 8562360

Negli ultimi due appuntamenti abbiamo privilegiato alquanto il linguaggio macchina presentando in gennaio la procedura PLIST e in febbraio XREF. Vero è che le sunnominate procedure costituiscono un valido ausilio alla programmazione in Basic, ma con esse non è stato possibile portare avanti un valido discorso didattico, a causa del limitato spazio a disposizione.

Non è possibile, infatti, affrontare una trattazione esauriente ed esaustiva di un argomento complesso come la programmazione del QL in linguaggio macchina in uno spazio ristretto come quello che una Rivista può mettere a disposizione. Sarebbe quantomeno scorretto nei confronti dei Lettori che posseggono un altro computer e che, quindi, del QL poco glie ne cale.

Esse vanno, perciò, intese come un ulteriore strumento a disposizione del programmatore, da utilizzarsi senza porsi troppe domande sul loro funzionamento.

Questo mese, invece, riprendiamo a occuparci di brevi routine in Basic, tali da poter essere «assemblate» insieme ad altre,

per costituire un unico programma complesso quanto si vuole, sviscerandone nel contempo la struttura onde consentire ai nostri amici meno esperti di apprendere la sacra arte della programmazione.

Chi di voi, dopo aver comprato il QL, non si è detto almeno una volta: «Bene, ora si che ho per le mani un computer serio. Quasi quasi ci faccio un bel programma gestionale e magari provo anche a venderlo».

Ebbene si, cari i miei Lettori. Con il QL e il suo fantastico SuperBasic si possono scrivere procedure alquanto più complicate e/o potenti rispetto ai vari Commodore 64. Vic 20, Spec- te proporzionale al numero di trum e via discorrendo.

Non aspettatevi, però, di trovare in queste pagine un completo programma di contabilità aziendale. Non ci sarebbe abbastanza spazio. E poi perché togliervi il gusto di farvelo da soli?

Quindi mi limiterò a darvi qualche spunto.

Uno dei problemi che un programmatore si trova a dover risolverre più frequentemente è quello della validazione dei dati introdotti da tastiera.

Non è ammissibile, infatti, che una procedura di fatturazione. ad esempio, se ne esca nel bel mezzo del lavoro con un messaggio tipo «TYPE MISMATCH ER-ROR» a causa del fatto che l'operatore ha introdotto dei caratteri alfanumerici in una occasione in cui, invece, andavano inseriti dei numeri.

Anche gli asini sanno risolvere questo problema. Basta utilizzare, con l'istruzione INPUT, una variabile alfanumerica in luogo di una numerica, quindi procedere al controllo di quanto digitato e, nel caso, indirizzare all'operatore un adatto messaggio tipo: «Guarda, imbecille, che devi darmi l'importo della fattura».

Altri casi possono essere la verifica che la provincia digitata dall'operatore esista effettivamente, oppure che una data non sia completamente incongruente tipo: «39/02/96».

Ci sono, poi, delle occasioni in cui è richiesto un controllo un tantino più complesso, come per esempio durante la digitazione di un codice fiscale. La legge rende responsabile il titolare dell'impresa fatturante circa la correttezza del codice fiscale utilizzato, arrivando a comminare una apposita ammenda direttamencodici errati scoperti.

Va da sé, allora, che è molto importante accertarsi della esattezza del codice prima di memorizzarlo.

Eccovi, perciò a titolo di esempio, una funzione che fa al caso nostro.

Vediamo di analizzare un attimino il problema.

Struttura di un codice fiscale: 6 caratteri alfabetici che codificano il cognome e nome, 2 caratteri numerici indicanti l'an-



no di nascita. 1 carattere alfabetico che rapporesenta il mese di nascita e il sesso, ancora 2 caratteri numerici che indicano il giorno di nascita, 1 carattere alfanumerico e 3 numerici che codificano il luogo di nascita. Infine un carattere alfabetico che serve come controllo di tutti gli altri. Vale a dire che applicando un certo algoritmo ai precedenti 15 caratteri deve risultare il 16esimo. in caso contrario c'è un errore da qualche parte.

Che cosa è necessario controllare?

In primo luogo la sua lunghezza che deve essere pari a 16 caratteri, non uno di più, non uno di meno. Cosa che avviene puntualmente alla riga 30006 del listato 1.

Poi occorre controllare la giusta disposizione dei caratteri alfabetici e numerici. Guardate la riga 30005 del listato. La variabile c2\$ descrive appunto questa disposizione indicando con una A i posti riservati ai caratteri alfabetici e, naturalmente, con una N quelli riservati ai caratteri numerici. Ebbene nel listato è contenuto un loop da 1 a 15 che, oltre a calcolare strada facendo il giusto carattere di controllo (che vi ricordo è il sedicesimo), effettua anche questa verifica.

Infine resta da verificare la corrispondenza del codice di controllo digitato con quello calco-

Tale codice viene determinato con la seguente procedura:

- a) ad ognuno dei caratteri di posto dispari viene assegnato un codice numerico ricavato dalla tabella 1:
- b) ad ognuno dei caratteri di posto pari (escluso l'ultimo) viene assegnato un codice ricavato dalla tabella 2:

	2 3	A B C D E F G H	1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1	N O P P Q R S T U U V
	abella			caratteri di posto pari
A B C D E E G H	0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		caratter: d: posto dispari 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B C D E F G H I J K L M	o 7 o 8 o 9	0 5 7 9 13 15 17 17 19 21 2 4	O P O R S T U V W X Y Z Z	20 11 5 6 8 12 14 16 10 22 25 24 23
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0007 0008 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0022 0023 0024 0025 0026 0026 0027 0018 0019 0021	check=0 FOR n=1 IF c2s IF No IF n. k=1 che ELSi che END END IF IF c2s IF No IF n. k=1 che ELSi che END END IF IF c2s IF No IF n. k=1 che END END IF END END IF END	TO 15 (n)="A" OT (a\$(n) /2 <> n [2*(CODE(aeck=chec) Eck=chec) OT (a\$(n) /2 <> n [2*(CODE(aeck=chec) ceck=chec) if (check M(a\$(16)): codfise	as(n))-64)-1 k+cis(k TO k+i) k+cODE(as(n))-65) >= "0" AND as(n) <= "9"):RETurn n DIV 2 as(n))-47)-1 k+cis(k TO k+i) k+cODE(as(n))-48
3 3 3	0001 Di 0002 Ri 0003 0004	EFine FuNo EMark LOCal c1:	tion coc ,c2\$,che 00507091;	31517192102041820110306081214161022252423"

Tabella 3 - Codifica del resto nel carattere di controllo



c) si sommano i 15 numeri così ottenuti e si divide per 26. Tale divisione deve essere intera, cioè deve risultarne un resto (che può anche essere zero):

d) tale resto viene utilizzato per ricavare dalla tabella 3 un carattere alfabetico. Tale carattere è il 1) a è compreso tra 1 e 15. Sicodice di controllo.

La procedura presentata nel listato 1 va usata nel seguente modo: inserire in una qualunque variabile alfanumerica il codice fiscale da verificare, quindi scrivere a=codfisc(a\$). Vi ricordo che

sia a che a\\$ sono puramente in- 3) a è uguale a -2. Indica che dicativi e che voi potete usare qualsiasi altre variabili.

era corretto, altrimenti si può verificare una di queste condizioni: gnifica che il carattere di posto corrispondente è numerico invece di alfabetico o viceversa; 2) a è uguale a -1. Vuol dire che la lunghezza del codice è erra-

ta. Può essere tanto minore

quanto maggiore di 16 caratteri;

il codice di controllo fornito (16esimo carattere) risulta diver-Se, al ritorno, a risulta pari a ze- so da quello calcolato. Vi ricorro vuol dire che il codice fiscale do che può anche darsi il caso che sia proprio il sedicesimo carattere ad essere stato introdotto sbagliato.

Con questo terminiamo la nostra chiacchierata sul codice fiscale. La prossima volta vedremo come risolvere un altro frequente problema di validazione che ricorre nei programmi gestionali: il controllo della partita IVA.



La misura giusta

Mega Elettronica, azienda specializzata nella la produzione e commercializzazione di strumenti di misura elettrici sia analogici che digitali. STRUMENTI DA PANNELLO DIGITALI Campo di misura fondo scala

 $100 \, \mu \text{Adc} \div 100 \, \text{Adc}$ $100 \text{ mVdc} \div 1000 \text{ Vdc}$

100 mAac ÷ 1000 Aac 1 Vac ÷ 1000 Vac

Gli strumenti da pannello digitali della serie 'DV' sono realizzati con l'impiego di componenti di avanzata tecnologia e di sicura affidabilità. La configurazione è identica ai normali strumenti analogici, rispettandone praticamente lo standard strutturale estetico. La Mega Elettronica produce anche una vasta gamma di strumenti da pannello analogici, ed è presente presso i più qualificati rivenditori di componenti elettronici e di materiale radioelettrico.

MEGA! Lo strumento giusto per la misura giusta.

Via A. Meucci, 67 - Tel. 02/25.66.650 20128 Milano









L. ELETTRONICA SNC

ia Lunigiana, 618/a - Tel. 0187/513103 - 19100 LA SPEZIA

OFFERTA DEL MESE:





Apparato professionale All Mode HF Tranceiver richiedeteci prezzo e maggiori dettagli tecnici telefonando al 0187-513103:











RICETRASMETTITORI CB

RTX OMOLOGATI 40 ch. AM/FM NEVADA-HAWAI-VISCONSIN NOVITA	ric. quot.
RTX OMOLOGATI MIDLAND 40 ch ALAN 44-48-77/800-77/102-92 NOVITÀ	ric. quot.
RTX HY-GAIN V 2795DX 120 ch (-40+80) AM/FM/SSB 7.5/12W PEP	285.000
RTX SUPERSTAR 3900 240 ch (-120+120) AM/FM/SSB/CW 5W/12W PEP	365.000
SUPERSTAR 3600 11-40/45 metri 120 ch. AM/FM/SSB/CW 12W PEP/25W PEP	439.000
PRESIDENT-JACKSON 226 ch AM/FM/SSB 20W PEP	ric. quot.
PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 metri 226 ch AM/FM/SSB 36W PEP	ric. quot
RTX POLMAR CB 309 AM/SSB 34 ch OMOLOGATO con lineare 25W in omaggio	280.000
RTX ZODIAC M5034 40 ch AM 5W OMOL. IN CORSO - LINEARE OMAGGIO	128.000
RTX ZODIAC M5036 40 ch AM/FM 5W OMOL. IN CORSO+LINEARE OMAGGIO	148.000
RTX EXCALIBUR SAMURAI 210+31 ch AM/FM/SSB con frequenz. incorporato	ric. quot.
RTX POLMAR TENNESSE AM/FM/SSB OMOLOGATO 34 ch	420.000
RTX ALAN 88/S 34 ch AM/FM/SSB OMOLOGATO	ric. quot.
RTX MIDLAND ALAN OMOLOGATI 34 ch 4,5W AM/FM 34/S-68/S-69-67	ric. quot.
RTX PALMARE DYNACOM 80 AM PORTATILE 5W 80 ch	210.000
RTX INTEK FM-680 34 ch OMOLOGATO AM/FM+lineare 25W in omaggio	170.000
RTX INTEK M-340/S 34 ch OMOLOGATO AM/FM 5W+lineare 25W in omaggio	185,000



- LINEARE IL 50 AM/FM 50W-SSB 90W 27MHz - 12V	47.000
 LINEARE IL 90 AM/FM 70W-SSB120W 27MHz - 12V 	63.000
LINEARE IL 160AM/FM 100W-SSB 180W 27MHz - 12V	89.900
- LINEARE VALVOLARE IL 200 AM/FM 160-SSB 290 regolabile 220V 26-28 MHz	225.000
- ANTENNA MOD. «WEGA 27» 5/8 d'onda 27 MHz	78.000
- MICROFONO BASE HAM MASTER 4500 PREAMP. + COMPRESSORE GRANDE STRUME!	NTO79.000
- ROTATORE DI ANTENNA 50 kg. 3 FILI CONTROL BOX SEMIPROFESSIONALE	90.000
- TRANSVERTER 11/40-45 metri mod. IL 1 8W AM-25W SSB	185.000
 TRANSVERTER 11/20-23-40-45-80-85 metri mod. IL 3 	230.000

RICEVITORI - RADIORICEVITORE MULTIBANDA CC-833 80ch CB-VHF-FM 42.000 - RADIORICEVITORE PROFESSIONALE MARC NR82F1 OM-OC-OL-VHF-UHF RADIORICEVITORE PLL DIGITALE SR16H OL-OM-OC 13 BANDE CON MEMORIE

VARIE

— TELEFONO SENZA FILO SUPERSTAR SX 5000 portata 500 mt, presa antenna ext per aumentare la portata, intercomunicante, sospensione linea, misure tascabili per il portatile 142×26×160 325.000 TELEFONO SENZA FILO SUPERFONE CT 505 HP portata 2000 mt. NEW MODEL 590.000

- RICETRASMETTITORI VHF A CUFFIA con microfono automatico MAXON 49/s utili in tutti i casi di comunicazioni a corto raggio dove occorrono le mani libere (sports, escursionisti, antennisti, tirafili, ecc.

- ANTIFURTO + RICERCAPERSONA 1 utenza mod. POLMAR SP 113c trasmette l'allarme a una distanza max (ampliabile) di ca. 5 Km dal vercolo o abitaz, ove installato. Il ricevitore di dimensioni tascabili

CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spese di spedizione. Per ordini superiori al milione anticipo del 30%.

Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per C.B. - O.M. Interpellateci!

RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI











29,000





MORSE COMPUTER

Pino Castagnaro

Programma per VIC 20 e C64 che permette di battere un testo sul video per fornire tre «outputs»: uno attraverso la porta utente, uno sul video, ed un altro sonoro. In pratica, dopo aver battuto il testo, si ha la possibilità di trasmetterlo in codice Morse (con una semplicissima interfaccia collegata al tasto telegrafico), di vedere visualizzati i caratteri del testo in codice Morse (con i caratteristici punti e linee) e di udire il classico DA-DI-DA etc. Perciò il programma può essere utilizzato anche per imparare il codice Morse.

Come vedremo, non ci sono da montare complicate interfacce, anzi, se non vogliamo usare la porta utente, le operazioni vengono svolte esclusivamente via software.

Precisiamo che il tutto è stato sviluppato per poter «girare» con computers Commodore, ma l'implementazione su altri tipi di personals è semplicissima. Vedere al riguardo i numeri precedenti di Elettronica Flash nei quali l'ing. Prizzi parla proprio dei trasferimenti di programmi tra computer di marche diverse!

A causa dell'algoritmo utilizzato il listato si presenta compatto le abbastanza corto, quindi occorreranno una decina di minuti per caricare il programma in memoria. Nonostante ciò il funzionamento è eccellente.

Appena dato il RUN viene chiesta la velocità di trasmissione e quindi compare una piccola intestazione con alcune indicazioni. A questo punto si può battere il testo che deve essere lun-

go non più di quattro linee (85 caratteri per il VIC e 157 per il C-64). Alla fine premere «RE-TURN» ed il programma parte con la trasmissione del testo, visualizzando e «suonando» i punti e linee! È stato previsto qualche controllo al fine di evitare errori di battitura e del listato e del testo da trasmettere.

al listato. In linea 100 vengono di- «melium abundare quam deficemensionati tre vettori e fissato il re».

volume ponendo a 10 il bit 36878. Nella linea 110 viene predisposta in uscita la porta utente (per il C-64 sarà 56579 anziché 37138). Quindi tutti i dati saranno considerati come «outputs». Da 120 a 190 vengono letti i dati (cioè i simboli associati alle lettere dell'alfabeto inglese ed ai numeri da 0 a 9) e posti nei vettori dimensionati all'inizio. In linea 250 viene chiesto come «input» il testo e dalla 260 alla 2000 c'è l'elaborazione vera e propria con i tre «outputs» visti prima. Nella linea 310 viene controllato che i caratteri inseriti nel testo siano solo quelli leciti, ed in caso contrario viene visualizzato un messaggio di errore. L'istruzione POKE 37136,255 permette di trasmettere un livello logico alto sulle uscite della porta utente e quindi di azionare, mediante relè, il tasto telegrafico eventualmente connesso, come vedremo in seguito.

La porta dei dati è ad otto bit ed a noi ne serve solo uno, ma abbiamo pensato di comandare tutti i canali per eventuali espansioni (altri trasmettitori, connes-Comunque diamo un'occhiata sione di LED, etc.) d'altronde



i,	PIN#	TYPE	NOTE	PIN#	TYPE	NOTE
	1	GND		Α	GND	
	2	+5V	100mA MAX.	В	CB1	
	3	RESET		С	PBØ	
	4	JOY0		D	PB1	
	5	JOY1		Ε	PB2	
	6	JOY2		F	PB3	
	7	LIGHT PEN		H	PB4	
	8	CASSETTE SWITCH		J	PB5	
	9	SERIAL ATN IN		K	PB6	
	10	+ 9V	100mA MAX.	L	PB7	
	11	GND		М	CB2	
	12	GND		N	GND	

figura 1 - Porta utente



schema 1 - R1 = 4.7 k Ω R2 = 22 k Ω TR1 = TR2 = BC 107 o equiv. D1 = 1N4001 RL1 = Relay 5V - R > 600 Ω

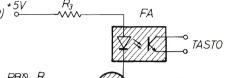


figura 2 - Possibili schemi di collegamento tra porta-utente e tasto telegrafico.

Il secondo circuito permette un isolamento elettrico totale.

I numeri e le lettere in parentesi si riferiscono ai «pins» del connettore della porta utente.

(C) PBQ R_1 schema 2 - R_2 R_1 = 4.7 k Ω R2 = 22 k Ω R3 = 330 Ω TR1 = BC107 FA = Fotoaccoppiatore

1 REM: MORSE PER COMMODORE 100 DIML\$(24),N\$(9),SC\$(85):POKE36878,10 110 POKE37138,255 120 DATA.-,-..,-.-.,-.,,.,..., 130 DATA....---140 DATA.--.,--.-,.-.,.-,.-,.-150 DATA-..-,-.--160 DATA----,.---,..--,...-,... 180 FORK=0T024:READL#(K):NEXT 190 FORK=0T09:READN\$(K):NEXT 200 PRINTCHR\$(147) 210 INPUT": VELOCITAY 1....9"; V: IFV<10RV>9THEN200 220 V=20/V 230 PRINTCHR\$(147):PRINT"∄ PREGO, BATTERE TESTO ' 235 PRINT" MPER TORNARE A VEL. /*/" 237 PRINT" STPER FINIRE LAVORO / 11" 240 PRINT" #7 MAX 85 CARATTERI 250 INPUTA≸ 260 NC=LEN(A\$) 270 FORK=1TONC 280 SC\$(K)=MID\$(A\$,K,1):CA=ASC(SC\$(K)) 285 IFSC\$(K)="*"THEN200 286 IFSC\$(K)="^"THENPRINTCHR\$(147):END 1000 FORI=1TONM:NN\$(I)=MID\$(CCN\$,I,1):IFNN\$(I)="."THENGOSUB4000:GOTO1020 1010 GOSUB5000 1020 REM POKE36876,0 1030 NEXTI: GOTO6000 2000 FORI=1TOLM:LL\$(I)=MID\$(CCL\$,I,i):IFLL\$(I)="."THENGOSUB4000:GOTO2020 2010 GOSUB5000 2020 POKE36876,0 2030 NEXTI: GOTO6000 3000 FORJ=0TOV*4:POKE36876,0:NEXTJ:GOT06000 4000 FORJ=0TOV:POKE36876,200:POKE37136,255:NEXTJ:FORJ=0TOV:POKE36876,0:POKE37136 ,0:NEXTJ:RETURN 5000 FORJ=0TOV*3:POKE36876,200:POKE37136,255:NEXTJ:FORJ=0TOV:POKE36876,0:POKE371 36,0:NEXTJ:RETURN 6000 FORJ=0TOV*5:NEXTJ:NEXTK 6010 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"# ALTRO TESTO 'F1' " 6020 GETW\$:IFW\$<>CHR\$(133)THEN6020 6030 GOTO230

READY.



Per quanto riguarda la connessione «hardware» basta munirsi di un semplice connettore a 24 poli (12+12) ed effettuare le connessioni come da disegno. In fondo basta solo un pezzettino di basetta mille-fori e due transistor e con meno di 5.000 lire e mezzoretta di lavoro avremo un perfetto ed efficiente trasmetti-

tore automatico. Semplice, no? Non forniamo altre spiegazioni per il montaggio dell'interfaccia perché siamo convinti che i radioamatori col saldatore ci sanno fare, eccome! Perciò abbandoniamo il campo e, con la promessa che risponderemo a chiunque voglia dei chiarimenti, auguriamo agli amanti della Ra-

dio buoni TX ed ai neofiti buon studiol

Bibliografia

- 1) User manual VIC-20.
- 2) User manual C-64.
- 3) Alla scoperta del VIC-20 Gruppo Editoriale Jackson.

ENTE FIERA COMUNE DI MONTICHIARI Provincia di Brescia

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI BRESCIA

1ª MOSTRA MERCATO RADIANTISTICO

Elettronica - Computer - Modellismo - Fai da te

11-12 aprile 1987

CENTRO FIERISTICO MONTICHIARI

INGRESSO AL PUBBLICO L. 1.000 - PARCHEGGIO GRATUITO



COMPLESSO FIERISTICO DI MONTICHIARI - CAPANNONI CHIUSI - 3000 POSTI MACCHINE

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI DELLA MOSTRA TEL. 030/961148



TELEFAX 1

TELEFOTO D'AGENZIA E MAPPE FAX CON APPLE COMPUTER

Redazione

TELEFAX 1 è un sistema che permette di stampare le mappe FAX e le telefoto d'agenzia con un livello di definizione veramente eccezionale.

Questo sistema è stato progettato da I1BAB, Roberto Fontana, titolare della ditta omonima, e ben noto nel campo per aver ideato l'ormai famoso sistema di stampa a rullo da satellite — l'SYS 310 — nonché il nuovo SYS 961, sistema professionale automatico.

Consiste essenzialmente in una scheda d'interfaccia da inserire in un connettore (slot) d'espansione dell'Apple e di un disco con programma ed istruzioni; per migliorare la definizione che la finestra video dell'Apple può offrire è stato messo a punto un programma in linguaggio macchina che permette di stampare in contemporanea (real time) tutte le righe trasmesse con la definizione di ben 1024 punti per linea.

Il risultato di tanto lavoro è notevole, tanto che la stampa di una mappa FAX con il computer è leggibile anche nei piccoli particolari; prerogativa, questa, propria delle stampanti FAX più Stam sofisticate e costose.

La finestra video dell'elaboratore presenta circa un terzo lineare dell'immagine, spostabile con i cursori della tastiera, ed è utilissima sia per ottimizzare la sintonia del ricevitore che per vedere che tipo di immagine si sta ricevendo. Il programma è strutturato con differenti routines per il FAX e per le telefoto d'Agenzia; infatti queste ultime sono stampate diritte (come sapete, esse sono trasmesse rovesciate) e rendono la scala dei grigi con la tecnica del diradamento dei punti. L'effetto è decisamente buono.

Operando alla tastiera si possono scegliere due shift di ricezione, per OC e per OL, si può passare da positivo a negativo, e si può stampare con due operazioni.

Con scheda RAMEX 128K in slot 0 è possibile salvare su disco quattro minuti di ricezione (circa 1.000.000 di punti grafici). Logicamente le immagini salvate su disco possono essere visionate e stampate con la medesima alta definizione.

Inoltre va specificato che il disco con il programma non è protetto dalla duplicazione, in tal modo l'utente può lavorare con una copia tenendo l'originale in archivio.

Riportiamo di seguito le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.

Standard 120 righe al minuto (2Hz)

Shift wide ±800 Hz narrow ±200 Hz

Revers positivo/negativo

Risoluzione 1024 punti per riga (960 stampati)

Print coop.576 coop.288

Stampante grafica EPSON o


compatibile EPSON (codici ESC)

Garanzia 6 mesi

Prezzo promozionale di lancio L. 290.000

A titolo dimostrativo e di completamento di queste note abbiamo qui riprodotto due mappe FAX ed una Telefoto, che permettono di constatare quale grado di definizione sia stato raggiunto. Le mappe FAX sono state ricevute in Onde Lunghe a 134,2 kHz (Offenbach meteo) e la telefoto d'agenzia a 139,0 kHz (stazione DPA tedesca).

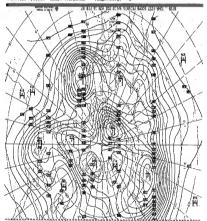Interessandovi - depliands - maggiori dettagli - il possibile acquisto, rivolgetevi a nostro nome, direttamente alla ditta ELETTRO-NICA FONTANA - Str. Ricchiardo, 13 - 10040 CUMIANA (TO) - Tel. 011/9058124, La crediamo ben disponibile verso i nostri Lettori.





FAC INT' CO. Pratict : 00 ONTANA .; te







KIT **ELETTRONICI PROFESSIONALI**

17.500 21.450 56.900 44.300 64.800 69.900 25.850 21.300 32.500 39.500 65.700 29.100

LISTINO PREZZI 1 GENNAIO 1987

G.P.E. C	THE HIGHE			
LISTINO PREZZI 1 GE	ENNAIC	1987		AUTO E MOTO MK 020 Termometro acqua MK 025 Analizzatore impianto elettrico MK 035 Spegnimento luci automatico MK 055 Vu-Meter 10+10 led MK 100 Amperometro
MK 095 Timer progr. 1 sec31 ore e 1/2 MK 155 Interrutfore crepuscolare MK 195 Scacciazanzare MK 200 Termometro enologico MK 210 Timer da 1 sec. a 30 min. MK 295/TX Radiocomando 2 canali MK 295/TX Radiocomando 2 canali MK 295/RX Espans. 2 can. per MK 295/RX MK 325 Regolat. per tensioni alternate MK 365 Regolat. per tensioni alternate MK 375 Regolat. per tensioni alternate MK 375 Regolat. per tensioni alternationi	L. 29.100 L. 15.150 L. 16.500 i L. 21.450	ALIMENTATORI MK 115/A Alimentatore duale universale MK 135/A Alim duale potenza ±43V per ampl. MK 175/A Alimentatore universale MK 215 Aliment. regolabile 0.430V 10A MK 240 Aliment. regolabile 1,2-30V 1,5A MK 480 Aliment. regolabile 1,2-30V 3A MK 600/A5 Alim. stabil. 5V 3A con prot. MK 600/A15 Alim. stab. 12V 3A con prot. MK 600/A15 Alim. stab. 15V 3A con prot.	L. 14.700 L. 77.900 L. 10.900 L. 215.650 L. 25.000 L. 45.500 L. 27.250 L. 27.250 L. 27.250	MK 120/5 Termometro digitale 2 digit. MK 120/53 Termometro digitale 3 dire MK 120/53 Termometro digitale 3 dire MK 155 Lucl automatiche MK 180 Rivelatore di strada gelata MK 225 Microluci psichedeliche MK 295/TX Radiocomando a 2 canali MK 295/FX Ricevit. monocan. per MK 29 MK 295/FXE Espans. a 2 can. per MK 29 MK 330 Luci di cortesia MK 370 Contagiri a 20 led MK 410 Livello carburante
MK 485 Radar ed ultrasuoni con antifurto MK 540 Esca elettronica MK 545 Segreteria telefonica MK 630 Regist: autom. di convers. telef. MK 640 Orologio digitale MK 660 Caricabatteria autom: per NiCd	L. 61.900 L. 17.500 L. 122.000 L. 22.900 L. 71.500 L. 39.850	FOTOGRAFIA MK 030/A Esposimetro per flash MK 080 Esposimetro camera oscura MK 165 Timer digit, per camera oscura MK 450 Luxmetro digitale MK 455 Flash strobscopico con Lampada	L. 18,400 L. 27,400 L. 104,000 L. 65,500	MK 470 Contagiri digitale 2 digit. MK 485 Radar ad ultras. con antifurto MK 640 Orologio digitale MK 685 Contagiri con sensore ottico da (a 50000 giri/min.
MUSICA ED EFFETTI SONORI MK 220 Sirena 4 toni MK 230 Generatore suoni spaziali MK 235 Amplificatore 10-12W	L. 27.500 L. 21.900 L. 18.500	MK 475 Termostato di precisione MK 655 Tester per NiCd MK 660 Caricabatterie autom. per NiCd	L. 38.500 L. 21.450 L. 17.900 L. 39.850	ALTA FREQUENZA MK 090 Minitrasmett. in FM 88-108 Mhz MK 125 Sintoniz. prof. AM +Front End in MK 125/FM Scheda media freq. FM 10,7 MK 290 Microtrasm. in FM 80-147 Mbz
MK 285 Amplificatore stereo 12+12W MK 285 Preamplificatore microfonico MK 390 Preamplificatore stereo RIAA MK 515 Amplificatore booster da 24W MK 550 Controllo toni mono MK 550/S Control. toni stereo a 3 bande MK 555 Mixer mono 3 ingressi MK 555/S Mixer stereo 3 ingressi	L. 32.450 L. 12.000 L. 10.000 L. 27.400 L. 14.000 L. 25.000 L. 12.700 L. 22.750	GIOCHI MK 185 Grillo elettronico MK 190 Simulatore di muggito MK 205 Roulette 37 numeri MK 275 Abbronzometro MK 505 Scossone elettronico MK 530 Stella cometa elettronica	L. 19.600 L. 17.150 L. 89.550 L. 17.450 L. 22.700 L. 20.450	MK 405 Microricevit. in FM 53-110 Mhz MK 445 Ricevitore WHF 20200 Mhz MK 460 Ricevitore AM bande aeronaut. MK 465 Minisintonizzatore in AM MK 510 Minicrevitore in FM 88-108 MK 525 Trasmettitore AM 1,2-1,4 Mhz MK 565/FIX Trasm. 144 Mhz 2W radioamat. MK 565/FIX Ficev. 144 Mhz radioamat.



MK720 · IL "TOP" DEI RILEVATORI DI RADIAZIONI

CONTATORE GEIGER DIGITALE PROFESSIONALE DIMENSIONI MINIME ... PRESTAZIONI MASSIME!

QUANDO SCEGLIERE LA QUALITÀ È PIÙ IMPORTANTE DELLA CONVENIENZA

- · VISUALIZZAZIONE DIRETTA da 0,01 a 9,99 mR/h
- TUBO GEIGER ESTERNO
- TOTAL MENTE AUTOMATICO

Per dettagli tecnici telefonare a GPE KIT: 0544/464.059

Se nella vostra città manca un concessionario G.P.E. potrete indirizzare gli ordini a: G.P.E. - Casella Postale 352 48100 Ravenna. Pagherete l'importo direttamente al portalettere. Non inviate denaro anticipato. Inviando L. 1.000 in francobolli (per spese spedizione), riceverete il nostro catalogo'87



MK 640 · OROLOGIO 24 ORE **CRONOMETRO CONTAORE** DIGITALE PER AUTO, MOTO E CASA.

Nell'orario di chiusura, sabato e domenica compresi, una segreteria telefonica registrerà i vostri messaggi.
Gli ordini saranno evasi entro 24 ore: 0544/464059.

MX 295/RXE Espans. a 2 can. per MK 295/RX MX 330 Lout di cortesia MX 370 Contagiri a 20 led MX 410 Livello carburate di MX 470 Contagiri digitale 2 MX 485 Agdar ad ulfras. con antifurto MX 485 Agdar ad ulfras. con antifurto MX 685 Contagiri con sensore ottico da 0	L.	29.100 14.800 79.300 38.800 69.900
MK 370 Contagiri a 20 led	Ĺ.	79.300
MK 410 Livello carburante	١.	38.800
MK 470 Contagni digitale 2 digit. MK 485 Radar ad ultras, con antifurto	Ĺ.	61.900 71.500
MK 640 Orologio digitale	L.	71.500
MK 470 Contagin a 20 led MK 470 Contagin digitale 2 digit. MK 487 Adar ad ultras. con antifurto MK 640 Orologio digitale MK 640 Orologio digitale MK 650 Contagin con sensore ottico da 0 a 50000 giri/min.	L.	43.900
ALTA FREQUENZA		17 900
MK 125 Sintoniz. prof. AM+Front End in FM	Ľ.	17.900 74.100 35.300 16.800 29.150
MK 125/FM Scheda media freq. FM 10,7 Mhz	Ļ.	35.300
MK 405 Microricevit, in FM 53-110 Mhz	Ľ.	29.150
MK 445 Ricevitore VHF 20-200 Mhz	Ļ.	73.600
MK 460 Ricevitore AM bande aeronaut. MK 465 Minisintonizzatore in AM	L.	30.500
MK 510 Miniricevitore in FM 88-108	L.	31.000
MK 525 Trasmettitore AM 1,2-1,4 Mhz	L.	73.600 78.500 30.500 31.000 18.400 74.900 74.900 27.900 26.500 56.800 26.500
MK 565/RX Ricev. 144 Mhz radioamat.	Ē.	74.900
MK 570 Amplific. lineare FM 75-130 Mhz	ŀ	27.900
MK 615 Ricetrasm, portat. VHF 150 Mhz	Ľ.	56.800
ALTA FREQUENZA MK 090 Mintrasmett in FM 88-108 Mhz MK 125 Sintoniz, prof. AM+Front End in FM MK 125 FM Scheda media freq. FM 10,7 Mhz MK 290 Microtrasm. in FM 80-147 Mhz MK 445 Ricevitore VHF 20-200 Mhz MK 445 Ricevitore VHF 20-200 Mhz MK 460 Ricevitore AM bande aeronaut. MK 465 Minisintonizzatore in AM MK 510 Minicrevitore in FM 88-108 MK 525 Trasmetitore AM 1,2-1,4 Mhz MK 565/FIX Trasm. 144 Mhz 2W radioamat. MK 565/FIX Trasm. 144 Mhz 2W radioamat. MK 565/FIX Trasm. 144 Mhz 12W radioamat. MK 570 Amplific. lineare FM 75-130 Mhz MK 590 Microspia quarzata MK 615 Ricevitarsm. portat. VHF 150 Mhz MK 680 Microricev. AM 150 Mhz per MK 590	L.	26.500
EFFETTI LUMINOSI MK 225/E Scheda pilota 3 canali per MK 360 MK 360 interfaccia da 4500w per luci psico MK 455 Flash stroboscopico con lamp. Xenor MK 495 Luci psico basso costo MK 605 Vu-Meter a 16 led MK 610 Vu-Meter 10 led con accens. doto bar	L.	32.000
MK 455 Flash etrohoscopico con lamo Yenor	L.	38,500
MK 495 Luci psico basso costo	Ľ.	35.900
MK 605 Vu-Meter a 16 led	Ļ.	27.400
HI-FI PROFESSIONALE MK 125 Sintonizz AM+Front End in FM MK 125/FM Scheda media freq. FM 10.7 Mh. MK 125/FM Scheda media freq. FM 10.7 Mh. MK 125/FM KI Interrut. Noble per sintoniz. MK 130 Froamplificatore 90W MK 135 AMplificatore 90W MK 135/A Alimentatore per MK 135 MK 305 Protezione elettronica per casse MK 310 Indic. die satta sintonia-smeter-AM-FM MK 3115 Frequenzimetro AM-FM + orol. 24 ore MK 395 Soppressore di interferenze in FM + decoder stereo MK 490 Equalizatore 6 bande per strumenti musicale ed implanti Hi-Fi MK 515 Amplificatore booster da 24W MK 560 Preamplific. stereo Hi-Fi low cost		74 100
MK 125 Sintonizz, AM+Front End in FM MK 125/FM Scheda media freq. FM 10.7 Mh:	zL.	35.300
MK 125/INT Kit Interrut. Noble per sintoniz.	Ļ.	23.800
MK 130 Preamplificatore stereo	Ļ.	228.900
MK 135/A Alimentatore per MK 135	Ľ.	77.900
MK 305 Protezione elettronica per casse	L.	31.200
MK 310 Indic. di esatta sintonia-smeter-AM-FM MK 315 Frequenzimetro AM-FM ±orol 24 ora	L.	131.550
MK 385 Soppressore di interferenze in FM		E4 200
+ decoder stereo MK 490 Equalzzatore 6 bande per strumenti	L.	54.300
musicale ed impianti Hi-Fi	Ļ.	44.000 27.400
MK 560 Preamplific. stereo Hi-FI low cost	Ľ.	73.500
MUSICA E STRUMENTI MUSICALI		
MUSICA E STRUMENTI MUSICALI MK 085 Distorsore MK 320 Effetto tremolo MK 340 Preamplificatore MK 490 Equalizatore 6 bande per strumenti	Ļ.	21.850 24.750 29.150
MK 320 Effetto tremolo	L.	29.150
MK 340 Preamplificatore MK 490 Equalizzatore 6 bande per strumenti	L.	44.000
musican	١.	44.000
STRUMENTAZIONE MK 120/S Termometro digitale a 2 cifre MK 120/S Termometro digitale a 3 cifre MK 120/S3 Termometro digitale a 3 cifre MK 145 Termometro di precisione MK 145 Termometro di precisione MK 245 Termometro digit. —55 +150°C MK 255 Voltmetro 3 cifre MK 2570 Igrometro elettr. ad alta precis. MK 260 Scheda capacimetro MK 300 Contatore 4 cifre MK 300/DTU Base dei tempi quarzata MK 300/DTU Base dei tempi quarzata MK 345 Sonda logica MK 455 Luxmetro digitale MK 3585 Generat. di funz. BFda 16Hz-160KHz MK 3585 Generat. di funz. BFda 16Hz-160KHz MK 3585 Voltmetro a 3 1/2 Cofre display a led		04.000
MK 120/S Termometro digitale a 2 cifre	Ľ.	69.900
MK 145 Termometro di precisione	ĩ.	31.400
MK 160 Scheda multimetro	Ļ.	59.400
MK 245 Termostato digit55 +150°C MK 255 Voltmetro 3 citre	المالمالات	45,000
MK 270 Igrometro elettr. ad alta precis.	Ĭ.	50.200
MK 280 Scheda capacimetro	Ļ.	64.800 69.900 31.400 59.400 99.900 45.000 50.200 43.000 49.950 58.600 34.650
MK 300/F Scheda frequenzimetro	L. L. L. L.	58.600
MK 300/BTU Base dei tempi quarzata	Ļ.	34.650
MK 450 Luxmetro digitale	L.	65.500
MX 585 Generat. di funz. BFda 16Hz-160KHz	ī.	34.650 42.000 65.500 28.450 78.750
MK 595 Voltmetro a 3 1/2 cifre display a led	L.	78.750
da 2 a 2000V	L.	73.300
MK 620/ME Voltmetro 3 1/2 cifre con memoria	Ļ.	73.300 87.100 48.000
MK 645 Contatore Geiger Müller	L-	-10.000
professionale portatile	L.	360.000 390.000 17.900 14.800
MK 655 Tester per batterie NiCd	L.	17.900
MK 665 Provaquarzi	Ĺ.	14.800
MK 300/BTU Base dei tempi quarzata MK 345 Sonda logica MK 450 Luxmetro digitale MK 450 Luxmetro digitale MK 585 Generat. di funz. BFda 16Hz-160KHz MK 585 Voltmetro a 3 1/2LCDda 200mVa 200V MK 620 Voltmetro a 3 1/2LCDda 200mVa 200V MK 620 Voltmetro a 3 1/2 cifre display a led da 2 a 200V MK 620 Voltmetro digit. 3 cifre con memoria MK 625 Voltmetro digit. 3 cifre con memoria MK 645 Contatore Geiger Müller professionale portatile MK 645/M Contatore Geiger montato e tarat MK 655 Tester per batterie NiCd MK 655 Provaquarzi MK 670 Misuratore di campo digitale MK 685 Contagin con sensore ottico	Ľ.	22.700 43.900
STRUMENTAZIONE E CONTROLLO MK 095 Timer program, 1 sec31 ore 1/2		51.150
STRUMENTAZIONE E CONTROLLO MK 095 Timer program, 1 sec31 ore 1/2	L.	51.150 10.850
STRUMENTAZIONE E CONTROLLO MK 095 Timer program, 1 sec31 ore 1/2	L.	51.150 10.850 23.850 28.500
STRUMENTAZIONE E CONTROLLO MK 095 Timer program, 1 sec31 ore 1/2	L.	51.150 10.850 23.850 28.500 99.900
STRUMENTAZIONE E CONTROLLO MK 095 Timer program, 1 sec31 ore 1/2	L.	51.150 10.850 23.850 28.500 99.900 39.500 65.700
STRUMENTAZIONE E CONTROLLO MK 095 Timer program. 1 sec31 ore 1/2 MK 105 Battery level MK 110 Termostato prof50. +150°C MK 170 Controllo livello liquidi MK 245 Termostato digitale MK 295/TX Radiocomando a 2 canali MK 295/TX Ricevit. monocan. per MK 295/TX MK 295/FXE Espans. 2 can. per MK 295/FXW MK 475 Termostato statico carichi resist.	L.	51.150 10.850 23.850 28.500 99.900 39.500 65.700 29.100 21.450

RICETRASMETTITORI «AZDEN» E MICROFONI «PIEZO»

A PREZZI INCREDIBILI!!!

ZIONI . RICHIEDERE QUOTAZIONI . RICHIEDERE QUOTAZIONI . RICHIEDERE QUOTA

AZDEN PCS 5000



CARATTERISTICHE:

Frequenza : 140-149,995MHz :140-159.995MHz Ampliabile :25w (high) 5w (low) Potenza: Memorie :20 Alimentazione :13,8vDC

:12.5Kz-25KHz Step Con DTMF con SB-TONI program-

mabili e shift programmabile da 1 MHz a 1 KHz

AZDEN PCS 3000

CARATTERISTICHE:

Frequenza : 144-146 MHz **Ampliabile** :142-149.995MHz Potenza: :25w (high) 5w (low)

Memorie

Alimentazione :13,8vDC Step :12,5Kz-25KHz :± 600Kc

AZDEN PCS 300

CARATTERISTICHE:

: 144-146 MHz Frequenza **Ampliabile** :142-149.995MHz :3,5w (high) 1w (low) Potenza:

Memorie ٠8 Alimentazione

:9.6vDC :12,5KHz Step

:± 600Kc Shift



CARATTERISTICHE:

DISPLAY 3 1/2 Digit LCD Operating temperature: 0°C to 50°C Over Range Indication: "1" DC VOLTS 0-2-20-200-1000

Power Source: 9 v Low battery indication: BT on left side of display AC VOLTS 0-200-750

DC CURRENT 0-2-20-200mA, 0-10A

Zero Adjustment: Automatic

RESISTANCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms



AZDEN PCS 4000

CARATTERISTICHE:

· 144-146 MHz Frequenza 142-149 995MHz Ampliabile Potenza: :25w (high) 5w (low) Memorie

13.8vDC Alimentazion :12,5Kz-25KHz :± 600Kd

AZDEN PCS 4300

CARATTERISTICHE:

:440-449.995 MHz Frequenza Potenza: :10w (high) 1w (low)

Memorie

Alimentazione :13.8vDC :5-25 KHz Step :± 5 MHz Shift

MICROFONI

PIEZO DX 344

Microfono da tavolo preamplificato

PIEZO DX 357

Microfono da tavolo preamplificato

PIEZO HX 005

Microtelefono con supporto

DISPONIAMO INOLTRE: RTX CB OMOLOGATI - MIDLAND - LAFAYETTE - INTEK • RTX - UHF - VHF - HF E ACCESSORI - YAESU - ICOM - TRIO ● QUARZI PER RTX OMOLOGATI E NON OMOLOGATI E RICAMBI MIDLAND ● ANTENNE CTE - TAGRA - SIGMA - SCOUT ● TRANSISTOR E INTEGRATORI GIAPPONESI



6051

elettronica en e Viule Remazzini 50b 42100 REGGIO EMILIA | lelafono (6522) 485255



GVH - Via della Beverara, 39 - 40131 Bologna - Tel. 051/370687- 360526 - Telex 511375 GVH

COMPATIBILI IBM

e IBM è un marchio registrato della International Business Machines Corp.



Il personal computer P 14 T può essere fornito n due differenti tipi di cabinet come da foto 1 e 2. Precisare nell'ordinazione



LH 4 - Disk drive a trazione diretta 360K slim. TEAC.

LH 6 - Disk drive a trazione diretta 360K slim. ACC.

XT 4 - Cabinet per XT versione professionale. Coperchio a slitta

K4 T - Caratteristiche generali come il P 14 ma in versione Kit, da assemblare. Contenitore standard look AT tempo di montaggio ±2 ore. Con accessori ed istruzioni per il montaggio (in versione kit non viene fornita la scheda CX 20 L. 899.000

L. 1.100.000



PARTI STACCATE

HD 20 - Hard disk 20MB; con controller Western digital. Garan. 1 anno.	L. 990.000
MS 808 - Joystick 3 pulsanti, potenziometro preset.	L. 32.000
GM 6 - Genius Mouse, Encoder ottici, per PC XT/AT compatibili; 3 pulsanti	
massima traccia disegnabile 500 mm/sec. Risoluzione 0,12 mm/dot, 200 D	P. Connettore
D-25P standard. Applicazioni software: D base III, Multiplan, Wordstar, Au	tocad, ed altri
programmi compatibili. Uscita RS 232	L. 185.000
TASTIERA T-5060 - Pratica, ergonomica, 10 tasti funzione. Vedi foto P 14	T.L. 110.000
PX - Alimentatore da 150 Watt. Interruttore laterale. Alta affidabilità.	L. 134.000
CA 14 - Cabinet per XT ma con look AT coperchio apribile.	L. 69,000

NOVITA' IN ARRIVO - TELEFONATE!!

******* PREZZI I.V.A. ESCLUSA ******

DISTRIBUTORI ESCLUSIVI DI ZONA Acilia (Roma), ACILIA COMPUTER, Via G. Boldini 14-H Avellino. ELCO s.a.s., Electronic & Computer, Via M. Capozzi 21 Avellino, ELCO s.a.s., Electronic & Computer, via M. Capo Bologna, BOTTEGA ELETTRONICA, via Battistelli 670: Cerignola (FG), DISCOTECA OMNIA, Via Foligno 22/8 Faenza (Ra), ELCOS, Via Naviglio 11 Forli, PLAYER, Via F Jii Valpiani 6/A Genova, COMPUTER PROGRAMS sr.1, Via S. Chiara, 2-4 Milano, CRC ITALIA. Via Dario Papa 4/1

Modena, ELECTRONIC CENTER, Via Malagoli 36 Napoli, ADUEMME ELETT. s.a.s., Viale Augusto 122
Pertosa (SA), E.C. computer, Via Europa 40
Portici (NA), METEOR s.n.c., Via A. Diaz 97 Boma. APM SISTEMI s.r.l., Viale Medaglie d'Oro 422 Salerno, ELETTRONICA HOBBY, Via L. Cacciatore 56 GENERAL COMPUTER, C.so Garibaldi 56 Treviso, ELB TELECOM, Via Montello 13 abc.

L. 218.000

L. 199.000

L. 79,000

CENTRI ASSISTENZA TECNICA Bart, AD SERVICE S.n.c., Via De Samuele Cagnazzi 12/A, Tel. 080/349902 Bologna, GVH, Via Beverara 39, Tel. 051/370687 CEULAB, Via S. Croce 24, Tel. 051/236530 Forti, PLAYER, Via E.Ili Valpiani 6/A, Tel. 0543/36300

Milano, CRC ITALIA, Via Dario Papa 4/1, Tel. 02/6071515 Salerno, SACO ELETTRONICA, Via Maganario 65, Tel. 089/394901

Riparazioni entro 48 ore

MONITOR







MD7 TVM - Monitor a colori da 14" per scheda EGA ad alta risoluzione (640 x 350). Doppia frequenza di scansione: 15,75 KHz e 21,85 KHz/0,31 dot pitch. Schemo antiriflesso tubo a 90°. Alimentazione a 220 V 85W. Ingresso a 9 pin. Vedi foto P 14 T. L. 1.100.000 PHILIPS CM 8833 - Video colori 14", con audio incorporato. Schermo antiriflesso. Due ingressi RGB (Scart) e RGBI, un ingresso videocomposito. Banda passante maggiore 12 MHz. Tubo a 90x. 16 colori riprodotti. Risoluzione orizz.: 600 pixels. Risoluzione vert.: 285 linee. Numero di caratteri: 2000 (80 x 25).

PHILIPS BM 7513 - Monitor a fosfori verdi 12", tubo a 90x. Schermo antiriflesso. Ingr. TTL Risol. orizz.: 920 pix. Risol. vert.: 350 pix. Numero di caratt.: 2000 (80 x 25) L. 189.000 CDM 1200 - Video monocromatico 12", fosfori verdi (gn) o arancio (or) a scelta. Ingresso video composito, regolazione luminosità e contrasto, 256 caratteri diversi, 25 righe da 80 colonne, schermo antiriflesso inclinato per una più facile lettura, basso consumo, cor tatore bassa/alta sensibilità. Definizione orizzontale e verticale: 1000 linee. L. 199.000

STAMPANTI

CITIZEN MSP 25 - Stampante Citizen ad aghi, 136 colonne, velocità 200 CPS, NLQ 40 L. 1.100.000 CPS. protocollo IBM/EPSON. Profilo piatto. Alta affidabilità. CITIZEN 120D - Stampante 80 colonne, velocità 120 CPS, NLQ 25 CPS, protocollo IBM/EP-SON, interfaccia parallela standard Centronics compatibile intercambiabile ad innesto. Ga-L. 570,000

SCHEDE DI ESPANSIONE PER PC



CX 20 - Scheda grafica video monocromatico (Hercules) con connettore standard RGB/TTL. Provvista di porta parallela per stampante. Risoluzione 720×348.

CX 25 - Scheda grafica video colori standard RGB e uscita videocomposita. Risoluzione 640×200 (b./n.), 320×200 (16 colori). Più uscita per stampante. Tipo corto L. 153,900 CX 26 - Scheda EGA (Enhanced Graphic Adapter). Adattatore per video colori ad alta risoluzione: 640×200 16 colori; 640×350 64 colori. Uscita parallela per stampante. L. 430.000

CX 30 - Scheda multi I/O, con 2 porte seriali (una montata), una porta parallela, orologio L. 140.600 calendario; connettore per joystick. Cavetto per una porta seriale.

CX 40 - Scheda EPROM/PROM Writer con 4 porte. Programma le EPROM, con relativo software permette di verificare lo stato della EPROM, di visualizzare e/o modificare il conte nuto scrivere e caricare da buffer o da files su disco-L. 340.000

CX 50 - Scheda seriale RS 232. Permette di collegare le periferiche con standard per comunicazioni; come MODEM, MOUSE, ecc. L. 63.000

CX 52 - Scheda Controller per 2 drive con cavo e connettori L. 68.000

CX 70 - Scheda 576Kb RAM (senza RAM). Espans. di memoria RAM da 576Kb. L. 69.500

MB 4 - Main Board Turbo 640Kb (scheda madre), con 8 slot e 256Kb di memoria RAM già L. 310.000

ACCESSORI

CP 25 - Cavo per stampante parallela; lunghezza 1,8 mt.	L.	14.000
CS 25 - Cavo per stampante seriale; lunghezza 1,8 mt.	L.	14.000
SK 12 - Dischetti 5" 1/4, SS DD Bulk (minimo 100 pezzi).	L.	1.300
SK 14 - Dischetti 5" 1/4, DS DD Bulk (minimo 100 pezzi).	L.	1.400

TUTTO QUELLO CHE VOLEVATE SAPERE SUI P.C. E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

IL PROCESSORE 8088

Fnzo Giardina

Stavolta il percorso è più strapazzoso del precedente e spero di trovarvi tutti in forze per questa corsa nei meandri del PC, del resto è bene affrontare le tappe più dure quando si è freschi.

Adunque, partiamo veloci sul come fa lo 8088 a comunicare col mondo esterno, attraverso la memoria, le porte e gli interrupt:

Per quanto riguarda la memoria, se avete meditato bene la volta scorsa dovreste sapere tutto o quasi, e passiamo a parlare delle porte (veloce no?).

Le PORTE, come la memoria, sono definite da un address (un numero) che però non fa parte dell'address bus, ma di un sotto-bus che potremo chiamare port-bus composto di 16 bit e quindi in grado di indirizzare fino a 65.536 porte. Esse sono legate alla struttura fisica dello hardware, ma per fortuna, a meno di rare eccezioni, tutti i membri della famiglia PC hanno le stesse specifiche per quanto riguarda le porte principali.

La metodologia di indirizzamento è simile a quella usata per la memoria: la CPU (ossia lo 8088) invia un segnale sul control bus che avverte tutti i dispositivi sul bus che il prossimo address è riservato ad una porta e poi imposta l'address; solo la porta che si sente chiamata risponde.

L'indirizzo delle porte non fa parte degli indirizzi di memoria e vengono all'uopo usate istruzioni riservate alle porte.

Alcuni dispositivi, come per esempio il video controller, usano un misto di memoria e di porte per essere controllati, ossia alcune porte rispondono ad indirizzi di memoria ed altre ad indirizzi di porta (ciò dipende proprio dal progetto hardware); il fatto che alcune porte sono allocate su

posizioni di memoria è meglio noto sotto la locuzione memory-mapped input/output (I/O), cosa che rende più flessibile l'accesso alle porte (pur sacrificando alcune posizioni di memoria) in quanto è possibile usare le istruzioni di accesso in memoria, che sono più flessibili, invece delle specifiche istruzioni di porta, che sono molto limitative.

Per il momento gustiamoci la seguente tavola delle porte più significative per il PC, XT e AT:

	PC/XT	AT
interrupt controller	020-021	000-01F
timer (8253-5; 8254.2 per		
AT)	040-043	040-05F
keyboard	_	060-06F
interrupt controller		0A0-0BFT
joystik	200-20F	200-207
prototype card	300-31F	300-31F
fixed disk	320-32F	1F0-1F8
floppy disk	3F0-3F7	3F0-3F7
serial port (primaria)	3F8-3FF	3F8-3FF
serial port (secondaria)	2F8-2FF	2F8-2FF
parallel printer (primaria)	378-37F	378-37F
parallel printer (secondaria)		278-27F
monochrome		
adapter/printer	3B0-3BF	3B0-3BF
color/graphics adapter	3D0-3DF	3D0-3DF

Gli INTERRUPT (interruzioni letteralmente) sono dei particolari segnali (presenti sul bus) che tirano calci di tanto in tanto al processore per evitare che si addormenti.



Esempio tipico è la tastiera, che lancia interrupt ad ogni pressione di tasto, per indicare al processore che c'è un dato da prendere proveniente dalla tastiera, per cui lo 8088, qualsiasi cosa stia facendo, si interrompe e va a raccattare il dato con-

Gli interrupt sono gestiti da un integrato nomato 8259 (interrupt controller) che è in grado di gestire fino a 8 livelli di interrupt contemporaneamente, determinandone anche la priorità; è possibile programmarlo per variare la priorità di esecuzione degli interrupt, ma è consigliabile non farlo per evitare di interferire con il sistema operativo.

tinuando poi a fare le cose sue.

Quando avviene un interrupt (per es. premendo un tasto). lo 8088 salva nello stack (vedi appresso) il valore del code segment CS e dell'instruction pointer IP (vedi sempre appresso) e va a risolvere la routine di interrupt ad esso associata; normalmente tali routine (che devono terminare con l'istruzione IRET invece della normale RET) sono composte di pochissime istruzioni per restituire il controllo al sistema operativo nel minor tempo possibile: l'istruzione IRET rimette a posto sia CS che IP come erano prima dell'interrupt in modo che il programma, che prima era in esecuzione, possa continuare a lavorare «come se nulla fudes-

La prossima volta vedremo più in dettaglio le locazioni in memoria dei vettori di interrupt, per il momento ci limitiamo a chiarire che, la parolaccia «vettore» nasconde sotto di sé il banale significato di puntatore (alla routine di interrupt), cioè ad ogni interrupt è associato un campo di memoria che contiene l'indirizzo della routine che deve essere eseguita quando si manifesta l'interrupt.



Dentro al processore ci sono un po' di REGI-STRI da 16 bit ciascuno, che ora vediamo nel det-

AX (AH AL)	accumulator	reg. di uso generale
BX (BH BL)	base	reg. di uso generale
CX (CH CL)	count	reg. di uso generale
DX (DH DL)	data	reg. di uso generale
CS	code segment	reg. di segmento
DS	data segment	reg. di segmento
SS	stack segment	reg. di segmento
ES	extra segment	reg. di segmento
IP	instruction pointer	reg. di indirizzamento
		relativo
SP	stack pointer	reg. di indirizzamento
		relativo
BP	base pointer	reg. di indirizzamento
		relativo
SI	source index	reg. di indirizzamento
		relativo
DI	destination index	reg. di indirizzamento
		relativo
F	flag register	reg. di flag

Il primo gruppo è di uso generale, sebbene si preferisca usare AX per le operazioni aritmetiche, BX come puntatore. CX come contatore e DX è dichiarato senza uso particolare; la caratteristica fondamentale di questo gruppo è che ognuno di questi registri è divisibile in 2 registri di 8 bit come sopra specificato, per esempio AH rappresenta la parte alta (gli 8 bit più significativi) di tutto il registro AX ed AL la parte bassa (gli 8 bit meno significativi).

Se si ha difficoltà a capire il concetto di parte alta e bassa, basta pensare ai numeri, per esempio il numero esadecimale 99E2 (che vale in decimale 39394) è uno dei 65536 possibili valori contenibili in un registro a 16 bit per esempio AX, indicando il sotto-registro AH praticamente si indica il valore 99 ed indicando l'altro mezzo registro si indica il valore E2.

Il secondo gruppo sono i registri di segmento, dove CS punta alla zona che contiene il programma in esecuzione, DS punta ai dati che il programma manomette e SS è il puntatore di stack. Il registro ES viene usato normalmente come supplemento a DS in modo da poter avere sotto mano un'area di dati maggiore di 64 K.

Non so se ve ne siete accorti, ma ho già menzionato due parolacce (segmento e stack) che da sole meritano almeno 4 voluminosi tomi per chia-

Lo 8088 divide lo spazio di memoria indirizzabile in SEGMENTI di 64 K, ciascun segmento è individuato dal corrispondente registro di segmento, mentre, per individuare il singolo byte all'interno di un segmento è necessario sfruttare un altro registro detto di offset, che contiene l'indirizzo relativo al byte in questione prendendo come origine il registro di segmento.

Dato che per indirizzare tutto il megabyte di memoria occorrerebbe un registro con 5 digit esadecimali, mentre noi abbiamo a disposizione solo registri da 16 bit ossia con 4 digit esadecimali, occorre ricorrere a combinazioni di due registri per arrivare ad identificare univocamente un byte (voglio specificare che un digit esadecimale è un numero compreso fra 0 e F).

Facciamo un esempio che è meglio: l'address FFE6E (che non entra in nessun registro dello 8088) può essere scritto come FFE4:002E oppure come F000:FE6E ecc. in cui il primo dei due numeri rappresenta il registro di segmento (CS se si parla del codice macchina e DS se si parla dei dati) ed il secondo il registro di offset o di indirizzamento relativo (per es. SI).

L'essere misterioso che nomasi STACK invece è un registro che si riferisce alla filosofia di appuntarsi i dati su di un taccuino provvisorio, e si usa attraverso le due istruzioni di PUSH e POP, di cui la prima, come dice la parola (PUSH vuol dire spingere) serve per spingere (leggi salvare) un registro nella catena dello stack e POP per ritirarlo fuori.

Lo stack deve intendersi come un'area di appoggio del tipo last-in/first-out, ossia l'ultimo che arriva è il primo ad andarsene.

Arifacciamo un esempio: immaginiamo che lo stack sia un sacco stretto e lungo (in realtà è un'area di memoria):

Se lo stack pointer SP, che significa puntatore dello stack, punta alla locazione 1002, una istruzione di PUSH AX mette il regitro AX, che supponiamo contenga 92A4, nella locazione 1002 ed automaticamente sposta lo stack pointer a 1000, ossia se prima della PUSH lo stack pointer conteneva il valore 1002, dopo conterrà il valore 1000 (sempre esadecimale, mi raccomando); una successiva operazione di POP BP fa sì che SP venga incrementato di 2 (tornando quindi a 1002) e successivamente di caricare nel registro BP il valore che sta alla locazione 1002 (l'originario 92A4). Questo, fra l'altro, è un sistema per scambiare i dati fra registri che non possono scambiarseli diretta-

Tanto per collegare i concetti di segmento e di stack, sempre a mo' d'esempio, aggiungo che se SP contiene 1002, non vuol dire che lo stack sta nell'indirizzo assoluto 1002, ma sta all'indirizzo che si compone mettendo insieme i 2 registri SS (stack segment) e SP; solo assumendo che SS sia uguale a 0000, allora lo stack sarà veramente a 1002 secondo la notazione «uora uora» vista SS:SP (0000:1002).

Torniamo dunque ai nostri registri di offset o di indirizzamento relativo e menzioniamo IP che è il puntatore all'istruzione in corso, lo SP ed il BP sono usati per controllare, sia pure in termini diversi lo stack pointer, BP in particolare è usato per lo scambio dei dati fra programmi di linguaggi di-

SI e DI sono usati, in unione con i registri generali, per il trasferimento dei dati in memoria, come puntatori ad aree di partenza SI e di arrivo DI; il loro valore, usando istruzioni opportune, aumenta automaticamente di 1 dopo ogni trasferimento.

Del flag register sono usati 9 flag bit, sono lasciati inutilizzati i rimanenti 7, vediamoli separata-

CF	carry	flag	riporto
OF	overflow	flag	superamento capacità
			registro
ZF	zero	flag	passaggio per zero
SF	sign	flag	segno
PF	parity	flag	indica un numero pari
			di bit
ΑF	auxiliary carry	flag	usato per conversioni
			in decimale
DF	direction	flag	controlla la direzione in
			operazioni ripetitive
IF	interrupt	flag	controlla l'abilitazione
			di un interrupt
TF	trap	flag	controlla le operazioni
			passo passo (usato per
			esempio nel DEBUG)

Conoscere il significato di ognuno di questi bit è molto utile se si possiede un assemblatore 8088 completo di documentazione e si ha un'idea di



cosa si possa ottenere in più da un programma scritto in ASSEMBLER rispetto ad uno scritto in BA-SIC (ritorneremo sul problema a più riprese).

La prima ripresa la vediamo subito, controlliamo insieme il significato esatto delle braghette (brackets in inglese, parentesi quadre in italiano) nella notazione assembler:

ADD AX,BX	somma il contenuto di
	BX in AX
ADD AX,[BX]	somma il valore
	puntato da BX in AX
	(indirizzamento relativo
ADD [BX],AX	somma al valore
	puntato da BX il
	contenuto di AX
ADD AX,123	somma 123 al valore d
	AX (indirizzamento
	immediato)
ADD AX,[123]	somma il valore
	dell'offset relativo 123
	al valore di AX
ADD AX,[BX+SI+123]	somma il valore
	dell'offset relativo
	generato dalla somma
,	di 2 registri e da un
	numero al valore di AX

Anche per questa volta lo strapazzo è terminato e spero di non aver affaticato troppo la cervice dell'audience, vorrei però aprire una parentesi («c'hai sfinito co' 'ste parentesi!!!», dirà la galleria) per dire che alla base di tutte queste chiacchiere c'è la necessità di possedere sia un bagaglio di software che un hardware su cui provarlo; chi già possiede tutto ciò sta a posto, ma chi magari non riesce neanche a farsi prestare un PC per un'ora da un amico compiacente avrà sicuramente qualche problemuzzo.

Ci sono molti modi per entrare in possesso di un PC di cui il più aulico e costoso è quello di andare da un concessionario ed accattarselo; i più scaltriti hanno già avuto sentore che esistono i cosiddetti «compatibili» (leggi «copiati») made in Taiwan, Singapore, Corea ecc. a prezzi estremamente interessanti e quelli ancor più furbi sanno che si trovano in commercio addirittura le schede separate e non è difficile trovare i fornitori di cotanto ben di Dio, basta guardare con occhio vigile le pubblicità delle riviste di elettronica ed informatica (vedi GVH Vecchietti - EVM - Digitek ecc.).

Se però doveste trovare problemi di approvvigionamento, potete sempre provare a scrivermi e, qualora si raggiunga una massa critica sufficiente, tentare di attivare qualche cinesino compiacente per aprire un canale di approvvigionamento per lo hardware; per esempio, oltre alla possibilità di avere schede montate e collaudate, un modo sicuramente vantaggioso ed interessante per lo hobbista per affrontare il problema potrebbe essere quello di entrare in possesso di schede smontate da assemblare con un po' di pazienza e qualche ora di lavoro; gli integrati ormai si possono trovare praticamente anche dal droghiere o, qualora il droghiere ne fosse sprovvisto, dal cinesino stesso.

Per il software invece sarebbe molto interessante ed utile per tutti istituire un club dei fans del PC per creare una libreria comune di programmi e per favorirne lo scambio fra gli interessati, pensateci su e fatemi sapere.

'Stavolta vi lascio per davvero ed augurandovi buone meditazioni (meditate gente, meditate...) vi lancio un salutone al volo, non —'ndo cojo cojo — come la volta scorsa, ma indirizzato alla bonazza in terza fila, che, pum pum pum, è diventata rossa come un papavero e rischia di illuminare a giorno tutta la sala.

Vostro Enzo Giardina.

Il Gruppo Italiano Radioamatori FS-GIRF rende noto che nel corso dell'Assemblea annuale dei soci tenutasi a Treviso il 21 febbraio u.s. è stato rinnovato il Consiglio Nazionale che risulta così formato:

IV3 KMR - Presidente
IW5 AEC - Segretario
IK5 CEC - Tesoriere
II DWD - Consigliere
IT9 JDB - Consigliere

È stato annunciato ufficialmente che il GIRF organizzerà, nell'ottobre 1988, in Firenze, il 27° CONGRESSO F.I.R.A.C. (Fédération International RadioAmateurs Chéminots).

È stato anche affidato incarico a 2 soci di elaborare un nuovo regolamento del **Diploma GIRF** con decorrenza dal 1988.

ELETTROJICA

C.B. RADIO FLASH

Germano, — Falco 2 —

Salve, carissimi amici!

Questa volta, pare, che proprio ci siamo.

Lo ha scritto anche la Rivista specializzata «L'Astronomia»: si può considerare iniziato il XXII ciclo solare.

Testualmente: «... durante il mese di luglio u.s. non poche macchie sono state viste sulla fotosfera solare il giorno 3 a 27° nord 10° ovest.

Da notare che la polarità magnetica di tale gruppo era opposto a quella relativa al presente ciclo solare; tale caratteristica, come pure l'alta latitudine, fanno pensare che si tratti di macchie del nuovo ciclo solare».

Per maggiori delucidazioni sull'argomento rimando coloro che avessero da poco «scoperto» A Elettronica Flash al numero di gennaio '87 pag. 45.

Naturalmente, perché queste macchie comincino a far sentire il loro peso dovrà passare ancora un po' di tempo.

Dai 5 ai 7 mesi almeno (facendo data, però, da gennaio), quindi le prime aperture, diciamo così, succose dovrebbero verificarsi nel cuore dell'estate che è, tra l'altro, anche uno dei periodi migliori per i DX.

Nell'attesa, comunque, proprio per non stare con le mani in mano, potremmo iniziare ad «affilare» le antenne. Che ne direste, ad esempio, di dare una controllatina sul tetto a che il connettore di antenna non sia ossidato (un buon contatto elettrico, a 27 MHz, aiuta non di poco specialmente in ricezione).

Nel caso che invece lo sia cercate di svitarlo facendo forza, in maniera decisa ma senza strattoni o colpi secchi, con una chiave «Stillson» (chiave inglese regolabile); quindi pulite le parti intaccate dalla ruggine con una carta abrasiva molto fine (con un numero di grana non inferiore a 360) e cospargete con un grasso la parte esposta in modo da proteggerla dalle intemperie.

C'è anche chi protegge il tutto con qualche giro di nastro isolante.

A mio giudizio è un'ottima idea.

Già che siamo sul tetto, approfitterei per dare una controllatina anche alle onde stazionarie cercando, per quanto possibile, di attenuarle.

Ricordate sempre questa formuletta:

R.O.S. SUI CANALI ALTI: AC-CORCIARE L'ANTENNA R.O.S. SUI CANALI BASSI: AL-LUNGARE L'ANTENNA

fino ad ottenere la minima deviazione possibile della lancetta dello strumento di misura (ROSmetro).

Come ho già avuto modo di dire altre volte l'antenna va tara-



ta per la frequenza sulla quale si opera maggiormente.

Chi lavora prevalentemente in ambito locale dovrà avere cura di sintonizzarsi intorno al canale 15 prima di iniziare la fase di taratura.

Consiglio, invece, 27,555 MHz per chi opera in DX.

A proposito di DX c'è già chi, per quest'anno, organizza contests.

È il caso dell'International DX SSB Group V.C., meglio conosciuti come i «Veneziani Campagnoli».

Mi hanno fatto avere una decina di fogli densissimi di attività che avranno il loro inizio in aprile. Iniziamo per ordine.

Il «Contest» annuale

Inizio - alle ore 00.00 GMT del 15 aprile

Fine - alle ore 24.00 GMT del 15 giugno

- i QSO dovranno essere confermati da QSL che in alcuni casi potranno essere richieste dall'organizzazione
- non sono ammessi QSO con la propria provincia
- è ammesso un solo QSO con ogni stazione.

Ecco i punteggi:

- 50 punti per ogni country confermato



- 5 punti per ogni stazione VC 1º Award «VC» Regione confermata
- 3 punti per ogni stazione VC non confermata

Per ogni informazione circa questa e tutte le altre attività proposte ed organizzate dal Victor Chiarlie (ed anche per chi volesse iscriversi a questo attivissimo club) consiglio di rivolgersi direttamente alla segreteria del Club - P.O.Box 32 - 30037 SCORZÈ (VE).

Nel frattempo, comunque, onore e gloria ai vincitori della scorsa edizione.

Ecco qui di seguito la classifica fino al 50° piazzamento così come ci è stata comunicata dal club.

* * * * * * '3" CONCORSO MONDIALE VICTOR CHIARLIE 1986 * * * * * *

// CLASSIETCA))

				**	CLHV	٠,		٠,		,,		
1.	1	VC	703	FABIO	2824	1	26"	1	VC	745	LUCIANO	466
2*	1	VC	442	ANGELO	2510	1	27"	1	VC	084	MARCO	419
3*	1	VC	740	CLAUDIO	1870	;	28*	1	VC	276	MAURO	418
4.	1	Vε	857	TERENZ I O	1784	1	29"	1	VC	555	RINA	369
5*	1	VC	458	STEFAN0	1697	1	30"	1	VC	574	VINCENZO	308
6*	1	VC	687	NATALE	1620	1	31,	1	VC	375	ANT ON LO	280
7°	1	٧C	447	GIOVANNI	1345	1	32"	1	VC	471	GET Y A	268
8*	1	VC	203	LAMBERTO .	1154	1	33*				MATTEO	265
9*	1	VC	684	PIETRO	1114	1	34"				DIVATTO	228
10*	í	VC	543	WICHELE	1076	5	35"				GIANCARLO	225
11*	1	VC	759	REMO	1035	;	36*				GIANCARLO	185
12*	14	VC	906	CLAUDE	1011	-	37"				LUCIA	179
13*	1	VC	842	GABRI .	1001	1	38"				WALTER	175
14*				FRANCO	987	1	39.	1			ANGELO	169
15"				anna	864	1	40 "	1			EMN10	152
16"				ALESSANDRO	857	1	41 *				GIANCARLO	133
17*				GILBERT .	671	1	42"				BRUNO	128
18.				NOELE	657	1	43*				PAOLO	121
19"	-			ANGEL0	606	;	44"	•			CARMINE	115
20'				MORENO	599	1	45"	1			GIUSEPPE	108
21*				LUIGI	564	1	46"				CHRISTIAN	96
22°	1	VC	713	STEFANO	584	2	47*				MICHEL	87
23°				CATERINA	500	ì	48"				AMOS	81
24*				FRANCOIS	473	1	49*				SERGIO	80
25"	1	VC	1029	ROCCO	467	ł	50"	14	νc	999	MICHEL	48

Sono state premiate le prime dieci stazioni, con coppe e diplom

14 VC 906 CLAUDE

l° stązione non Italiana 1' stazione femminile Italiana 1° stazione femmainile non Italiana

Gli organizzatori desiderano ricordane che non e' stato possibile inviare il diploma di partecipazione a oltre 50 unita', causa il mancato invio dei fogli log.-

E non è finita qui perché in parziale concomitanza con il contest mondiale di cui sopra sono state organizzate un paio di diplomi ed altrettante DX pedition (questo significa soltanto che quando un club ha voglia di fare ci riesce sempre ed è sempre un successo).

Ma andiamo per ordine.

Toscana

Inizio - ore 00.00 del 1º aprile Fine - ore 24.00 del 31 maggio per richiedere l'award occorrono 10 collegamenti con stazioni * «VC» della toscana.

Non servono QSL di conferma.

Al termine della gara i partecipanti dovranno inviare i registri di stazione evidenziando i collegamenti validi ai fini dell'«award». unitamente a L. 5.000 in francobolli al DX manager 1 VC 447 Giovanni - P.O. Box 37 - 51100 Pistoia.

1° Award «VC» Regione Friuli Venezia Giulia

Le regole sono analoghe a quelle riportate qui sopra; naturalmente le 10 stazioni da cercare dovranno appartenere alla regione Friuli V.G. e dovranno essere di almeno 3 differenti prov.

L'indirizzo al quale spedire il registro di stazione e le 5.000 lire in bolli è: AWARD MANAGER 1 VC 1072 ARMANDO - P.O. Box 859 - 34100 Trieste.

Ecco una nota della segreteria 1º - 1 EG 26 Silvano del «VC»:

«Desideriamo inoltre accentrare l'attenzione dei Lettori su due iniziative di alcuni nostri soci, la prima è relativa all'attivazione di 2 Isole della Laguna Veneta prevista per i gg. 5 e 12 aprile pros-

I nomi delle isole sono una sorpresa, consigliamo comunque di non perdere il collegamento.

La seconda iniziativa prevede l'attivazione di alcune località site nelle due provincie dell'Alto Adige come da schema riportato più sotto».



Anche il Gruppo E.G (del quale, bontà loro, sono socio onorario) ha annunciato, per il 1987 il tradizionale contest annuale.

Prenderà il via il 16 maggio prossimo quindi avremo occasione di riparlarne.

Vi comunico, comunque che quest'anno vi saranno premi per tutti guindi...

Già che ci sono, però, credo sia il caso di far conoscere a tutti chi sono i primi tre classificati dell'86 (anche per poterli tenere d'occhio)

2° - 1 EG 66 Roberto

3° - 1 EG 10 Piero (meglio conosciuto come «il presidentis-

Adesso, giuro che non è uno scherzo anche se siamo in aprile, ce n'è una bella.

Dunque, avete presente la città di Grenoble?

Bene, anzi male, perché dovete sapere che proprio a Grenoble è sorto un gruppo di 4 amici chiamato G.B.R. (che non vuole dire «Green-Blue-Red» come la sigla di una delle più vecchie televisioni private di Roma, ma significa «Grenoble Brouillage Radio» = «Grenoble Disturbi Radio») che ha come motto le parole «Morte alla CB».

La OSL, vietata ai minori (che comunque ne sanno sempre più di noi) la vedete riprodotta più sotto.

I quattro «bravi», che hanno fatto sapere della loro presenza a «CB Radio magazine», la maggior testata francese del settore CB, che ha poi passato a noi la notizia, maggior testata italiana rispondente alle esigenze dei CB (modestia a parte «apres de nous le déluge»), i quattro «bravi», dicevo, spiegano così il loro gesto: «... è finita l'epoca eroica della 27 pirata, della cortesia, della gentilezza; in breve della CB intesa nel senso grande della parola. Noi deploriamo la mentalità credulona e la mediocrità attuale. Constatiamo la completa

scomparsa del calore e dell'amicizia, delle relazioni umane, delle spedizioni DX, della cortesia e del codice Q. Oggi siamo determinati a smuo-

Le acque, loro, le vogliono smuovere con portanti che scattano automaticamente quando qualcuno parla su un canale e con altri segnali di disturbo.

vere le acque».

Indicativa è, a mio avviso, la risposta del collega francese.


Ve la voglio sotto-porre: «... sotto delle apparenze aggressive voi sembrate, in effetti, animati da buoni sentimenti, anche se sono un po' inaciditi (lui usa il termine 'aigris' che non ha un preciso corrispettivo in italiano». È per questo che abbiamo pubblicato il vostro comunicato a dispetto del fatto che non ci avete dato l'indirizzo. Attendiamo, ora, due cose: l'indirizzo e le reazioni dei Lettori...».

BROUILLEURS et fiers de l'être!

Nous voulons faire bouger tous ces paresseux et ces malappris qui s'engraissent derrière leurs micros, et qui guettent leurs proies (YL, QR - PPettes) pour dégurgiter leurs infamies ! C'est pour cela que nous avons créé une nouvelle association : Grenoble Brouillage Radio. Nous allons remuer ce tas de crasse qu'est devenu (... et continuera d'être) la CB. A notre grand regret. L'objectif de notre association est donc, principalement, le brouillage des divers canaux d'appels CB, au moyen de balises automatiques, fabrication artisanale. Le bureau des fondateurs se compose de quatre techniciens « hautement qualifiés » en électronique, pour lesquels la réalisation de telles balises ne pose aucun problème: Président : Balise 38 : Viceprésident : Marmelade 38 : Trésorier : Remoulade 38 : Secrétaire: Sémoulade 38.

En temps qu'anciens cibistes de l'époque héroïque du « 27 » pirate, de la courtoisie, de la gentillesse, bref de la CB au sens grandiose du mot, nous déplorons la mentalité crédule et la médiocrité actuelle, sur la région grenobloise. Nous constatons la disparition complète de la chaleur et l'amitié, des relations humaines, des expéditions DX. de la courtoisie, et du code « Q ». Aujourd'hui nous sommes déterminés à faire bouger les choses.

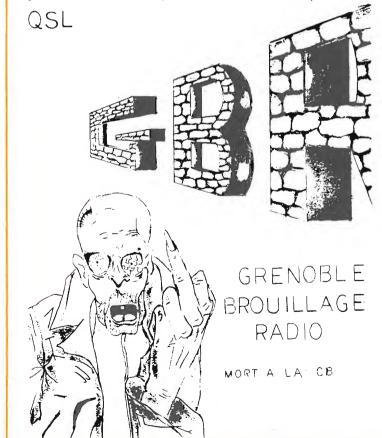(NDLR: sous des apparences agressives, vous semblez en fait animés de bons sentiments. même s'ils sont un peu aigris... C'est pourquoi nous avons passé votre communiqué, en dépit du fait que vous ne nous ayez pas communiqué d'adresse. Nous attendons maintenant deux choses : votre adresse, et les réactions des lecteurs...).







Rinfranchiamoci lo spirito con una selezione di QSL che Simone di Civitanova Marche mi ha inviato per proporle a tutti gli amici di CB-Radio-Flash.

proprio facilissimi in 27 MHz: Giappone, Zimbabwe, e Namibia.

Il distretto AT di Venezia ha organizzato per domenica 12 aprile il «VI Meeting Triveneto del Gruppo Alfa Tango» con il seguente programma:

Si tratta di 3 countryes non 10.00 - presso il cinema Ritz avverrà la premiazione del IV memorial contest «Silvano Dall'Antonia» a cura del distretto AT di

GIR 23 SIMONE

GJ.K. 35 Are the property of confirmation 050 date 70 DB (11 mt band)

MHz 2 KHz 3

Il 25 aprile il Radio Club C.B. «Tre Torri» di Badia Polesine (RO) organizza il 1º Incontro Nazionale di soci, amici simpatizzanti.

In tale occasione si svolgerà la gara «Caccia alla volpe» con ricchissimi premi.

Per informazioni: P.O. Box 60 45021 Badia Polesine.



Speriamo di poter fare altrettanto.

Nel frattempo per Simone c'è un offerta dalla Redazione di E.F. che gli verrà recapitato.

Attendiamo le più interessanti, saranno premiate.

Al momento di andare in macchina ci giungono i seguenti tre comunicati:

Treviso e della delegazione dolomitica.

13.00 - Carica batterie presso la rinomata e caratteristica trattoria «Al Colombo» con tipico menù veneziano.

Entrambi i locali si trovano nelle immediate vicinanze del celeberrimo Ponte di Rialto.

Per informazioni: P.O. Box 143 - 30100 Venezia.



No Call Signs on envelopes

REMARKS

out there and hope

S.MARTINO B.ALBERGO-VR

26 APRILE 1987

6° INCONTRO NAZIONALE CB-RADIOAMATORI

DEGLI AMICI

DEL CAFFELATTE

INFORMAZIONI

*VIA RADIO CH 30LSB h06,30-14,00 *PER POSTA "GLI AMICI DEL CAFFELATTE"





OFFERTE SPECIALI

IL FAMOSO OROLOGIO-TIMER DELLA NATIONAL MA 1022-1, DISPLAY A LED 0,5° CON ALLARME E 24 ORE; RICHIEDE SOLO POCHISSIMI COMPONENTI ESTERNI FORNITO CON SCHEMA DI MONTAGGIO IN ITALIANO.

2 MODULI 5 MODULI

TRASFORMATORE SPECIALE
PER DETTO L. 3550

IDEALE PER RAFFREDDARE AMPLIFICATORI

MERAVIGLIOSI COMPENSATORI IN ARIA

LED Ø5 MARCA HP, ALTA EFFICIENZA, PUNTIFORMI, ROSSI, 12

MATERIALI A

DA QUESTO MESE ELENCHIAMO, TIPO PER TIPO, TUTTI I MATERIALI CHE TENIAMO ABITUALMENTE A MAGAZZINO, CON I RELATIVI PREZZI

TIPO RPY58/B al solfuro di CD	L.	590
QUARZO 27,125 MHz	L.	2120
VARISTORI 250V LA4 - 4 JOULE 250V LA20 - 20 JOULE 275V LA20 - 20 JOULE	L. L.	450 880 880

WICHOCOMMUTATORI PER CIRCUITO STAMPATO PROFESSIONALI - MARCA SEUFERT I VIA 12 POSIZIONI

COMPUTER ETG FORNITA COMPLETA DI CONDENSATORE 5,6 mF 100V PER L'AVVIAMENTO FISSAGGIO A BULLONE, ⊘=72 L 657

2 VIE 12 POSIZIONI 4 VIE 6 POSIZIONI 6 VIE 4 POSIZIONI 8 VIE 3 POSIZIONI 12 VIE 2 POSIZIONI

3 VIE 12 POSIZIONI 6 VIE 6 POSIZIONI 9 VIE 4 POSIZIONI 12 VIE 3 POSIZIONI 18 VIE 2 POSIZIONI

MAGAZZINO

FOTORESISTENZA PHILIPS

TIPO RPY58/B al solfuro di CD	L.	590
QUARZO 27,125 MHz	L.	2120
VARISTORI 250V LA4 - 4 JOULE 250V LA20 - 20 JOULE 275V LA20 - 20 JOULE 420V LA20 - 20 JOULE 440V LA20 - 20 JOULE	L. L. L.	450 880 880 880 880

COMMUTATORI

COMMUTATORI PER CIRCUITO ST PROFESSIONALI MARCA SEUFER I VIA 12 POSIZIONI
2 VIE 6 POSIZIONI
3 VIE 4 POSIZIONI
4 VIE 3 POSIZIONI
NDUSTRIALI MARCA SAMAR VIE 6 POSIZIONI TUTTI L. 1200

TUTTI L. 226

TUTTI L. 2590

TUTTE L 1515

L. 4850

TUTTI L. 4015

9 VIE 4 POSIZIONI
4 VIE 3 POSIZIONI
5 VIE 3 POSIZIONI
1 VIA 12 POSIZIONI
2 VIE 6 POSIZIONI
2 VIE 6 POSIZIONI
3 VIE 4 POSIZIONI
3 VIE 4 POSIZIONI
4 VIE 3 POSIZIONI
5 VIE 2 POSIZIONI

ARGENTATI 0+13 pf

COMMUTATORI ROTATIVI COMPONIBILI MECCANICHE - MARCA SELEERT MECCANICHE - MAI 1 VIA 11 POSIZIONI 2 VIE 5 POSIZIONI 3 VIE 3 POSIZIONI 4 VIE 2 POSIZIONI

SETTORI 1 VIA 11 POSIZIONI 2 VIE 5 POSIZIONI 3 VIE 3 POSIZIONI 4 VIE 2 POSIZIONI TUTTI L. 1740 MARCA A.B.E. PROFESSIONALI BELLISSIMI - MECCANICA UNICA PER TUTTI I SETTORI SETTORI

2 VIE 6 POSIZIONI 2 VIE 9 POSIZIONI VIE 3 POSIZIONI
VIE 2 POSIZIONI

SPRAY
KRYLON. VERNICETTA ACRILICA TRASPARENTE
PROTETTIVA PER I CIRCUITI STAMPATI.
SP 6000 IN BOMBOLETTA
L. 25300 880

LIBRI ECA ORIGINALI IN ITALIANO
TUTTE LE CARATTERISTICHE E LE
EQUIVALENZE DI TUTTI I SEMICONDUTTORI

TV# 2N...∞ (TUTTI I TRANSISTORI 2N) (TUTT) I TRANSISTORI 2N)
TVT A...Z
(TUTTI I TRANSISTORI EUROPEI)
THT THYHISTOREN
(SCR. TRIAC, PUT ETC)
DOVI A...2Z
(DIODI CON SIGLA EUROPEA)
DOV2 IN...
(DIODI SERIE IN)
(AMPLIFICATORI OPERAZIONALI)
LINEAR2
(STABILIZZATORI DI TENSIONE)
CMOSI L. 12500 L. 24500 L. 32500 L. 30500 L. 13900 L. 13900

TDV4 (TRANSISTOR GIAPPONESI)

BASETTE PER MONTAGGI SPERIMENTALI
TIPO SINGOLO 11HA04 LINEE DI ALIMENTAZIONE (200 PUNTI) 640 CONTAI TI ISOLAM.
L. TIRO DOPPIO 11HA120
3 LINEE DI ALIMENTAZIONE (300 PUNTI)
1280 CONTATTI ISOLATI
L. (TIPO DOPPIO 11HA13
4 LINEE DI ALIMENTAZIONE (400 PUNTI) 1280 CONTATTI ISOLATI L. 363 NON SI DEVONO EFFETTUARE SALDATURE

GRASSO AL SILICONE L 1200 L 4480 L 59 al gr

ATTENZIONE Inviando L. 2000 per rimborso spes postali Vi spediremo il ns catalogo dove sono elencat gli oltre 6000 articoli che abbiamo normalmente a

magazzino Siamo in grado di fornire industrie, anche per forti

quantitativi.
SCRIVETECI PER OGNI VOSTRA NECESSITÀ
Vi faremo avere disponibilità e prezzi.

VERNICE A BASE D ARGENTO PER RIPRISTING PISTE CIRCUITI STAMPATI, ETC ELECOLIT 340 L. 5750 SILICONE ELASTICO
GRADO ELETTRONICO - OTTIMO
PER ISOLARE CONTATTI, COMPO
NENTI ANCHE A TEMPERATURE
ELEVATE
ELEVATE
ELECOLIT 731 L. 22800

MULTIMETRI

MODELLO KT 310A
DIGITALE 3 1/2 DIGIT PORTATILE
DIMENSIONI 122×7,2×2.3 cm
DC VOLTAGE DA 200 mV A 1000V in 3 PORTATE
AC VOLTAGE - 200V - 750V 2 PORTATE
DC CURRENT DA 200 µA 10A - 5 PORTATE
EDC CURRENT DA 200 µF S. A 2M Ø F.S
TEST PER DIODI
DOTAZIONE: 2 PUNTALI
BORSINA PER IL TRASPORTO
SOLO L. 50.000

MODELLO KT5005
DIGITALE 4 1/2 DIGIT PORTATILE
DIMENSION: 19x,55,x8 cm
DC VOLTAGE 200 mV-100V 5 PORTATE
AC VOLTAGE 200 mV-50V 5 PORTATE
DC CURRENT 200 /A-10A 6 PORTATE
CA CURRENT 200 /A-10A 6 PORTATE
RESISTENZA 200 IPS-20MFS 6 PORTA
PROVA CONTINUITÀ ACUSTICO
PROVA DIODI
HEF 0.1000 CON PUNTALI E BORSA PER IL TRASPORTO MOLTO PRECISO

MODELLO KT SEATE

ANALOGICO DIMENSIONI 15×10×4.6 cm

DC VOLTAGE DA 0,1V A 1000V IN 7 PORTATE AC VOLTAGE DA 10V A 1000V IN 4 PORTATE DC CURRENT DA 50 "A A 250 mA IN 4 PORTATE RESISTENZA DA Ω×1 A Ω×10000 IN 4 PORTATE DECIBEL DA 10V A 250V IN 3 PORTATE
ICEO PER TRANSISTOR DI PICCOLA
POTENZA, PER TRANSISTOR DI POTENZA HEE DA 0 A 1000
PROVADIODI IN 3 SCALE: 0-150 µA - 0-15 mA 0-150 mA 20 kΩ/V IN D.C DOTAZIONE: 2 PUNTALI STANDARD PIÙ DUE SOLO 1 4350

CONDIZIONI DI VENDITA NON SI EVADONO ORDINI INFERIORI A L 15000. SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI CONTRASSEGNO O ANTICIPATI (Versare l'importo sul conto correine n. 1971-506 ricordando di sommare le spese di spedizione) Contributo spese spedizione L 5500.

ENTE FIERE SCANDIANO


Piazza Prampolini 1 - 42019 Scandiano (RE) - Tel. 857436 - 850278



PATROCINATA DA ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI (ARI) - Sezione di R.E. PER INFORMAZIONI: - CLUB TITANIC di R.E. - Tel. 0522/35670 MAGH ELETTRONICA - Tel. 0522/54394



Lafayette California 40 canali in AM-FM

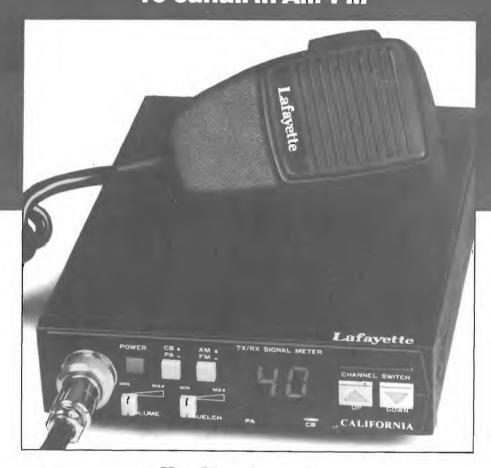

Il più piccolo, più completo, più moderno ricetrans

Un apparato con linea e controlli estremamente moderni. La selezione del canale avviene tramite due tasti "UP-DOWN", mentre i potenziometri di volume e Squelch sono del tipo a slitta. L'accensione, le selezioni CB/PA ed AM/FM sono fatte tramite pulsanti. L'area del visore multifunzione indica il canale operativo mediante due cifre a sette segmenti, lo stato operativo PA/CB e, con dei Led addizionali, il livello del segnale ricevuto, nonchè la potenza relativa del segnale emesso. L'apparato è completo di microfono e staffa di supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMETTITORE

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione.

Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM).

Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le disposizioni di legge.

Modulazione: AM, 90% max.

Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico.

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz

RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. Determinazione della frequenza: mediante PLL.

Sensibilità: 1 µV per 10 dB S/D.

Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. Selettività: 60 dB a ± 10 KHz.

Relezione immagini: 60 dB.

Livello di uscita audio: 2.5 W max su 8Ω.



Scienza ed esperienza in elettronica

Via F.IIi Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 738605

...CHIEDERE È LECITO... RISPONDERE È CORTESIA... PROPORRE È PUBBLICABILE

a cura del Club Elettronica Flash

Iniziamo con le richieste dei Lettori, sempre numerose ed interessanti:
Abbiamo ricevuto telefonate in Redazione di Lettori che mettevano in dubbio la veridicità della rubrica mensile di consulenza, asserendo che la Nostra scelta di omettere il cognome era attribuibile ad una carenza incolmabile di richieste: in breve Noi ci saremmo inventati tutto di sana pianta.

Forse potrà essere così per altre testate ma, Dio ce ne renda merito, non è il caso nostro!

Inoltre purtroppo siamo obbligati per correttezza a rispondere a tutti coloro che ci scrivono, anche se, intenzionalmente o no, omettono l'affrancatura per la risposta. Ci giungono anche lettere di Lettori che, per incompetenza o faciloneria, chiedono realizzazioni impossibili o quantomeno irrealizzabili.

Per fare un esempio, alcuni giorni fa è giunta una lettera di un lettore che voleva fosse pubblicato uno schema di LASER da «taglio» che costasse meno di 100.000 lire... Tutto un mondo di richieste... speranze... e spesso delusioni per impossibilità.
Dal mese scorso la rubrica abbraccia un

altro ramo: la collaborazione attiva del Lettore che può proporre i circuiti da Lui sperimentati.

Se si tratta di realizzazioni di interesse generale e ben progettate saremo lietissimi di accoglierle nella rubrica... e ricompensarli.

Questo mese abbiamo già due lettori che si sono cimentati nella «Corrida» di Flash. Qualora il lettore proponesse un circuito interessante, inedito ma, ahimè, vessato da errori od imperfezioni cureremo la loro eliminazione motivandone l'intervento.

RICHIESTE

Protezione per alimentatori in CC

Desidererei vedere pubblicato un sicuro sistema di protezione per sorgenti in corrente continua.

Mario (Berutti) di Lavagnola (SV)


L'apparecchio che Lei ci richiede spesso è incorporato negli stessi alimentatori stabilizzati, ma è meno facile trovarlo nelle sorgenti in CC come batterie ed accumulatori.

Il progetto che Le consigliamo permette di avere una efficace protezione unitamente ad un veloce intervento protettivo.

Applicata tensione all'apparecchio se si verifica una caduta di tensione superiore a 2V ai capi di R2 l'SCR si eccita alimentando il relé che sconnette l'alimentazione.

Per il ripristino occorrerà premere S1.

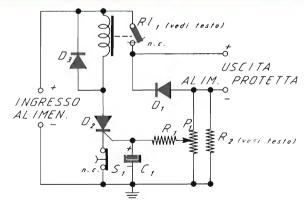P1 regola perfettamente l'intervento della protezione elettronica.



 $R1 = 100 \Omega 1 V$

R2 = prot. 1A = $0.82~\Omega$; 2A = $0.68~\Omega$; 3A = $0.47~\Omega$; 5A = $0.39~\Omega$; 10A = $0.18~\Omega$; 20A = $0.09~\Omega$ sempre 10W a filo

P1 = 22/47 trimmer filo 3W

 $C1 = 2.2 \mu F 10V \text{ elettr.}$

 $L = 2.2 \mu \Gamma$ 100 eletit.

D1 = D2 = 1N4001 o diodi univers. silicio

D3 = TIC106A o SCR 400V $3 \div 4A$

RL1 = relé con tensione uguale all'aliment, e corrente superiore al carico

S1 = pulsante N.C.



Alimentatore stabilizzato 12/24V 20A

Desidero vedere pubblicato un alimentatore con tensione regolabile da pochi volt fino a 24 con corrente massima di 20A.

Preferirei l'apparato fosse protetto da eventuali corti in uscita.

Gabriele (Pierri) Brindisi

Sono sempre più numerosi i lettori che necessitano di alimentatori stabilizzati di grande potenza; con l'ausilio di moderni integrati il lavoro del progettista si è di molto facilitato.


Lo schema che Le consiglio utilizza un integrato della SGS il tipo L200, un vero e proprio alimentatore variabile autoprotetto in un unico chip.

Con l'aiuto di un darlington esterno si possono raggiungere correnti considerevoli in estrema sicurezza.

La protezione dell'apparato è determinata da R8/R9 ed è posta a circa 20A.

Le resistenze R4÷R7 ottimizzano il lavoro dei finali parallelati. R10, P1 determinano il partitore per la regolazione della tensione in uscita. P1 ne determina il valore.

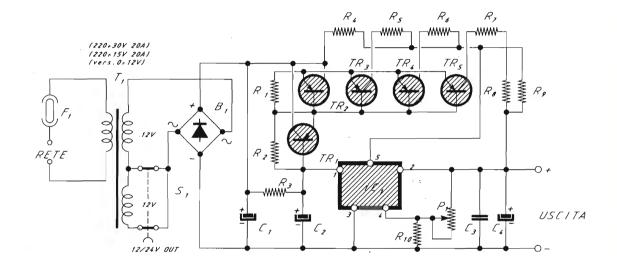ServendoLe tensioni di $0 \div 12$ e $0 \div 24$ V abbiamo optato per un commutatore (S1) che dimezza la tensione del trasformatore qualora Le necessitino bassi valori di V out, limitando così la dissipa-



R1 = $33 \Omega 1W$

 $R2 = 470 \Omega 1/2W$

 $R3 = 0.82 \Omega 1W$

R4 = R5 = R6 = R7 = 0,02 Ω 5W realizzate con spezzoni arrotolati di filo di costantana da 1 mm lunghezza 5.5 cm

R8 = R9 = 0.1 Ω 10W a filo

 $R10 = 1 k\Omega 1/2W$

P1 = 10 k trimmer

C1 = 3300 μ F 40V elettr

C2 = 220 μ F 40V elettr.

C3 = 100 nF poli

 $C4 = 1000 \mu F 40V \text{ elettr.}$

B1 = ponte 100V 35A

TR1 = TR2 = TR3 = TR4 = TR5 = BDW51C/2N3055/40411 o NPN 12A - 100V - 125W

IC1 = L200T (metallico T03)


T1 = trasformatore 220 12-12 500W

F1 = 3A

S1 = commut. 1 via 2 pos. corrente commut. 20A min.

zione sui finali.

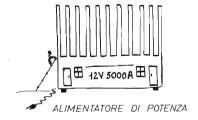Non è possibile avere un range di tensione a partire da 0 Volt con questo tipo di circuitazione, ma ad ogni buon conto tensioni così basse non servono che di rado.





PROPOSTE

Interruttore elettronico silenzioso

Un interuttore, connettendo e sconnettendo la rete, con carico inserito, determina impulsi ripidi, causati dalla commutazione sotto tensione, spesso sono udibili in apparati radioelettrici e di amplificazione.

Questi picchi, di tensione abbastanza elevata, possono danneggiare sistemi C/MOS e digitali in genere.

L'interruttore non determinerebbe tali problemi se il suo inserimento avvenisse durante la permanenza a zero di rete.

Ho realizzato un interruttore da incasso per abitazione che utilizza un particolare componente della Motorola che assolve a tutte le funzioni descritte.

Lo schema elettrico, molto elementare, mostra come realizzare l'interruttore. All'in-

terno del chip vi è un fotodiac, un LED e un utile rilevatore di passaggio per lo zero di rete.

Aprendo e chiudendo S1 si accende e spegne la lampada.


Ultima cosa: con questo oggetto si preservano da precoce bruciature i filamenti delle lampadine.

Ciro da Lucca

La realizzazione dell'apparecchietto è ottimale quindi non sono state apportate modifiche e migliorie.



INTERUTIORE ELETTRONICO SILENZIOSO

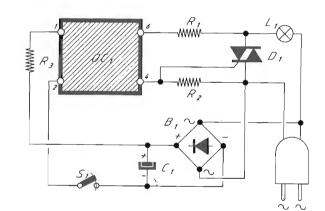

 $R1 = 47 \Omega 1W$

 $32 = 330 \Omega \text{ 1W}$ $33 = 27 \text{ k}\Omega \text{ 1W}$

 $C1 = 8 \mu F 350V \text{ elettr.}$

B1 = 400V 0.5A ponte radd.

D1 = TIC 216 o TRIAC 400V 5A OC1 = MOC 3040/3020

I A1 = may 11.04

LA1 = max. 1kWS1 = interruttore

Modifica semplice semplice per aumentare l'escursione di gamma da 140 a 150 MHz per ICZ90D (ICOM)


Portare la sintonia a 144 MHz Shift in posizione meno, pigiare Write, e girare la manopola della sintonia verso sinistra (–). Oppure portare la sintonia a 146, Shift in posizione più (+) e procedere come prima solo che la sintonia la si deve girare verso il più, dopodiché se si vuole trasmettere si deve lasciare lo shift in posizione +/-.

Per ulteriori chiarimenti scrivere affrancando.

IV3FOY Giuseppe Gentile





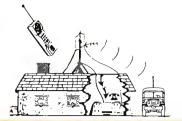



SMX 1200-1000 - Sistemi telefonici per uso mobile a grande distanza Portata di oltre 100 Km in condizioni ot-

Portata di oltre 100 Km in condizioni oftimali • Potenza Base: 120 W - mobile: 80/100 W • Frequenza: 34/48 MHz FULL DUPLEX • Ideale per comunicazione a largo raggio in aree rurali, desertiche, marine, ha una eccellente resa anche in aree urbane • Sistema di codifica: TONE CODE • Interfono con chiamata reciproca • Alimentazione base: 220 VAC - mobile 12-13,8 VDC

SMX 1000: versione a bassa potenza; Base 30/40 W - Mobile 10/15 W • Portata 50 Km

AGGRESSIVE DISTRIBUTORS SEE-KING (Europe & Oversea) Sistemi di amplificazione incrementano notevolmente la portata di qualunque telefono senza fili, vari modelli disponibili. Potenze da pochi watt fino ad oltre 200 W.

Adattabilità:

SX011 - SX012 - CTS708 - SHUTTLEA-CE - JETFONE - COMO - SUPERSTAR - CT505 - HANDY PHONE - PARTNER - VARI ALTRI.

Filtri sommatori per l'utilizzo di una sola antenna negli apparecchi muniti di 2 antenne. Filtri soppressori di interferenze. Microtrasmittenti in FM ad alta sensibilità ed alta efficienza. Ognuno è a taglia ridotta, tanto da essere nascosto nel palmo della mano. L'uso è illimitato: affari, vostro comodo, per prevenire crimini, ecc. La sensibilità ai segnali audio è elevatissima con eccellente fedeltà. Sono disponibili vari modelli con un raggio di copertura da un minimo di 50 metri fino a 4/5 km, la frequenza di funzionamento va da 50 a 210 MHz. TX I dimensioni 16×9×6 mm (in foto).

EOS box 168 - 91022 Castelvetrano - telefono 0924/44574 (PBX) - TLX 910306 ES

Comune di AMELIA (Tr)
Azienda Autonoma di promozione
turistica dell'Amerino.
Pro-Loco di AMELIA.
A.R.I. - Sezione di TERNI

Amelia 30 31 MAGGIO 1987

MOSTRA MERCATO

DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA





ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI Sezione di 05100 TERNI Cas. Post. 19



SOMMERKAMP SK-202R



Il portatile professionale per la banda VHF

Il Sommerkamp SK-202R è un ricetrasmettitore costruito all'insegna della robustezza e della convenienza. I 200 canali della banda dei 140 ÷ 150 MHz, su cui opera l'apparecchio vengono selezionati mediante tre selettori Contraves con segmenti minimi di 10 kHz ciascuno, aumentabili di 5 kHz con l'apposito pulsante.


Lo SK-202R è dotato di emettitore di tono (a 1750 Hz) e di selezionatore del ripetitore (± 600 Hz). Non mancano naturalmente il controllo dello squelch, l'indicatore S-RF e due led indicanti canale occupato e Tx in atto. Per l'uso professionale lo SK-202R è dotato di una ricca serie di accessori su richiesta. Può venire completato con la cuffia-microfono YH-2, per avere sempre le mani libere e con il contenitore supplementare per 6 pile stilo FBA-5. Per chi prevede frequenti spostamenti in auto vi sono l'adattatore PA3 e la staffa di supporto MMB21.

SOMMERKAMP


MELCHIONI ELETTRONICA

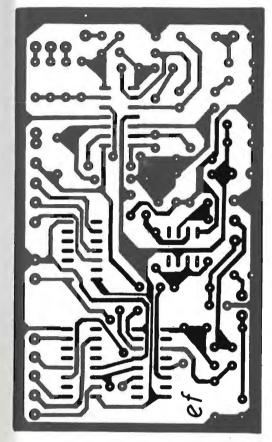20135 Milano - Via Colletta, 37 - tel. (02) 57941 - Filiali, agenzie e punti di vendita in tutta Italia. Centro assistenza De Luca (12DLA) - Via Astura. 4 - MILANO - tel. (02) 5696797







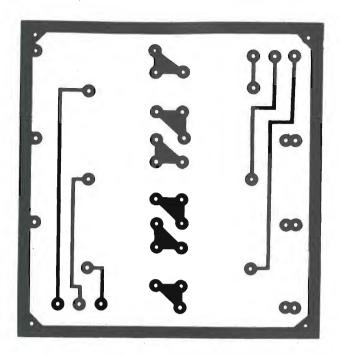

Wattmetro RF



Come richiestoci, possiamo fornire anche la pellicola del Master unico dei circuiti stampati di tutti gli articoli presentati in questa Rivista. Richiedetecela inviandoci Lit. 10.000 (spese postali comprese).











RECENSIONE LIBRI

a cura di Stefano Cuppi

Biblioteca di Elettronica Texas.

È con vero piacere che segnaliamo ai lettori di Elettronica Flash una interessante novità del mercato librario: la casa editrice Calderini (Via Emilia Levante 31 -40139 Bologna) ha raggiunto un accordo con la Texas Instruments, nota azienda U.S.A. di componenti e sistemi elettronici, per la promozione, la distribuzione e la vendita in Italia della Biblioteca di Elettronica Texas Instruments

La biblioteca Texas si articola in varie collane: Data Books, Microprocessori e Microcomputer, Biblioteca professionale, Elettronica allo stato solido, «Understanding Series», Calcolo e finanza.

Sono così finalmente reperibili in Italia i manuali tecnici con le caratteristiche dei semiconduttori Texas, i testi per la formazione di base in elettronica e i volumi professionali dedicati alle applicazioni. La biblioteca Texas comprende oltre 60 volumi in lingua inglese.

Ci sono pervenuti per recensione due Data Books di cui cioccupiamo volentieri.

Il primo, The Bicolar Memory data Book, (pagg. 86 L. 8.000) ri-

porta le caratteristiche complete delle memorie bipolari prodotte dalla Texas sia Ram (Random Access Memory) che Prom (Programmable Read Only Memory).

data Book, switching, Series Pass, Shunt, Precision (pagg. 214, L. 14.000) è dedicato ai circuiti integrati regolatori di tensione.

La regolazione di tensione è una funzione base che troviamo in tutti i sistemi elettronici.

te tutte le informazioni tecniche relative a una vasta gamma sia di regolatori che di circuiti di con- Toshiba e Unitrode. trollo per alimentatori.

Sono ampiamente descritti (con schemi applicativi) i circuiti integrati regolatori di tensione di tipo «serie» a tensione fissa (es. 78xx e 79xx), a tensione variabile (es. LM317), i regolatori «shunt», i circuiti di comando per alimentatori switching, i convertitori DC/DC e i circuiti di protezione e/o segnalazione di sovratensione (overvoltage) e sottotensione (undervoltage).

La consultazione di questo manuale è facilitata da un indice al

fanumerico dei dispositivi, da una guida che permette di individuare il componente in base alle specifiche volute (tensione positiva o negativa, corrente d'uscita ecc.) e da un utilissimo elen-Il secondo, Voltage Regulator co delle equivalenze che permette ad esempio di scoprire che un esotico integrato Fujitsu MB3759 è identico al Texas TI 494C.

Sono tabulate le **equivalenze** di circuiti integrati prodotti da AMD, Exar, Fairchild, Fujitsu, ITT, In questo volume sono forni- Lambda, Motorola, National Semiconductors, NEC, RCA, Raytheon, Signetics, Silicon General.

Un Data Book indispensabile quindi non solo ai progettisti e ai manutentori di apparecchiature elettroniche ma anche a tutti gli sperimentatori in genere.

A chi ordina uno o più di questi volumi direttamente alla casa editrice verrà spedito gratuitamente il catalogo della Biblioteca Texas.


I libri sono disponibili anche presso le Librerie Calderini di Bologna, Milano, Roma e Padova.

Non trovi E. Flash? È inutile scrivere o telefonare per questo! Se non sei abbonato, prenota E. FLASH dal tuo edicolante ai primi del mese. Se l'ha esaurita pretendi che te la procuri presso il Distributore locale. Lui ne ha sempre una scorta. Ci aiuterai a normalizzare la distribuzione nazionale, e facilitarti l'acquisto.





LE ANTENNE

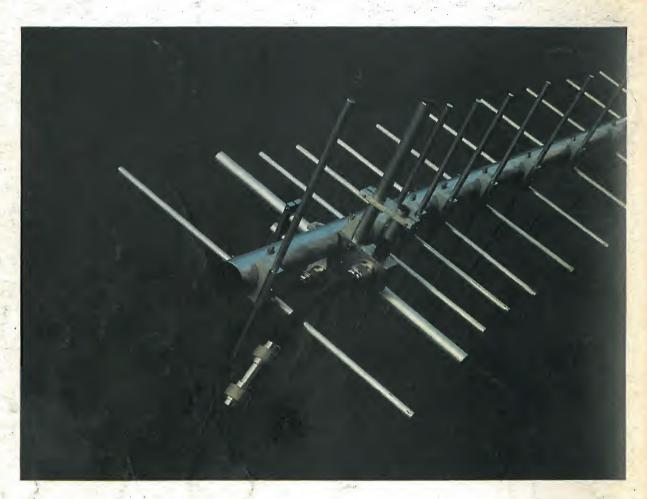

	VHF	7.7				UHF			SHF		
Antenna	4144A	10144A	10 × 144A	15144A	15 x 144A	17432AN	17 × 432AN	23432AN	9643	9665	2320
No. Elementi	4	10	2×10	15	2 x 15	17	2 × 17	23	43 1	65	67
Guadagno	8 dBd	11.4 dBd	11.4 dBd	14 dBd	14 dBd	14.5 dBd	14.5 dBd	17 dBd	18.2 dBd	19.9 dBd	20.0 dBd
Boom	1.1 m	4.5 m	4.55 m	6.45 m	6.5 m	2.50 m	2.55 m	3.75 m	4.45 m	6.05 m	3.50 m
Peso	1 Kg	3 Kg	3.4 Kg	5 Kg	5.5 Kg	2 Kg	2.5 Kg	3.0 Kg	4.0 Kg	5.0 Kg	4.0 Kg



